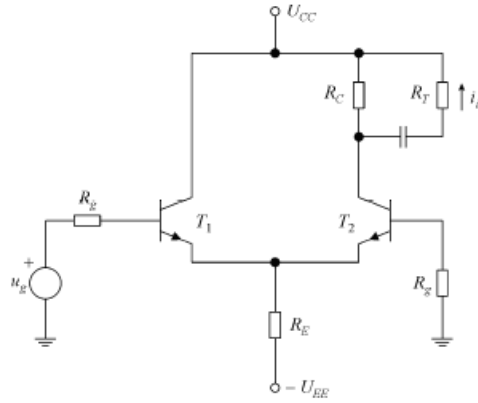


# 1. DIFERENCIJSKO POJAČALO – BIPOLARNI TRANZISTORI

## 1. zadatak




$$I_{BQ1} = I_{BQ2} = \frac{U_{EE} - U_{BEQ1}}{R_g + 2(1 + \beta)R_E} = 27,9,1 \mu\text{A}, \quad I_{CQ1} = I_{CQ2} = \beta I_{BQ1} = 2,79 \text{ mA},$$


$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} + U_{EE} - 2R_E I_{CQ1} = 12,8 \text{ V},$$

$$U_{CEQ2} \approx U_{CC} + U_{EE} - (R_C + 2R_E)I_{CQ1} = 10,1 \text{ V},$$

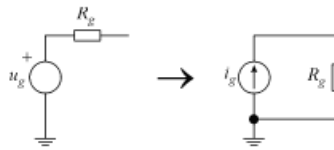
$$r_{be1} = r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = 896 \Omega.$$


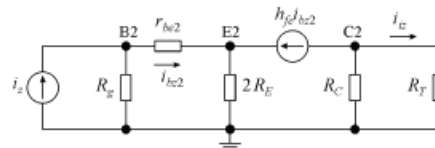
$$I_{gm} = \frac{U}{R_g} = 40 \mu\text{A}.$$



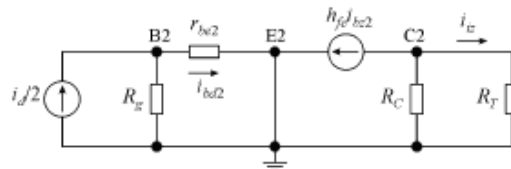
$$A_{iz} = \frac{i_{iz}}{i_z} = -h_{fe} \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{R_g}{R_g + r_{be2} + 2(1 + h_{fe})R_E} = -0,112.$$



$$A_{id} = \frac{i_{iz}}{i_d} = \frac{1}{2} \frac{i_{iz}}{i_d/2} = -\frac{h_{fe}}{2} \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{R_g}{R_g + r_{be2}} = -16,3,$$

$$I_{izm} = A_{iz} I_{zm} + A_{id} I_{dm} = 650 \mu\text{A}, \quad i_{iz} = 650 \sin \omega t \mu\text{A}.$$

1. zadatak

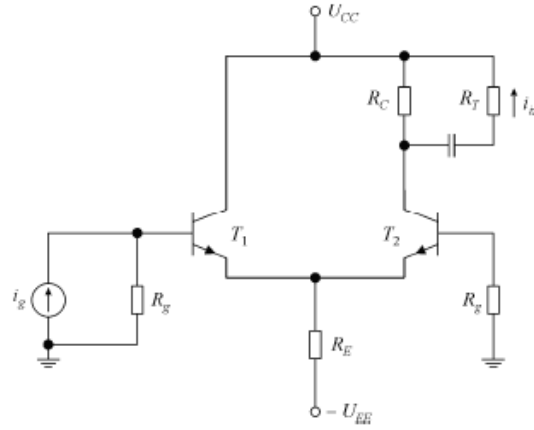


$$I_{BQ1} = I_{BQ2} = \frac{U_{EE} - U_{BEQ1}}{R_g + 2(1 + \beta)R_E} = 14 \mu\text{A}, \quad I_{CQ1} = I_{CQ2} = \beta I_{BQ1} = 1,4 \text{ mA},$$


$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} + U_{EE} - 2R_E I_{CQ1} = 12,8 \text{ V},$$

$$U_{CEQ2} \approx U_{CC} + U_{EE} - (R_C + 2R_E)I_{CQ1} = 12,2 \text{ V},$$
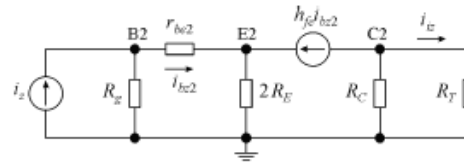
$$r_{be1} = r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = 1,79 \text{ k}\Omega.$$


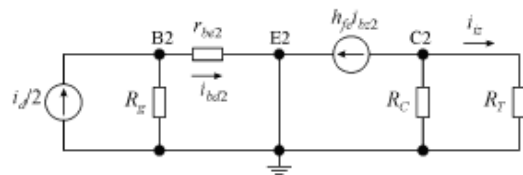
$$A_{iz} = \frac{i_z}{i_z} = -h_{fe} \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{R_g}{R_g + r_{be2} + 2(1 + h_{fe})R_E} = -0,099.$$



$$A_{id} = \frac{i_z}{i_d} = \frac{1}{2} \frac{i_z}{i_d/2} = -\frac{h_{fe}}{2} \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{R_g}{R_g + r_{be2}} = -14,3,$$


$$\rho = \frac{|A_{id}|}{|A_{iz}|} = \frac{14,3}{0,099} = 144,$$

$$I_{zm} = \frac{I_{gm}}{2} = 5 \mu\text{A}, \quad I_{dm} = -I_{gm} = -10 \mu\text{A},$$

$$I_{izm} = A_{iz} I_{zm} + A_{id} I_{dm} = 143 \mu\text{A}, \quad i_z = 143 \sin \omega t \mu\text{A}.$$

## 2. DIFERENCIJSKO POJAČALO – UNIPOLARNI TRANZISTORI

### 1. zadatak

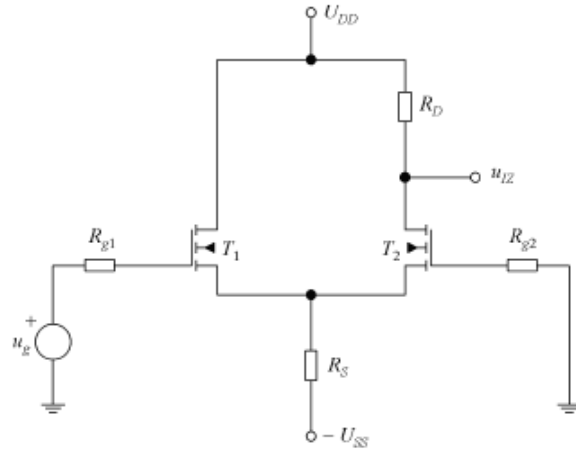

$$I_{DQ1} = \frac{U_{SS} - U_{GSQ1}}{2R_S} = \frac{K}{2} (U_{GSQ1} - U_{GS0})^2,$$

$$12 \cdot U_{GSQ1}^2 - 47 \cdot U_{GSQ1} + 33 = 0 \rightarrow U_{GSQ1} = 3 \text{ V} = U_{GSQ2},$$

$$I_{DQ1} = I_{DQ2} = \frac{U_{SS} - U_{GSQ1}}{2R_S} = 1 \text{ mA},$$

$$U_{DSQ1} = U_{DD} + U_{SS} - 2R_S I_{DQ1} = 18 \text{ V}, \quad U_{DSQ2} = U_{DD} + U_{SS} - (R_D + 2R_S) I_{DQ2} = 15 \text{ V},$$

$$g_{m2} = K(U_{GSQ2} - U_{GS0}) = 2 \text{ mA/V}, \quad r_{d2} \rightarrow \infty$$

$$A_{vz} = \frac{u_{iz}}{u_z} = \frac{-g_{m2} R_D}{1 + 2g_{m2} R_S} = -0,24, \quad A_{vd} = \frac{u_{iz}}{u_d} = \frac{-g_{m2} R_D}{2} = -3,$$

$$\rho = \frac{|A_{vd}|}{|A_{vz}|} = 12,5,$$


$$U_{zm} = \frac{U_{gm} + 0}{2} = 100 \text{ mV}, \quad U_{dm} = 0 - U_{gm} = -200 \text{ mV},$$

$$U_{izm} = A_{vz} U_{zm} + A_{vd} U_{dm} = 576 \text{ mV}, \quad u_{iz} = 576 \sin \omega t \text{ mV}.$$

### 3. DIFERENCIJSKA POJAČALA S JFETOM
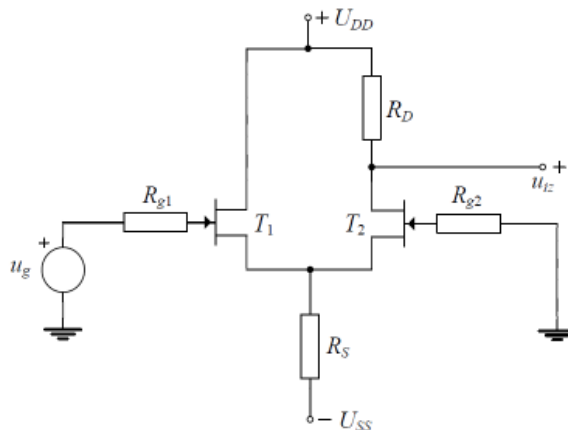
#### 1. zadatak – 5 bodova

Za diferencijско pojačalo na slici zadano je  $U_{DD}=U_{SS}=12V$ ,  $R_{g1}=R_{g2}=1k\Omega$ ,  $R_D=3k\Omega$ ,  $R_S=5k\Omega$ . Tranzistori  $T_1$  i  $T_2$  imaju jednake parametre  $I_{DSS}=6mA$  i  $U_P=-6V$ . Zanimariti porast struja odvoda u području zasićenja.




a) Izračunati statičku radnu točku. (2 boda)

b) Izračunati naponsko pojačanje zajedničkog i diferencijalnog signala  $A_{Vz}=u_{iz}/u_z$  i  $A_{Vd}=u_{iz}/u_d$  te faktor potiskivanja  $\rho$ . (2 boda)

c) Izračunati izlazni napon ako je napon  $u_g=100\sin(\omega t)$  mV. (1 bod)

## 4. KASKADNA POJAČALA

### 2. zadatak

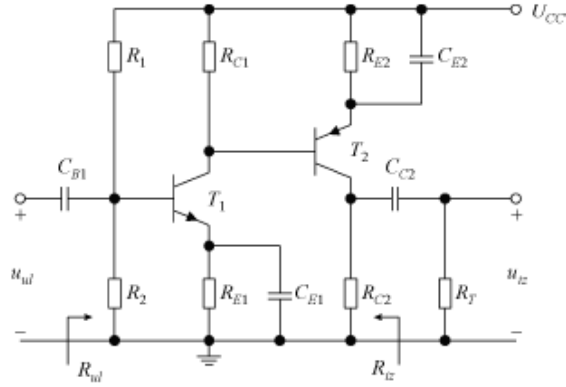

$$U_{BB1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = 2,4 \text{ V}, \quad R_{B1} = R_1 \parallel R_2 = 20 \text{ k}\Omega,$$


$$I_{BQ1} = \frac{U_{BB1} - U_{BEQ1}}{R_{B1} + (1 + \beta) R_{E1}} = 14 \text{ }\mu\text{A}, \quad I_{CQ1} = \beta I_{BQ1} = 1,4 \text{ mA},$$

$$(I_{CQ1} + I_{BQ2}) R_{C1} = -(1 + \beta) I_{BQ2} R_{E2} - U_{BEQ2},$$

$$I_{BQ2} = -\frac{I_{CQ1} R_{C1} + U_{BEQ2}}{R_{C1} + (1 + \beta) R_{E2}} = -19 \text{ }\mu\text{A}, \quad I_{CQ2} = \beta I_{BQ2} = -1,9 \text{ mA},$$

$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} - (R_{C1} + R_{E1}) I_{CQ1} = 5 \text{ V}, \quad U_{CEQ2} \approx -U_{CC} - (R_{E2} + R_{C2}) I_{CQ2} = -3,5 \text{ V},$$
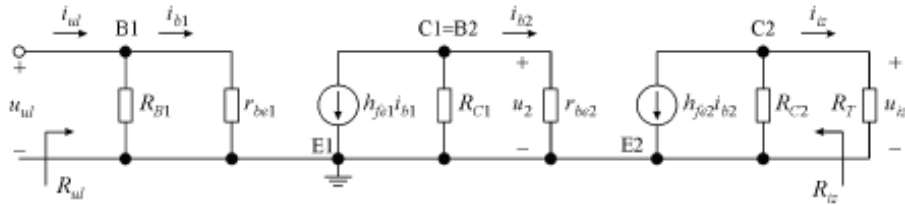
$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = 1,78 \text{ k}\Omega, \quad r_{be2} = \frac{U_T}{-I_{BQ2}} = 1,32 \text{ k}\Omega.$$




$$A_{v2} = \frac{u_{iz}}{u_2} = -h_{fe} \frac{R_{C2} \parallel R_T}{r_{be2}} = -75,8, \quad A_{v1} = \frac{u_2}{u_{ul}} = -h_{fe} \frac{R_{C1} \parallel r_{be2}}{r_{be1}} = -55,8,$$

$$A_v = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = A_{v2} A_{v1} = 4230,$$

$$R_{ul} = \frac{u_{ul}}{i_{ul}} = R_{B1} \parallel r_{be1} = 1,63 \text{ k}\Omega, \quad A_f = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{u_{iz} / R_T}{u_{ul} / R_{ul}} = A_v \frac{R_{ul}}{R_T} = -3450,$$

$$R_{iz} = R_{C2} = 2 \text{ k}\Omega.$$

## 2. zadatak

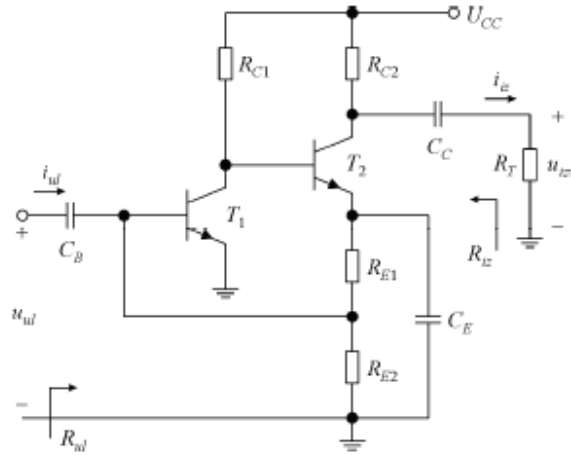


$$I_{CQ2} \approx \frac{U_{BEQ1}}{R_{E2}} = 2,5 \text{ mA} ,$$

$$U_{CC} \approx I_{CQ1} R_{C1} + U_{BEQ2} + I_{CQ2} (R_{E1} + R_{E2}) \rightarrow I_{CQ1} = 2,03 \text{ mA} ,$$

$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} - I_{CQ1} R_{C1} = 3,9 \text{ V} , \quad U_{CEQ2} \approx U_{CC} - I_{CQ2} (R_{C2} + R_{E1} + R_{E2}) = 3,8 \text{ V} ,$$
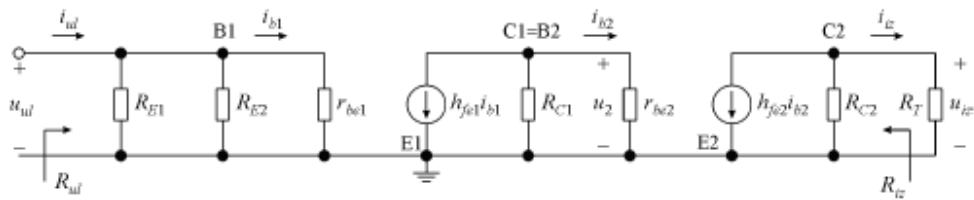
$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = \frac{\beta U_T}{I_{CQ1}} = 1,23 \text{ k}\Omega , \quad r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ2}} = \frac{\beta U_T}{I_{CQ2}} = 1 \text{ k}\Omega ,$$



$$A_{V2} = \frac{u_{iz}}{u_2} = -h_{fe} \frac{R_{C2} \parallel R_T}{r_{be2}} = -40 , \quad A_{V1} = \frac{u_2}{u_{ul}} = -h_{fe} h_{fe} \frac{R_{C1} \parallel r_{be2}}{r_{be1}} = -65 ,$$


$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = A_{V2} A_{V1} = 2600 ,$$

$$R_{ul} = \frac{u_{ul}}{i_{ul}} = R_{E1} \parallel R_{E2} \parallel r_{be1} = 186 \Omega , \quad A_I = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{u_{iz} / R_T}{u_{ul} / R_{ul}} = A_V \frac{R_{ul}}{R_T} = 967 ,$$

$$R_{iz} = R_{C2} = 2 \text{ k}\Omega .$$

## 5. POJAČALA SNAGE

### 3. zadatak

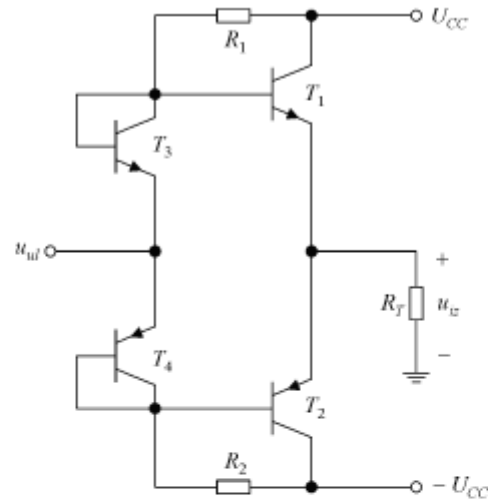

$$\text{Bez signala} \rightarrow P_{T1}|_{I_{cm}=0} = P_{T1,\min} = U_{CC} I_{CQ1} \rightarrow I_{CQ1} = \frac{P_{T1,\min}}{U_{CC}} = 23 \text{ mA},$$

$$\text{Uz signal} \rightarrow P_{T1} = U_{CC} I_{CQ1} + U_{CC} \frac{I_{cm}}{\pi} - R_T \frac{I_{cm}^2}{4},$$

$$\frac{\partial P_{T1}}{\partial I_{cm}} = \frac{U_{CC}}{\pi} - R_T \frac{I_{cm}}{2} \equiv 0 \rightarrow I_{cm}|_{P_{T1,\max}} = \frac{2 U_{CC}}{\pi R_T},$$

$$P_{T1,\max} = U_{CC} I_{CQ1} + \frac{U_{CC}^2}{\pi^2 R_T} = P_{T1,\min} + \frac{U_{CC}^2}{\pi^2 R_T} \rightarrow R_T = \frac{U_{CC}^2}{\pi^2 (P_{T1,\max} - P_{T1,\min})} = 8 \Omega,$$

$$I_{RQ1} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ1}}{R_1} = I_{BQ3} + I_{CQ3} + I_{BQ1} = \frac{2 + \beta}{\beta} I_{CQ1},$$

$$R_1 = R_2 = \frac{U_{CC} - U_T}{(2 + \beta) I_{CQ1}} \beta = 390 \Omega,$$


$$P_{T3} = U_{CEQ3} I_{CQ3} = U_{BEQ3} I_{CQ3} = 16 \text{ mW},$$

$$U_{CC} = R_1 I_{B\max} + u_{BE} + (1 + \beta) R_T I_{B\max},$$

$$U_{iz\max} = (1 + \beta) R_T I_{B\max} = (U_{CC} - U_T) \frac{(1 + \beta) R_T}{R_1 + (1 + \beta) R_T} = 5,8 \text{ V},$$

$$P_{RT\max} = \frac{U_{iz\max}^2}{2 R_T} = \frac{5,8^2}{2 \cdot 8} = 2,1 \text{ W}.$$

### 3. zadatak

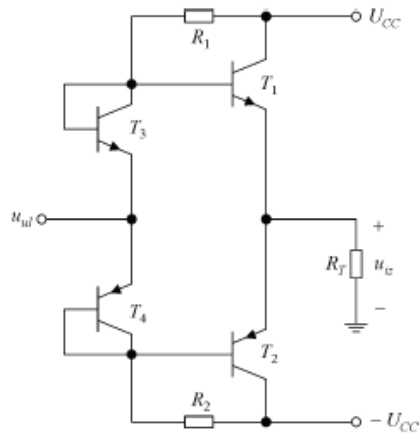

$$P_{RT} = \frac{U_{izm}^2}{2R_T} \rightarrow U_{izm} = 8 \text{ V},$$

$$U_{izm} = (U_{CC} - U_{BE}) \frac{(1 + \beta) R_T}{R_1 + (1 + \beta) R_T} \rightarrow R_1 = 267 \Omega = R_2,$$

$$I_{RQ1} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_1} = 42 \text{ mA},$$

$$I_{RQ1} = I_{BQ3} + I_{CQ3} + I_{BQ1} = \frac{2 + \beta}{\beta} I_{CQ3} \rightarrow I_{CQ3} = 41 \text{ mA} = I_{CQ1},$$

$$P_{T3} = U_{BEQ} (I_{BQ3} + I_{CQ3}) = 29 \text{ mW},$$

$$P_{T1} = U_{CC} I_{CQ1} + \frac{P_{CC} - P_{RT}}{2} = U_{CC} I_{CQ1} + U_{CC} \frac{I_{cm}}{\pi} - R_T \frac{I_{cm}^2}{4},$$


$$\text{za } I_{cm} = 0 \rightarrow P_{T1} = P_{T1\min} = U_{CC} I_{CQ1} = 0,49 \text{ W},$$

$$\frac{\partial P_{T1}}{\partial I_{cm}} = \frac{U_{CC}}{\pi} - R_T \frac{I_{cm}}{2} \equiv 0 \rightarrow I_{cm|P_{T1\max}} = \frac{2 U_{CC}}{\pi R_T},$$

$$\text{za } I_{cm} = \frac{2 U_{CC}}{\pi R_T} \rightarrow P_{T1} = P_{T1\max} = U_{CC} I_{CQ1} + \frac{U_{CC}^2}{\pi^2 R_T} = 2,32 \text{ W}.$$

#### 3. zadatak – 5 bodova

Za pojačalo sa slike zadano je:  
 $U_{CC}=12\text{V}$ ,  $R_C=130\Omega$ ,  $R_E=50\Omega$  i  
 $R_T=4\Omega$ . Parametri svih  
 tranzistora su jednaki  $\beta=80$ ,  
 $U_V=0.7\text{V}$  i  $|U_{CEZas}|=0.2\text{V}$ .  
 Pretpostaviti da je  $I_{DQ} \approx |I_{BQ} + I_{CQ}|$ ,  
 te da je na frekvenciji signala  
 impedancija kondenzatora  $C_E$   
 zanemarivo mala. Izračunati:

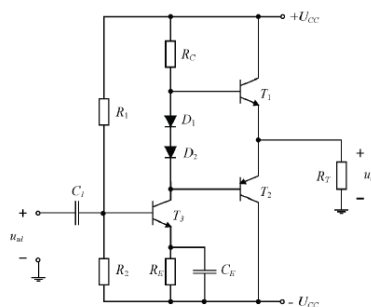

a) statičku struju  $I_{CQ3}$   
 tranzistora  $T_3$  (1 bod),

b) maksimalnu moguću  
 amplitudu za pozitivnu  
 poluperiodu izlaznog napona (1 bod),

c) maksimalnu moguću amplitudu za negativnu poluperiodu izlaznog napona (1 bod),


d) maksimalnu srednju snagu trošila (1 bod),

e) statičke snage na otporima  $R_C$  i  $R_E$  (1 bod).



## 6. NISKOFREKVENCIJSKA ANALIZA

### 4. zadatak

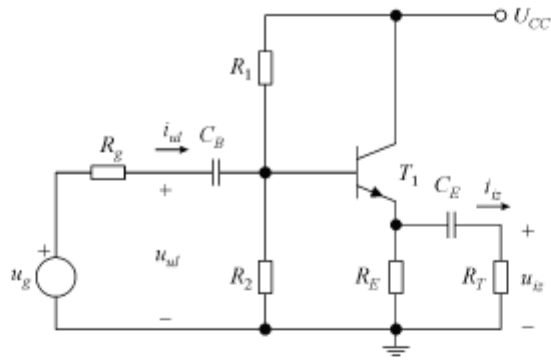


$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = 7,5 \text{ V}, R_B = R_1 \parallel R_2 = 75 \text{ k}\Omega,$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) R_E} = 12,8 \text{ }\mu\text{A}, I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1,28 \text{ mA},$$

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - R_E I_{CQ} = 6,24 \text{ V},$$
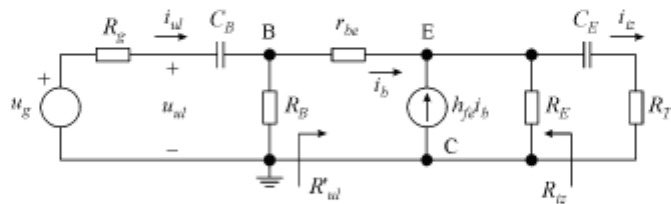
$$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = 1,95 \text{ k}\Omega,$$



$$\frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{(1 + h_{fe})(R_E \parallel R_T)}{r_{be} + (1 + h_{fe})(R_E \parallel R_T)} = 0,959, R'_{ul} = r_{be} + (1 + h_{fe})(R_E \parallel R_T) = 47,4 \text{ k}\Omega,$$


$$\frac{U_{ul}}{U_g} = \frac{R_B \parallel R'_{ul}}{R_g + R_B \parallel R'_{ul}} = 0,983, A_{vg0} = \frac{U_{iz}}{U_g} = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} \frac{U_{ul}}{U_g} = 0,943,$$

$$\tau_B = (R_g + R_B \parallel R'_{ul}) C_B = 29,5 \text{ ms}, \omega_B = \frac{1}{\tau_B} = 33,9 \text{ rad/s},$$

$$\tau_E = \left( \frac{r_{be} + R_g \parallel R_B}{1 + h_{fe}} \parallel R_E + R_T \right) C_E = 2,62 \text{ ms}, \omega_E = \frac{1}{\tau_E} = 382 \text{ rad/s},$$

$$\omega_d = \omega_E = 382 \text{ rad/s}, f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = 60,8 \text{ Hz}.$$

### 3. zadatak

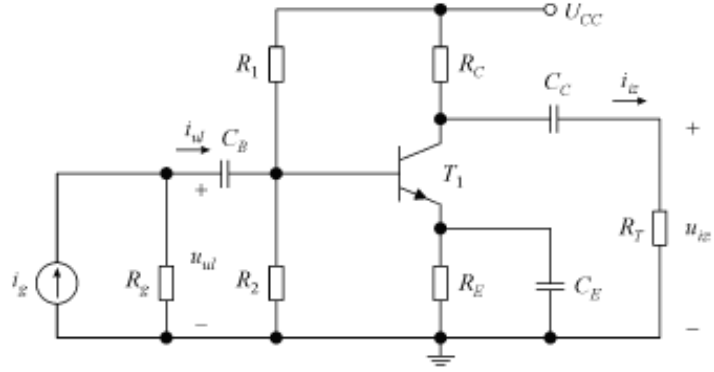


$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = 1,36 \text{ V}, R_B = R_1 \parallel R_2 = 18,2 \text{ k}\Omega,$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) R_E} = 3 \text{ }\mu\text{A}, I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 0,3 \text{ mA},$$

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - (R_C + R_E) I_{CQ} = 11,7 \text{ V},$$
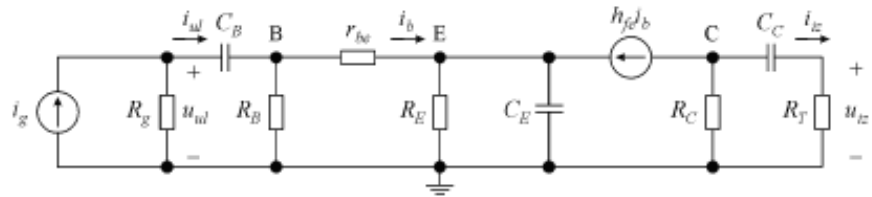
$$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = 8,33 \text{ k}\Omega,$$



$$A_{ig0} = \frac{I_{iz}}{I_g} = \frac{I_{iz}}{I_b} \frac{I_b}{I_g} = -h_{fe} \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{R_g \parallel R_B}{R_g \parallel R_B + r_{be}} = -55,4,$$


$$\tau_B = (R_g + R_B \parallel r_{be}) C_B = 167 \text{ ms}, \omega_B = \frac{1}{\tau_B} = 5,99 \text{ rad/s},$$

$$\tau_E = \left( \frac{r_{be} + R_g \parallel R_B}{1 + h_{fe}} \parallel R_E \right) C_E = 9,69 \text{ ms}, \omega_E = \frac{1}{\tau_E} = 103 \text{ rad/s},$$

$$\tau_C = (R_C + R_T) C_C = 150 \text{ ms}, \omega_C = \frac{1}{\tau_C} = 6,67 \text{ rad/s},$$

$$\omega_d = \omega_E = 103 \text{ rad/s}, f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = 16,4 \text{ Hz}.$$

#### 4. zadatak

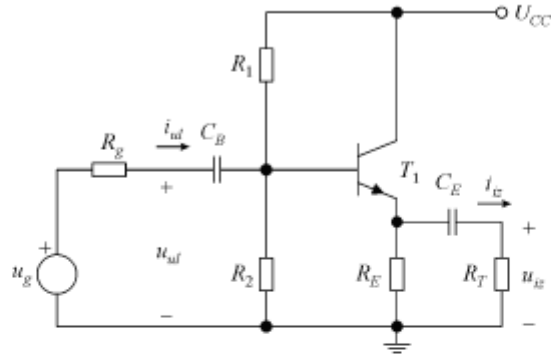


$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = 8 \text{ V}, R_B = R_1 \parallel R_2 = 100 \text{ k}\Omega,$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) R_E} = 14,5 \text{ }\mu\text{A}, I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1,45 \text{ mA},$$

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - R_E I_{CQ} = 6,2 \text{ V},$$
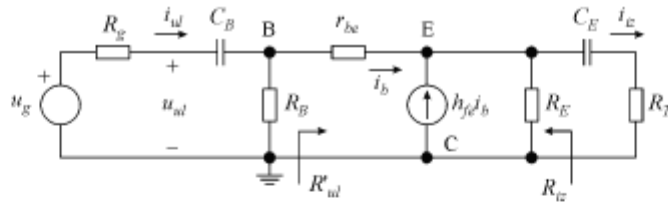
$$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = 1,72 \text{ k}\Omega,$$



$$\frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{(1 + h_{fe})(R_E \parallel R_T)}{r_{be} + (1 + h_{fe})(R_E \parallel R_T)} = 0,979, R'_{ul} = r_{be} + (1 + h_{fe})(R_E \parallel R_T) = 82,5 \text{ k}\Omega,$$


$$\frac{U_{ul}}{U_g} = \frac{R_B \parallel R'_{ul}}{R_g + R_B \parallel R'_{ul}} = 0,989, A_{vg0} = \frac{U_{iz}}{U_g} = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} \frac{U_{ul}}{U_g} = 0,968,$$

$$\tau_B = (R_g + R_B \parallel R'_{ul}) C_B = 22,9 \text{ ms}, \omega_B = \frac{1}{\tau_B} = 43,7 \text{ rad/s},$$

$$\tau_E = \left( \frac{r_{be} + R_g \parallel R_B}{1 + h_{fe}} \parallel R_E + R_T \right) C_E = 5,11 \text{ ms}, \omega_E = \frac{1}{\tau_E} = 196 \text{ rad/s},$$

$$\omega_d = \omega_E = 196 \text{ rad/s}, f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = 31,2 \text{ Hz}.$$

#### 4. zadatak

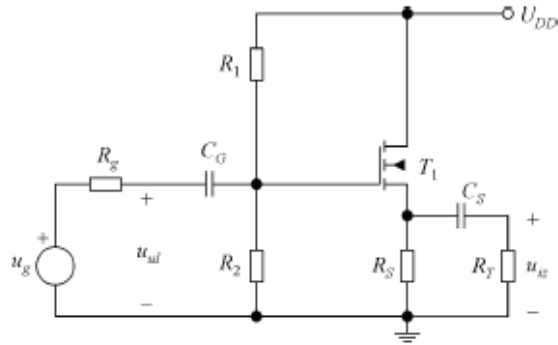

$$U_{GG} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{DD} = 8 \text{ V}, \quad R_G = R_1 \parallel R_2 = 2 \text{ M}\Omega,$$


$$U_{GG} = U_{GSQ} + R_S I_{DQ} = U_{GSQ} + R_S \frac{K}{2} (U_{GSQ} - U_{GS0})^2,$$

$$U_{GSQ}^2 + \left( \frac{2}{R_S K} - 2U_{GS0} \right) U_{GSQ} + U_{GS0}^2 - \frac{2U_{GG}}{R_S K} = 0 \rightarrow U_{GSQ}^2 - 1,2 \cdot U_{GSQ} + 5,4 = 0,$$

$$U_{GSQ} = 0,6 + 2,4 = 3 \text{ V},$$

$$I_{DQ} = \frac{U_{GG} - U_{GSQ}}{R_S} = 5 \text{ mA}, \quad U_{DSQ} = U_{DD} - R_S I_{DQ} = 7 \text{ V},$$
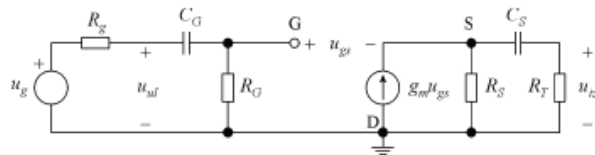
$$g_m = K (U_{GSQ} - U_{GS0}) = 5 \text{ mA/V}.$$



$$\frac{U_{iz}}{U_g} = g_m (R_S \parallel R_T), \quad U_{gs} = U_{ul} - U_{iz},$$


$$A_{vg0} = \frac{U_{iz}}{U_g} = \frac{U_{iz}}{U_{gs}} \frac{U_{gs}}{U_{ul}} \frac{U_{ul}}{U_g} = \frac{g_m (R_S \parallel R_T)}{1 + g_m (R_S \parallel R_T)} \frac{R_G}{R_G + R_S} = 0,714,$$

$$\tau_G = (R_g + R_G) C_G = 40 \text{ ms}, \quad \omega_G = \frac{1}{\tau_G} = 25 \text{ rad/s},$$

$$\tau_S = \left( R_S \parallel \frac{1}{g_m} + R_T \right) C_S = 5,8 \text{ ms}, \quad \omega_S = \frac{1}{\tau_S} = 172 \text{ rad/s},$$

$$\omega_d = \omega_S = 172 \text{ rad/s}, \quad f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = 27,4 \text{ Hz}.$$

## 2. zadatak

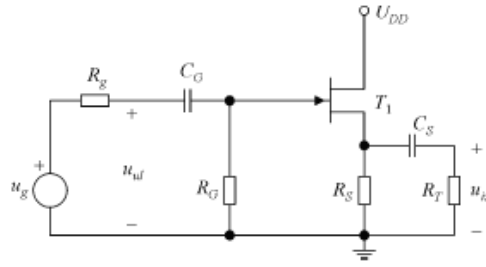


$$U_{GSQ} + I_{DQ} R_S = 0 \rightarrow I_{DQ} = I_{DSS} \left( 1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P} \right)^2 = -\frac{U_{GSQ}}{R_S},$$

$$U_{GSQ}^2 + \left( \frac{U_P^2}{R_S I_{DSS}} - 2U_P \right) U_{GSQ} + U_P^2 = 0,$$

$$U_{GSQ}^2 + 15U_{GSQ} + 36 = 0 \rightarrow U_{GSQ} = -7,5 + \sqrt{7,5^2 - 36} = -3 \text{ V},$$

$$I_{DQ} = -\frac{U_{GSQ}}{R_S} = 3 \text{ mA}, \quad U_{DSQ} = U_{DD} - R_S I_{DQ} = 9 \text{ V},$$
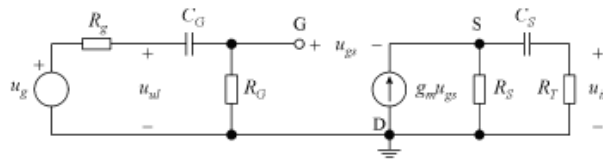
$$g_m = -\frac{2I_{DSS}}{U_P} \left( 1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P} \right) = 2 \text{ mA/V}.$$



$$\frac{U_{iz}}{U_{gs}} = g_m (R_S \parallel R_T), \quad U_{gs} = U_{ul} - U_{iz},$$

$$A_{v_{g0}} = \frac{U_{iz}}{U_g} = \frac{U_{iz}}{U_{gs}} \frac{U_{gs}}{U_{ul}} \frac{U_{ul}}{U_g} = \frac{g_m (R_S \parallel R_T)}{1 + g_m (R_S \parallel R_T)} \frac{R_G}{R_g + R_G} = 0,615,$$


$$\tau_G = (R_g + R_G) C_G = 40 \text{ ms}, \quad \omega_G = \frac{1}{\tau_G} = 25 \text{ rad/s},$$

$$\tau_S = \left( R_S \parallel \frac{1}{g_m} + R_T \right) C_S = 8,67 \text{ ms}, \quad \omega_S = \frac{1}{\tau_S} = 115 \text{ rad/s},$$

$$\omega_d = \omega_S = 115 \text{ rad/s}, \quad f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = 18,3 \text{ Hz}.$$

## 7. VISOKOFREKVENCIJSKA ANALIZA

### 1. zadatak

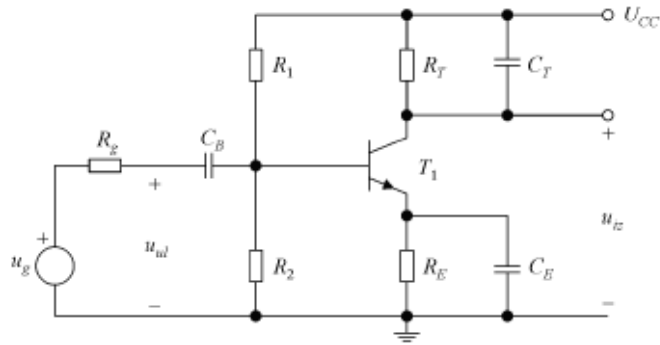


$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = 3 \text{ V}, \quad U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = 3 \text{ V},$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) R_E} = 17,6 \text{ } \mu\text{A}, \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1,76 \text{ mA},$$

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - (R_C + R_E) I_{CQ} = 10,6 \text{ V},$$
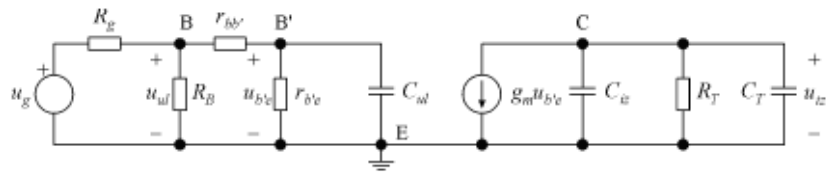
$$r_{b'e} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = 1,42 \text{ k}\Omega, \quad g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T} = 70,4 \text{ mA/V}.$$



$$A_{vg0} = \frac{U_{iz}}{U_g} = \frac{U_{iz}}{U_{b'e}} \frac{U_{b'e}}{U_{ul}} \frac{U_{ul}}{U_g} = -g_m R_T \frac{r_{b'e}}{r_{bb'} + r_{b'e}} \frac{R_B \parallel (r_{bb'} + r_{b'e})}{R_g + R_B \parallel (r_{bb'} + r_{b'e})} = -80,3,$$

$$K = \frac{U_{iz}}{U_{b'e}} = -g_m R_T = -141,$$


$$C_{ul} = C_{b'e} + C_{b'c} (1 - K) = 324 \text{ pF}, \quad C_{iz} = C_{b'c} \frac{K - 1}{K} = 2 \text{ pF},$$

$$\tau_{ul} = \left[ (R_g \parallel R_B + r_{bb'}) \parallel r_{b'e} \right] C_{ul} = 194 \text{ ns}, \quad \tau_{iz} = R_T (C_{iz} + C_T) = 34 \text{ ns},$$

$$\omega_{ul} = \frac{1}{\tau_{ul}} = 5,15 \cdot 10^6 \text{ rad/s}, \quad \omega_{iz} = \frac{1}{\tau_{iz}} = 29,4 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$

$$\omega_g = \omega_{ul} = 5,15 \cdot 10^6 \text{ rad/s}, \quad f_g = \frac{\omega_g}{2\pi} = 820 \text{ kHz}.$$

1. zadatak

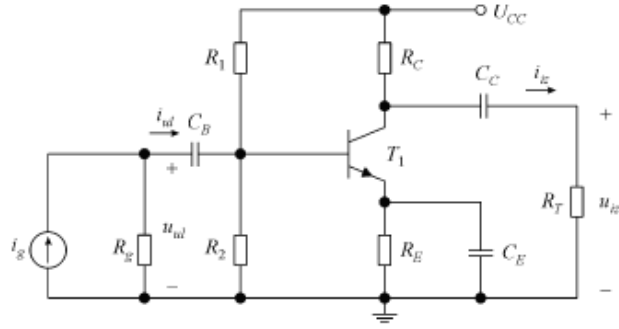


$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = 3 \text{ V}, \quad R_B = R_1 \parallel R_2 = 37,5 \text{ k}\Omega,$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) R_E} = 9,6 \text{ }\mu\text{A}, \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 0,96 \text{ mA},$$

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - (R_C + R_E) I_{CQ} = 6,24 \text{ V},$$
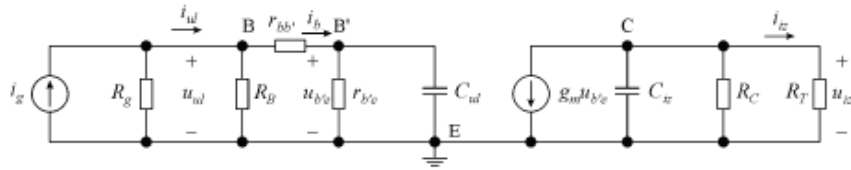
$$r_{b'e} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = 2,60 \text{ k}\Omega, \quad g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T} = 38,4 \text{ mA/V}.$$



$$A_{ig0} = \frac{I_{iz}}{I_g} = \frac{I_{iz}}{U_{b'e}} \frac{U_{b'e}}{I_b} \frac{I_b}{I_g} = -g_m \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{r_{b'e} (R_g \parallel R_B)}{(R_g \parallel R_B) + r_{bb'} + r_{b'e}} = -59,8,$$

$$K = \frac{U_{iz}}{U_{b'e}} = -g_m R_T = -30,7,$$


$$C_{ul} = C_{b'e} + C_{b'e} (1 - K) = 88,4 \text{ pF}, \quad C_{iz} = C_{b'e} \frac{K - 1}{K} = 2,06 \text{ pF},$$

$$\tau_{ul} = \left[ (R_g \parallel R_B + r_{bb'}) \parallel r_{b'e} \right] C_{ul} = 173 \text{ ns}, \quad \tau_{iz} = (R_C \parallel R_T) C_{iz} = 1,65 \text{ ns},$$

$$\omega_{ul} = \frac{1}{\tau_{ul}} = 5,78 \cdot 10^6 \text{ rad/s}, \quad \omega_{iz} = \frac{1}{\tau_{iz}} = 606 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$

$$\omega_g = \omega_{ul} = 5,78 \cdot 10^6 \text{ rad/s}, \quad f_g = \frac{\omega_g}{2\pi} = 0,92 \text{ MHz}.$$

### 3. zadatak

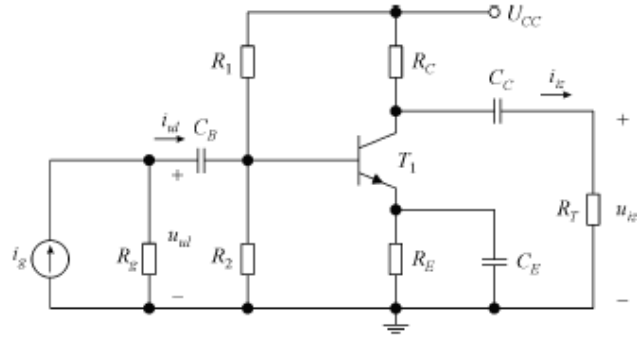


$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = 2,4 \text{ V}, \quad R_B = R_1 \parallel R_2 = 80 \text{ k}\Omega,$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) R_E} = 13 \text{ }\mu\text{A}, \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1,3 \text{ mA},$$

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - (R_C + R_E) I_{CQ} = 7,45 \text{ V},$$
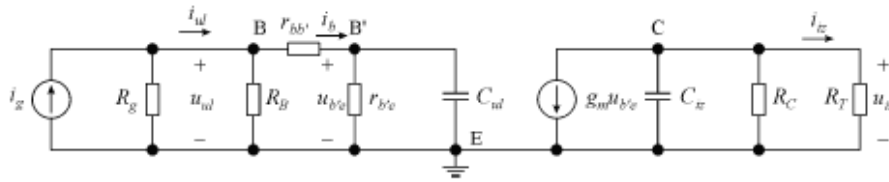
$$r_{b'e} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = 1,92 \text{ k}\Omega, \quad g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T} = 52 \text{ mA/V}.$$



$$A_{ig0} = \frac{I_{iz}}{I_g} = \frac{I_{iz}}{U_{b'e}} \frac{U_{b'e}}{I_b} \frac{I_b}{I_g} = -g_m \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{r_{b'e} (R_g \parallel R_B)}{(R_g \parallel R_B) + r_{bb'} + r_{b'e}} = -52,8,$$

$$K = \frac{U_{iz}}{U_{b'e}} = -g_m (R_C \parallel R_T) = -39,$$

$$C_{ul} = C_{b'e} + C_{b'c} (1 - K) = 100 \text{ pF}, \quad C_{iz} = C_{b'c} \frac{K - 1}{K} = 2,05 \text{ pF},$$

$$\tau_{ul} = \left[ (R_g \parallel R_B + r_{bb'}) \parallel r_{b'e} \right] C_{ul} = 137 \text{ ns}, \quad \omega_{ul} = \frac{1}{\tau_{ul}} = 7,3 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$


$$\tau_{iz} = (R_C \parallel R_T) C_{iz} = 1,54 \text{ ns}, \quad \omega_{iz} = \frac{1}{\tau_{iz}} = 650 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$

$$\omega_g = \omega_{ul} = 7,3 \cdot 10^6 \text{ rad/s}, \quad f_g = \frac{\omega_g}{2\pi} = 1,16 \text{ MHz}.$$



## 8. POJAČALA S POVRATNOM VEZOM

### 2. zadatak

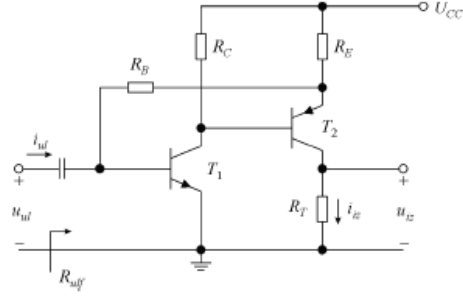

$$U_{CC} \approx \beta_2 I_{BQ1} R_C + U_{BEQ2} + I_{BQ1} R_B + U_{BEQ1}, \quad U_{BEQ1} \approx -U_{BEQ2},$$

$$I_{BQ1} \approx \frac{U_{CC}}{\beta_1 R_C + R_B} = 25 \mu A,$$


$$\beta_1 I_{BQ1} R_C \approx -\beta_2 I_{BQ2} R_E - U_{BEQ2}, \quad -I_{BQ2} \approx \frac{\beta_1 I_{BQ1} R_C + U_{BEQ2}}{\beta_2 R_E} = 39 \mu A,$$

$$I_{CQ1} = \beta_1 I_{BQ1} = 2,5 \text{ mA}, \quad -I_{CQ2} = -\beta_2 I_{BQ2} = 3,9 \text{ mA},$$

$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} - R_C I_{CQ1} = 2,5 \text{ V}, \quad -U_{CEQ2} \approx U_{CC} + (R_E + R_T) I_{CQ2} = 2,5 \text{ V},$$

$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = 1 \text{ k}\Omega, \quad r_{be2} = \frac{U_T}{-I_{BQ2}} = 640 \Omega.$$

Povratna veza – strujna-paralelna

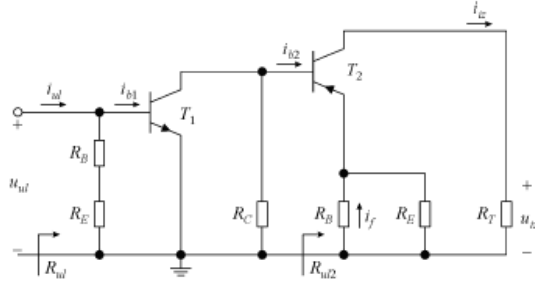

$$A_{I2} = \frac{i_{iz}}{i_{b2}} = -h_{fe2} = -100, \quad R_{ul2} = r_{be2} + (1 + h_{fe2})(R_B \parallel R_E) = 295 \text{ k}\Omega,$$

$$A_{I1} = \frac{i_{b2}}{i_{ul}} = \frac{i_{b2}}{i_{b1}} \frac{i_{b1}}{i_{ul}} = -h_{fe1} \frac{R_C}{R_C + R_{ul2}} \frac{R_B + R_E}{R_B + R_E + r_{be1}} = -1,65,$$


$$A_f = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{i_{iz}}{i_{b2}} \frac{i_{b2}}{i_{ul}} = A_{I2} A_{I1} = 165, \quad \beta = \frac{i_f}{i_{iz}} \approx \frac{R_E}{R_B + R_E} = \frac{1}{34,3}.$$

$$R_{ul} = (R_B + R_E) \parallel r_{be1} = 990 \Omega,$$

$$A_{If} = \frac{A_f}{1 + \beta A_f} = 28,4, \quad R_{ulf} = \frac{R_{ul}}{1 + \beta A_f} = 170 \Omega,$$

$$A_{vff} = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{i_{iz} R_T}{i_{ul} R_{ulf}} = A_{If} \frac{R_T}{R_{ulf}} = 33,4.$$

## 2. zadatak

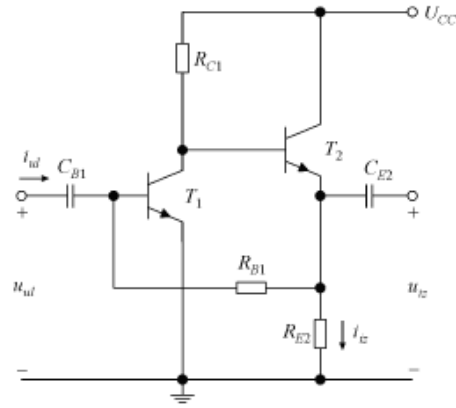


$$U_{CC} \approx \beta I_{BQ1} R_{C1} + U_{BEQ2} + I_{BQ1} R_{B1} + U_{BEQ1} \rightarrow I_{BQ1} \approx \frac{U_{CC} - 2U_{BEQ}}{\beta R_{C1} + R_{B1}} = 21,2 \mu\text{A},$$

$$[(1 + \beta)I_{BQ2} - I_{BQ1}]R_{E2} = I_{BQ1} R_{B1} + U_{BEQ1} \rightarrow I_{BQ2} = \frac{U_{BEQ} + I_{BQ1}(R_{B1} + R_{E2})}{(1 + \beta)R_{E2}} = 14,2 \mu\text{A},$$

$$I_{CQ1} = \beta I_{BQ1} = 2,12 \text{ mA}, \quad I_{CQ2} = \beta I_{BQ2} = 1,42 \text{ mA},$$

$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = 1,18 \text{ k}\Omega, \quad r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ2}} = 1,76 \text{ k}\Omega.$$

*Povratna veza – naponska-paralelna*

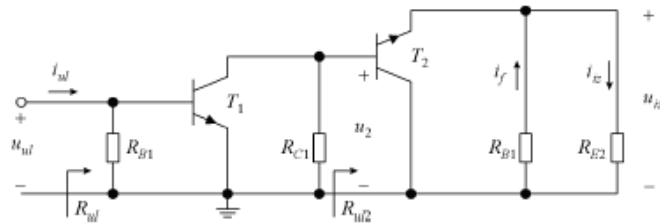

$$A_{V2} = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{(1 + h_{fe})(R_{B1} \parallel R_{E2})}{r_{be2} + (1 + h_{fe})(R_{B1} \parallel R_{E2})} = 0,991,$$

$$R_{ul2} = r_{be2} + (1 + h_{fe})(R_{B1} \parallel R_{E2}) = 200 \text{ k}\Omega,$$


$$A_{V1} = \frac{u_2}{u_{ul}} = -h_{fe} \frac{R_{C1} \parallel R_{ul2}}{r_{be1}} = -332, \quad R_{ul} = R_{B1} \parallel r_{be1} = 1,17 \text{ k}\Omega,$$

$$R_M = A_{V2} A_{V1} R_{ul} = -385 \text{ V/mA}, \quad \beta = \frac{i_f}{i_{iz}} = -\frac{1}{R_{B1}} = -\frac{1}{100} \text{ mA/V},$$

$$R_{Mff} = \frac{R_M}{1 + \beta R_M} = -79,4 \text{ V/mA}, \quad R_{ulff} = \frac{R_{ul}}{1 + \beta R_M} = 243 \Omega,$$

$$A_{Vff} = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{u_{iz}}{i_{ul} R_{ulff}} = \frac{R_{Mff}}{R_{ulff}} = -327, \quad A_{ff} = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{u_{iz}/R_{E2}}{i_{ul}} = \frac{R_{Mff}}{R_{E2}} = -39,7.$$

#### 4. zadatak

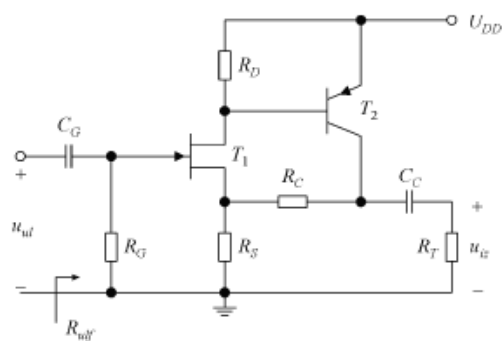


$$I_{DQ} R_D = -U_{BEQ} \rightarrow I_{DQ} = -\frac{U_{BEQ}}{R_D} = \frac{U_T}{R_D} = 1 \text{ mA},$$

$$I_{DQ} = I_{DSS} \left( 1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P} \right)^2 \rightarrow U_{GSQ} = U_P \left( 1 - \sqrt{\frac{I_{DQ}}{I_{DSS}}} \right) = -1,5 \text{ V},$$

$$U_{GSQ} + (I_{DQ} - I_{CQ}) R_S = 0 \rightarrow I_{CQ} = \frac{U_{GSQ}}{R_S} + I_{DQ} = -2 \text{ mA},$$

$$g_m = -\frac{2I_{DSS}}{U_P} \left( 1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P} \right) = 4 \text{ mA/V}, \quad r_{be} = \frac{U_T}{-I_{BQ2}} = \frac{\beta U_T}{-I_{CQ2}} = 1,25 \text{ k}\Omega.$$

Povratna veza – naponska-serijska

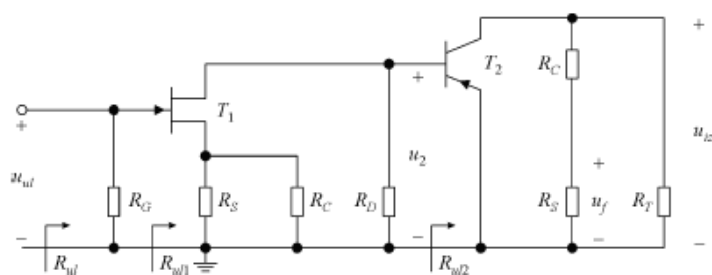

$$A_{v2} = \frac{u_{iz}}{u_2} = -h_{fe} \frac{(R_C + R_S) \parallel R_T}{r_{be}} = -230, \quad R_{u2} = r_{be} = 1,25 \text{ }\Omega,$$

$$A_{v1} = \frac{u_2}{u_{uf}} = \frac{-g_m (R_D \parallel R_{u2})}{1 + g_m (R_S \parallel R_C)} = -0,637, \quad R_{u1} = \infty,$$

$$A_v = \frac{u_{iz}}{u_{uf}} = \frac{u_{iz}}{u_2} \frac{u_2}{u_{uf}} = A_{v2} A_{v1} = 147, \quad \beta = \frac{u_f}{u_{iz}} = \frac{R_S}{R_C + R_S} = \frac{1}{11},$$

$$A_{vf} = \frac{A_v}{1 + \beta A_v} = 10,2,$$


$$R_{u1f} = R_{u1} (1 + \beta A_v) = \infty, \quad R_{uf} = R_G \parallel R_{u1f} = R_G = 1 \text{ M}\Omega.$$

## 9. STABILNOST POVRATNE VEZE
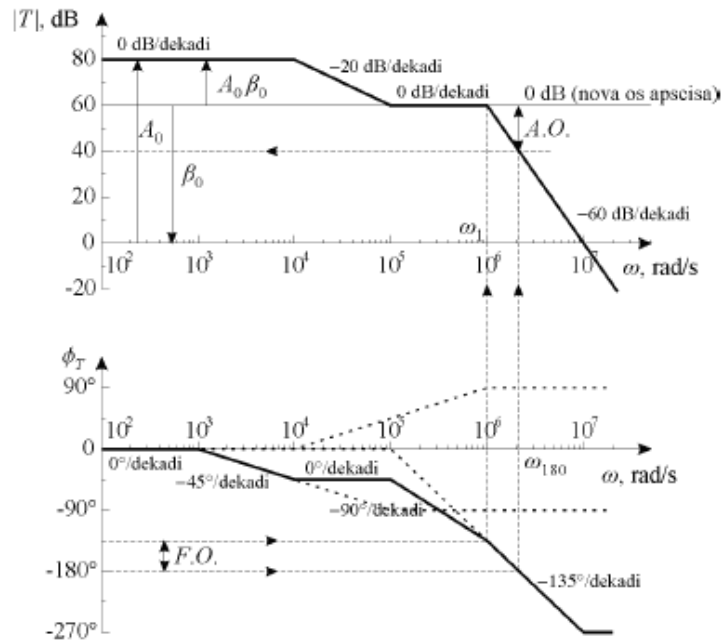
### 3. zadatak

$$A(j\omega) = \frac{-10^4 (1 + j\omega/10^5)}{(1 + j\omega/10^4)(1 + j\omega/10^6)^2}, \quad \beta(j\omega) = \frac{\beta_0}{1 + j\omega/10^6}.$$

$$\text{Uz } \beta_0 = -1 \rightarrow T(j\omega) = \beta(j\omega)A(j\omega) = \frac{10^4 (1 + j\omega/10^5)}{(1 + j\omega/10^4)(1 + j\omega/10^6)^3}.$$



$$\phi_T(j\omega_1) = F.O. - 180^\circ = -135^\circ \rightarrow |T(j\omega_1)| = |\beta(j\omega_1)A(j\omega_1)| = 1 = 0 \text{ dB},$$


$$\beta_0 = -0,001,$$

$$\phi_T(j\omega_{180}) = -180^\circ \rightarrow |T(j\omega_{180})| = -20 \text{ dB} = A.O.$$
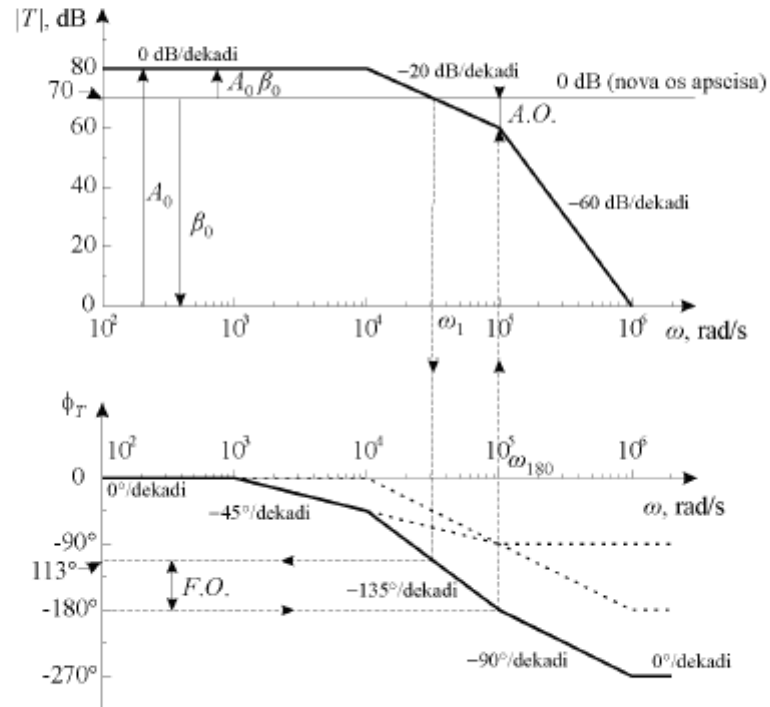
### 3. zadatak

$$A(j\omega) = \frac{-10^{18}}{(10^4 + j\omega)(10^5 + j\omega)^2}.$$

$$\text{Uz } \beta = -1 \rightarrow T(j\omega) = \beta A(j\omega) = \frac{10^4}{(1 + j\omega/10^4)(1 + j\omega/10^5)^2}.$$



$$\phi_T(j\omega_{180}) = -180^\circ \rightarrow |T(j\omega_{180})| = A.O. = -10 \text{ dB},$$

$$20\log|\beta| = 20\log|\beta A_0| - 20\log|A_0| = 10 - 80 = -70 \text{ dB},$$


$$\beta = -3,16 \cdot 10^{-4},$$

$$|T(j\omega_1)| = |\beta(j\omega_1)A(j\omega_1)| = 1 = 0 \text{ dB} \rightarrow \phi_T(j\omega_1) = -112,5^\circ,$$

$$F.O. = \phi_T(j\omega_1) + 180^\circ = 67,5^\circ$$

## 10. INTEGRIRANI ANALOGNI SKLOPOVI

### 4. zadatak

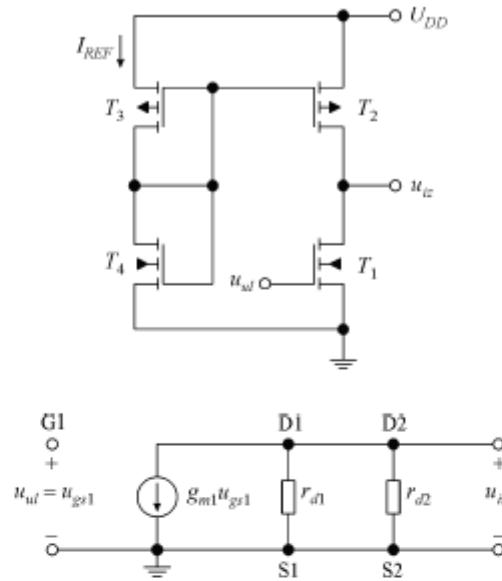

$$I_{DQ1} = -I_{DQ2} = -I_{DQ3} = I_{REF}, \quad g_{m1} = \sqrt{2K'_n(W_1/L_1)I_{DQ1}} = \sqrt{2K'_n(W_1/L_1)I_{REF}},$$

$$r_{d1} = \frac{1}{\lambda_n I_{DQ1}} = \frac{1}{\lambda_n I_{REF}}, \quad r_{d2} = \frac{1}{\lambda_p I_{DQ2}} = -\frac{1}{\lambda_p I_{REF}},$$


$$A_v = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{u_{iz}}{u_{gs1}} = -g_{m1}(r_{d1} \parallel r_{d2}) = -\frac{g_{m1}}{1/r_{d1} + 1/r_{d2}} = -\frac{\sqrt{2K'_n(W_1/L_1)}}{\lambda_1 - \lambda_2} \frac{1}{\sqrt{I_{REF}}}.$$

$$I_{REF} = \frac{2K'_n(W_1/L_1)}{A_v^2(\lambda_n - \lambda_p)^2} = 29,6 \mu\text{A},$$

$$U_{GSQ3} = -\sqrt{\frac{-2I_{REF}}{K'_p(W_3/L_3)}} + U_{GS0p} = -0,92 \text{ V}, \quad U_{GSQ4} = U_{DD} + U_{GSQ3} = 2,58 \text{ V},$$

$$\frac{W_4}{L_4} = \frac{2I_{DQ4}}{K'_n(U_{GS4} - U_{GS0n})^2} = 0,056.$$

#### 4. zadatak

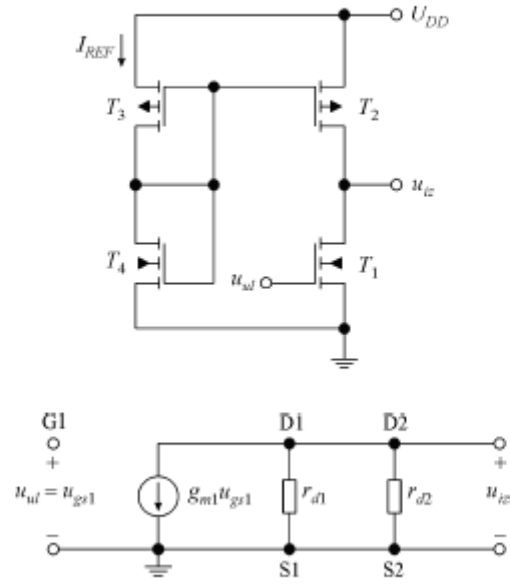

$$I_{DQ1} = -I_{DQ2} = -I_{DQ3} = I_{REF}, \quad g_{m1} = \sqrt{2K'_n(W_1/L_1)I_{DQ1}} = \sqrt{2K'_n(W_1/L_1)I_{REF}},$$

$$r_{d1} = \frac{1}{\lambda_n I_{DQ1}} = \frac{1}{\lambda_n I_{REF}}, \quad r_{d2} = \frac{1}{\lambda_p I_{DQ2}} = \frac{1}{-\lambda_p I_{REF}},$$


$$A_v = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{u_{iz}}{u_{gs1}} = -g_{m1}(r_{d1} \parallel r_{d2}) = -\frac{g_{m1}}{1/r_{d1} + 1/r_{d2}} = -\frac{\sqrt{2K'_n(W_1/L_1)}}{\lambda_1 - \lambda_2} \frac{1}{\sqrt{I_{REF}}}.$$

$$I_{REF} = \frac{2K'_n(W_1/L_1)}{A_v^2(\lambda_n - \lambda_p)^2} = 71 \mu\text{A},$$

$$U_{GSQ3} = -\sqrt{\frac{-2I_{REF}}{K'_p(W_3/L_3)}} + U_{GS0p} = -1,04 \text{ V}, \quad U_{GSQ4} = U_{DD} + U_{GSQ3} = 2,26 \text{ V},$$

$$\frac{W_4}{L_4} = \frac{2I_{DQ4}}{K'_n(U_{GS4} - U_{GS0n})^2} = 0,215.$$

#### 4. zadatak

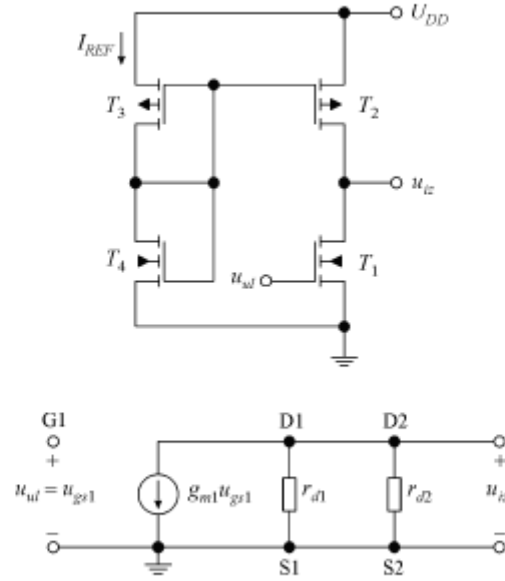

$$I_{DQ1} = -I_{DQ2} = -I_{DQ3} = I_{REF}, \quad g_{m1} = \sqrt{2K'_n(W_1/L_1)I_{DQ1}} = \sqrt{2K'_n(W_1/L_1)I_{REF}},$$

$$r_{d1} = \frac{1}{\lambda_n I_{DQ1}} = \frac{1}{\lambda_n I_{REF}}, \quad r_{d2} = \frac{1}{\lambda_p I_{DQ2}} = \frac{1}{-\lambda_p I_{REF}},$$

$$A_v = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{u_{iz}}{u_{gs1}} = -g_{m1}(r_{d1} \parallel r_{d2}) = -\frac{g_{m1}}{1/r_{d1} + 1/r_{d2}} = -\frac{\sqrt{2K'_n(W_1/L_1)}}{\lambda_1 - \lambda_2} \frac{1}{\sqrt{I_{REF}}}.$$

$$I_{REF} = \frac{2K'_n(W_1/L_1)}{A_v^2(\lambda_n - \lambda_p)^2} = 34,1 \mu\text{A},$$

$$U_{GSQ3} = -\sqrt{\frac{-2I_{REF}}{K'_p(W_3/L_3)}} + U_{GS0p} = -0,97 \text{ V}, \quad U_{GSQ4} = U_{DD} + U_{GSQ3} = 2,53 \text{ V},$$

$$\frac{W_4}{L_4} = \frac{2I_{DQ4}}{K'_n(U_{GS4} - U_{GS0n})^2} = 0,085.$$