

ZADATAK 1

by ~ Milan ~

2) STATIKA


$$R_B = R_1 \parallel R_2 = 142.86 \text{ k}\Omega \quad U_{BB} = U_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 4.29 \text{ V}$$

$$U_{BB} = I_B \cdot R_B + U_{BE} + (1 + \beta) I_B R_E$$

$$I_B = \frac{U_{BB} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta) R_E} = 18.57 \mu\text{A} \quad I_C = 1.86 \text{ mA}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C - (I_C + I_B) R_E = 6.62 \text{ V} \quad U_{CE} > U_{BE}$$


$$r_{BE} = \frac{U_T}{I_B} = 1346.25 \Omega \quad g = \frac{h_{fe}}{r_{BE}} = 74.3 \text{ mA/V}$$

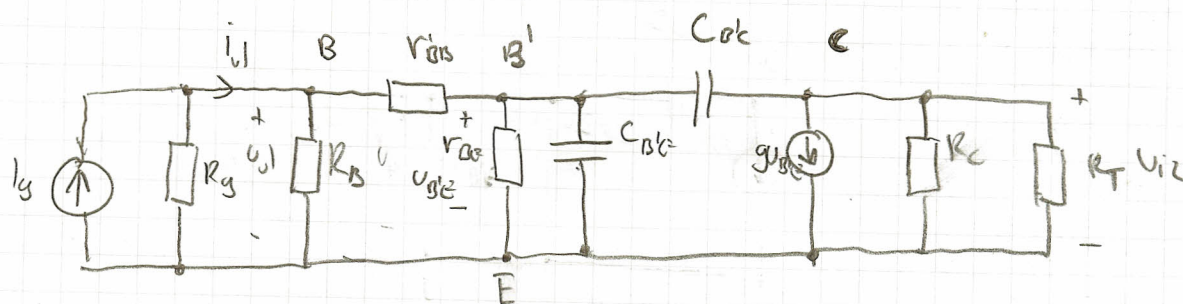b) DINAMIKA

$$K = \frac{v_z}{v_{be}} = \frac{-g_m v_{be} R_C \parallel R_L}{v_{be}} = -g_m R_C \parallel R_L = -59.44$$

$$C_{in} = C_{BE} + (1 - K) C_{BC} = 115.66 \text{ pF}$$
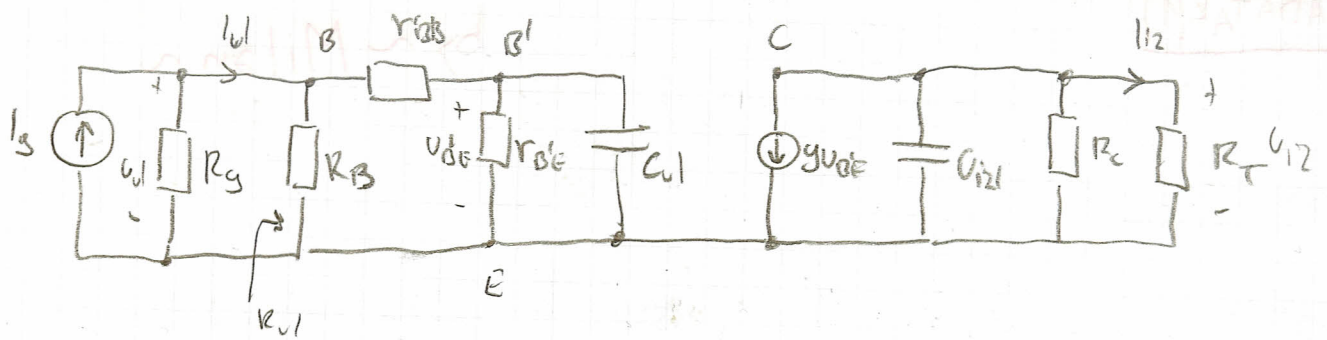
$$C_{HL} = \frac{(K - 1)}{K} C_{BC} = 1.53 \text{ pF}$$



$$A_{I_g} = \frac{I_{i2}}{I_g} = \frac{I_{i2}}{U_{BE}} \cdot \frac{U_{BE}}{I_{i1}} \cdot \frac{I_{i1}}{I_g}$$

$$\frac{I_{i2}}{U_{BE}} = \frac{-g_m U_{BE} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_T}}{U_{BE}} = -g_m \frac{R_C}{R_C + R_T} = -0.006$$

$$R_{i1} = R_B \parallel (r_{\pi} + r_{BE})$$


$$\frac{U_{BE}}{I_{i1}} = \frac{I_{i1} \cdot \frac{R_B}{R_B + (r_{\pi} + r_{BE})} \cdot r_{BE}}{I_{i1}} = 1333.2$$

$$R_{i1} = 1370 \Omega$$

$$\frac{I_{i1}}{I_g} = \frac{I_g \cdot \frac{R_g}{R_g + R_{i1}}}{I_g} = 0.88$$

$$A_{I_g} = 70.4$$

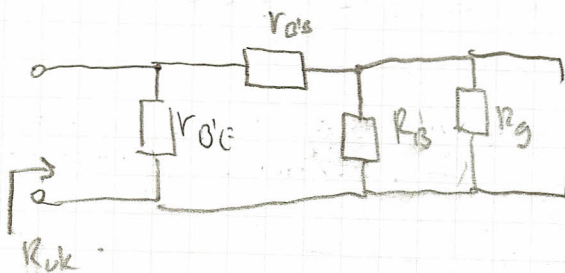
$f_g = ?$ \Rightarrow stezeitpunkt proz kondensatoren



$$R_{ek} = (R_g \parallel R_B + r_{\pi}) \parallel r_{\pi} = 939.5 \parallel 1346.25 = 1177.5 \Omega$$

$$\tau = C_{\pi} R_{ek} = 136.2 \text{ ns} \quad 2\pi f_g = \frac{1}{\tau} \quad f_g = \frac{1}{\tau 2\pi} = 1.1686 \text{ MHz}$$

ZADATAK 2

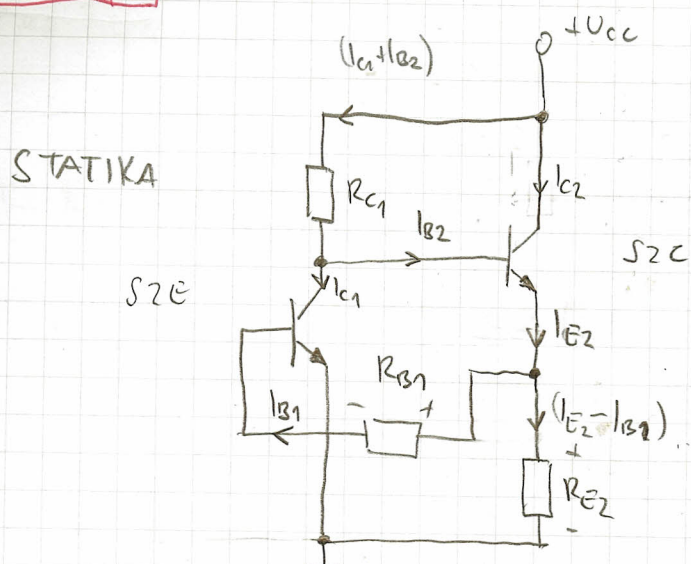

$$U_{CC} = (I_{C1} + I_{B2}) R_{C1} + U_{BE2} + (I_{E2} - I_{B1}) R_{E2}$$

$$U_{CC} = \beta I_{B1} R_C + I_{B2} R_C + U_{BE2} + I_{B2} (\beta + 1) R_{E2} - I_{B1} R_{E2}$$

$$U_{BE1} = -I_{B1} R_{B1} + (I_{E2} - I_{B1}) R_{E2} = -I_{B1} R_{B1} + I_{B2} (\beta + 1) R_{E2} - I_{B1} R_{E2}$$

//
↓

Može se zznemoriti

$$U_{CC} = \beta I_{B1} R_C + I_{B2} R_C + U_{BE2} + U_{BE1} + I_{B1} R_{B1}$$

$$U_{CC} \approx \beta I_{B1} R_C + U_{BE2} + U_{BE1} + I_{B1} R_{B1}$$

$$I_{B1} = \frac{U_{CC} - U_{BE2} - U_{BE1}}{\beta R_C + R_{B1}} = 28.33 \mu A \quad I_{C1} = 2.833 mA$$



$$I_{B2} = \frac{U_{BE1} + I_{B1} R_{B1} + I_{B1} R_{E2}}{R_{E2} (\beta + 1)} = 14.97 \mu A \quad I_{C2} = 1.5 mA$$

$$r_{BE1} = \frac{U_T}{I_{B1}} = 882 \Omega$$

$$r_{BE2} = 1670 \Omega$$

Naponsko - paralelna povratna vez

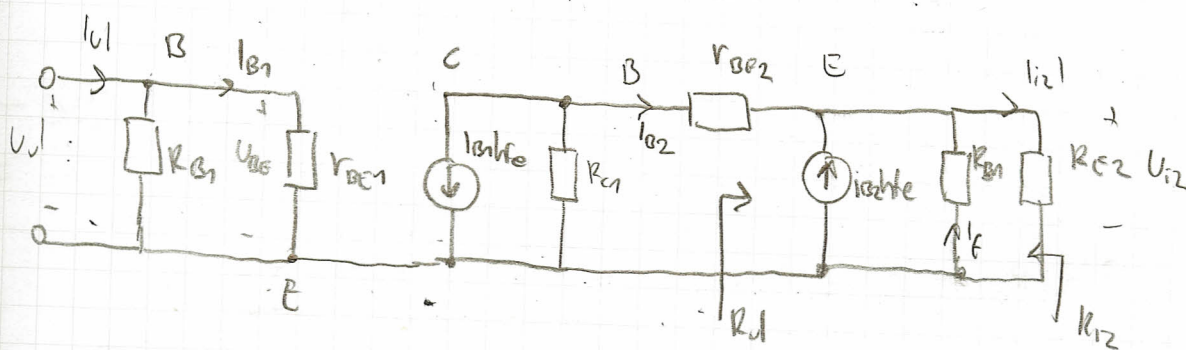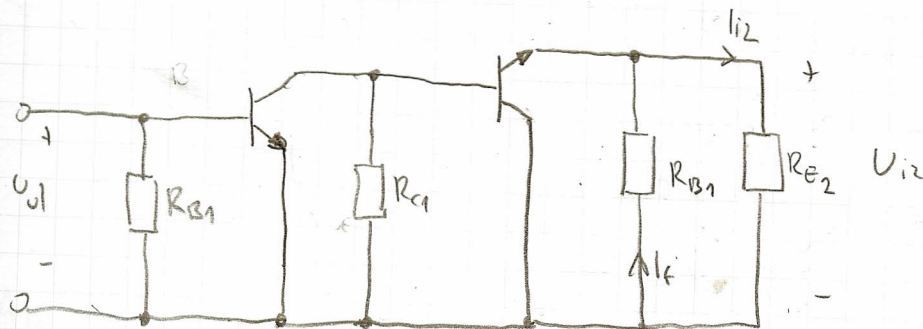Za izlazni krug $U_{i2} = 0V$, za izlazni $U_{o1} = 0V$



$$R_M = \frac{U_{i2}}{I_{i1}} = \frac{U_{i2}}{I_{B2}} \cdot \frac{I_{B2}}{I_{B1}} \cdot \frac{I_{B1}}{I_{i1}}$$

$$R_{U2} = \frac{U}{I_{B2}} = \frac{I_{B2} r_{BE2} + (h_{fe} + 1) R_{B1} \parallel R_{E2}}{I_{B2}}$$

$$\frac{U_{i2}}{I_{B2}} = \frac{I_{B2} (h_{fe} + 1) R_{B1} \parallel R_{E2}}{I_{B2}} = 197073$$

$$\frac{I_{B2}}{I_{B1}} = \frac{I_{B1} h_{fe} \cdot \frac{R_{E1}}{R_{U2} + R_{E1}}}{I_{B1}} = -1.973$$

$$R_{U2} = r_{BE2} + (h_{fe} + 1) R_{B1} \parallel R_{E2}$$

$$R_{U2} = 198.74 k\Omega$$

$$\frac{I_{B1}}{I_{i1}} = \frac{I_{i1} \cdot \frac{R_{B1}}{R_{B1} + r_{BE1}}}{I_{i1}} = 0.989$$

$$R_M = -384584 - \text{poječinje A grane}$$

$$\beta = \frac{I_f}{U_{i2}} = - \frac{I_f}{I_f \cdot R_{B1}} = \left[- \frac{1}{80000} \right]$$

$$R_{mf} = \frac{R_m}{1 + \beta R_m} = \boxed{-66224}$$


$$R_{ul} = R_{B1} \parallel r_{oe1} = 872 \Omega$$

$$R_{ulf} = \frac{R_{ul}}{1 + \beta R_m} = \boxed{150.15 \Omega}$$

$$A_{vf} = \frac{U_{i2}}{U_{ul}} = \frac{U_{i2}}{i_{ul}} \cdot \frac{i_{ul}}{U_{ul}} = R_{mf} \cdot \frac{1}{R_{uf}} = \boxed{-44.1}$$

$$A_{if} = \frac{i_{i2}}{i_{ul}} = \frac{\frac{U_{i2}}{R_{E2}}}{\frac{i_{ul}}{1}} = \frac{U_{i2}}{i_{ul}} \cdot \frac{1}{R_{E2}} = R_m \cdot \frac{1}{R_{E2}} = \boxed{-33.11}$$

ZADATK 4

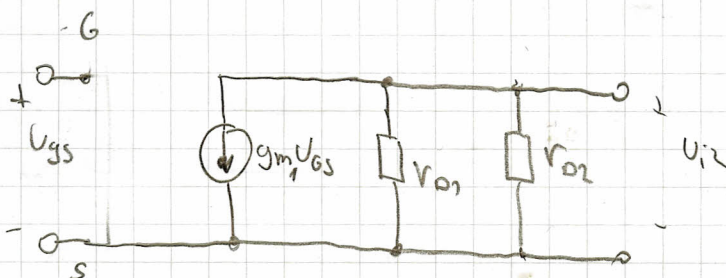

$$g_{m1} = \sqrt{2K_n' (W_n/L_n) I_{REF}}$$

$$I_{D1} = -I_{D2} = I_{REF}$$

$$r_{D1} = \frac{1}{\lambda_n I_{REF}} \quad r_{D2} = \frac{1}{-\lambda_p I_{REF}}$$

$$A_v = \frac{v_{D2}}{v_{in}} = \frac{-g_{m1} V_{gs} \cdot (r_{D1} \parallel r_{D2})}{V_{gs}} = -g_{m1} (r_{D1} \parallel r_{D2})$$

$$A_v = -g_{m1} (r_{D1} \parallel r_{D2}) = -\sqrt{2K_n' (W_n/L_n) I_{REF}} \left(\frac{1}{\lambda_n I_{REF} - \lambda_p I_{REF}} \right)$$

$$A_v = -\frac{\sqrt{2K_n' (W_n/L_n)}}{(\lambda_n - \lambda_p)} \cdot \frac{\sqrt{I_{REF}}}{I_{REF}} = -\frac{\sqrt{2K_n' (W_n/L_n)}}{(\lambda_n - \lambda_p)} \cdot \frac{1}{\sqrt{I_{REF}}} \quad / 2$$

$$A_v^2 = \frac{2K_n' (W_n/L_n)}{(\lambda_n - \lambda_p)^2} \cdot \frac{1}{I_{REF}} \Rightarrow I_{REF} = \frac{2K_n' (W_n/L_n)}{(\lambda_n - \lambda_p)^2 A_v^2}$$

$$I_{REF} = 12 \mu A$$


$$I_{D3} = -I_{REF}$$

$$I_{D3} = \frac{K_P'}{2} \frac{W_3}{L_3} (U_{GS3} - U_{GSOP})^2$$

$$U_{GS3} = \pm \sqrt{\frac{2I_{D3}}{K_P' (W_3/L_3)}} + U_{GSOP} = - \sqrt{\frac{-2I_{REF}}{K_P' (W_3/L_3)}} + U_{GSOP}$$

Mins jer mora biti negativniji
od U_{GSOP}

$$U_{GS3} = -0.9 \text{ V}$$

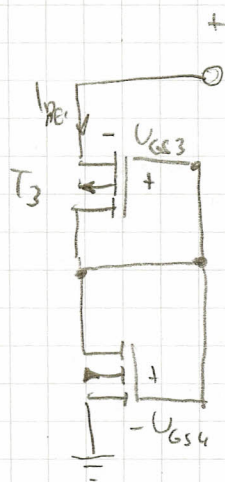

$$U_{GS4} = U_{DD} + U_{GS3}$$

$$U_{GS4} = 2.6 \text{ V}$$

$$I_{D4} = I_{REF}$$

$$I_{D4} = \frac{K_A'}{2} \frac{W_4}{L_4} (U_{GS4} - U_{GSOP})^2$$

$$\frac{W_4}{L_4} = \frac{2I_{REF}}{K_n' (U_{GS4} - U_{GSOP})^2} = 0.044$$