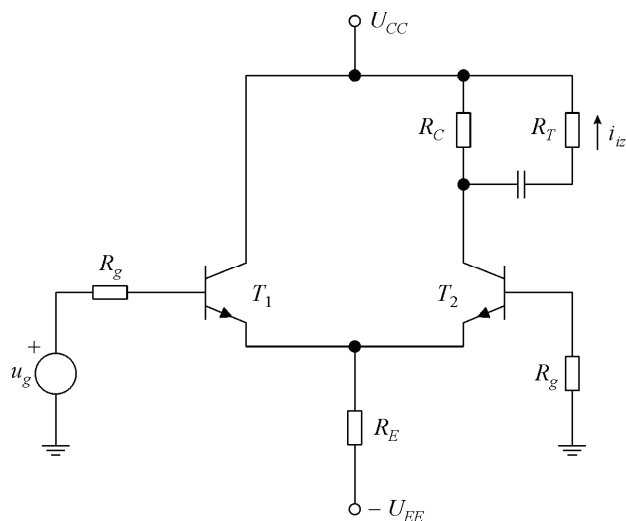


1. ispitni rok iz "Elektronike 2" - rješenja

1. zadatak




$$I_{BQ1} = I_{BQ2} = \frac{U_{EE} - U_{BEQ1}}{R_g + 2(1 + \beta)R_E} = 11,1 \mu\text{A}, \quad I_{CQ1} = I_{CQ2} = \beta I_{BQ1} = 1,11 \text{ mA},$$


$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} + U_{EE} - 2R_E I_{CQ1} = 12,9 \text{ V},$$

$$U_{CEQ2} \approx U_{CC} + U_{EE} - (R_C + 2R_E)I_{CQ1} = 11,2 \text{ V},$$

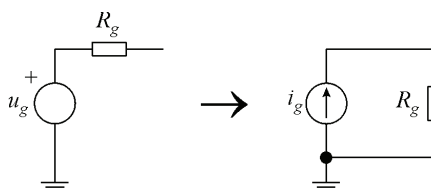
$$r_{be1} = r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = 2,25 \text{ k}\Omega.$$


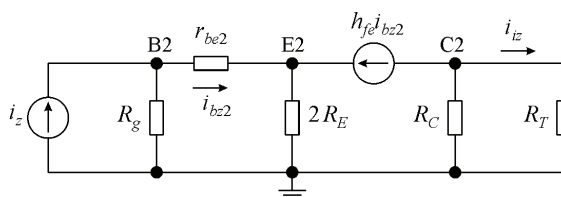
$$I_{gm} = \frac{U_{gm}}{R_g} = 10 \mu\text{A}.$$


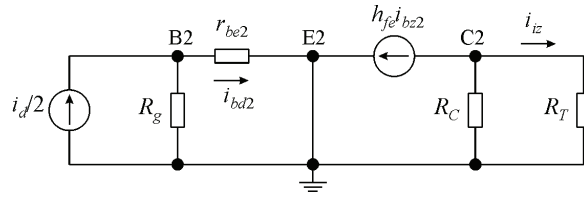
$$A_{Iz} = \frac{i_{Iz}}{i_z} = -h_{fe} \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{R_g}{R_g + r_{be2} + 2(1 + h_{fe})R_E} = -0,734.$$




$$A_{Id} = \frac{i_{iz}}{i_d} = \frac{1}{2} \frac{i_{iz}}{i_d/2} = -\frac{h_{fe}}{2} \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{R_g}{R_g + r_{be2}} = -30,6,$$

$$I_{izm} = A_{Iz} I_{zm} + A_{Id} I_{dm} = 302 \mu\text{A},$$

$$I_{izm} = A_{Iz} I_{zm} + A_{Id} I_{dm} = 302 \mu\text{A}, \quad i_{iz} = 302 \sin \omega t \mu\text{A}.$$

2. zadatak

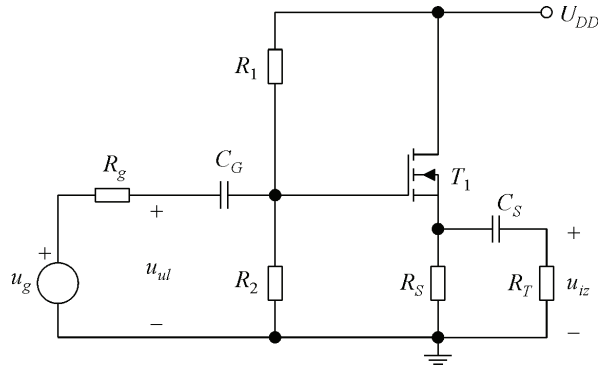


$$U_{GG} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{DD} = 9 \text{ V}, \quad R_G = R_1 \parallel R_2 = 2,4 \text{ M}\Omega,$$

$$U_{GG} = U_{GSQ} + R_S I_{DQ} = U_{GSQ} + R_S \frac{K}{2} (U_{GSQ} - U_{GS0})^2,$$

$$U_{GSQ}^2 - 1,75 \cdot U_{GSQ} - 9 = 0 \rightarrow U_{GSQ} = 0,875 \pm \sqrt{0,875^2 + 9} = 4 \text{ V},$$

$$I_{DQ} = \frac{U_{GG} - U_{GSQ}}{R_S} = 12,5 \text{ mA}, \quad U_{DSQ} = U_{DD} - R_S I_{DQ} = 10 \text{ V},$$
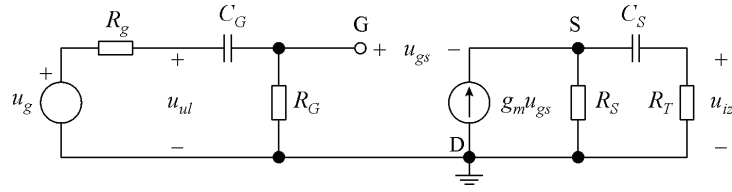
$$g_m = K (U_{GSQ} - U_{GS0}) = 10 \text{ mA/V}.$$



$$\frac{U_{iz}}{U_{gs}} = g_m (R_S \parallel R_T), \quad U_{gs} = U_{ul} - U_{iz},$$


$$A_{vg0} = \frac{U_{iz}}{U_g} = \frac{U_{iz}}{U_{gs}} \frac{U_{gs}}{U_{ul}} \frac{U_{ul}}{U_g} = \frac{g_m (R_S \parallel R_T)}{1 + g_m (R_S \parallel R_T)} \frac{R_G}{R_g + R_G} = 0,769,$$

$$\tau_G = (R_g + R_G) C_G = 36 \text{ ms}, \quad \omega_G = \frac{1}{\tau_G} = 27,8 \text{ rad/s},$$

$$\tau_S = \left(R_S \parallel \frac{1}{g_m} + R_T \right) C_S = 5,2 \text{ ms}, \quad \omega_S = \frac{1}{\tau_S} = 192 \text{ rad/s},$$

$$\omega_d = \omega_S = 192 \text{ rad/s}, \quad f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = 30,6 \text{ Hz}.$$

3. zadatak

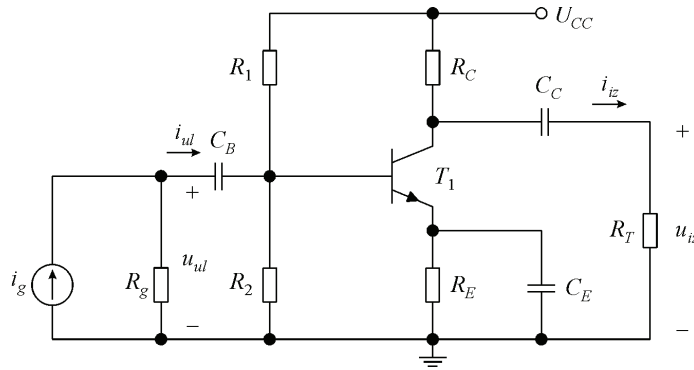


$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = 4,8 \text{ V}, \quad R_B = R_1 \parallel R_2 = 120 \text{ k}\Omega,$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) R_E} = 11 \text{ }\mu\text{A}, \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1,1 \text{ mA},$$

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - (R_C + R_E) I_{CQ} = 5,73 \text{ V},$$
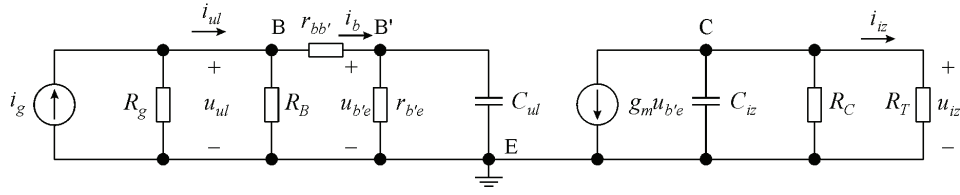
$$r_{b'e} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = 2,27 \text{ k}\Omega, \quad g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T} = 44 \text{ mA/V}.$$



$$A_{I_{g0}} = \frac{I_{iz}}{I_g} = \frac{I_{iz}}{U_{b'e}} \frac{U_{b'e}}{I_b} \frac{I_b}{I_g} = -g_m \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{r_{b'e} (R_g \parallel R_B)}{(R_g \parallel R_B) + r_{bb'} + r_{b'e}} = -75,$$

$$K = \frac{U_{iz}}{U_{b'e}} = -g_m (R_C \parallel R_T) = -28,2,$$


$$C_{ul} = C_{b'e} + C_{b'c} (1 - K) = 63,8 \text{ pF}, \quad C_{iz} = C_{b'c} \frac{K - 1}{K} = 1,55 \text{ pF},$$

$$\tau_{ul} = \left[(R_g \parallel R_B + r_{bb'}) \parallel r_{b'e} \right] C_{ul} = 136 \text{ ns}, \quad \omega_{ul} = \frac{1}{\tau_{ul}} = 7,35 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$

$$\tau_{iz} = (R_C \parallel R_T) C_{iz} = 0,99 \text{ ns}, \quad \omega_{iz} = \frac{1}{\tau_{iz}} = 1,01 \cdot 10^9 \text{ rad/s},$$

$$\omega_g = \omega_{ul} = 7,35 \cdot 10^6 \text{ rad/s}, \quad f_g = \frac{\omega_g}{2\pi} = 1,17 \text{ MHz}.$$

4. zadatak

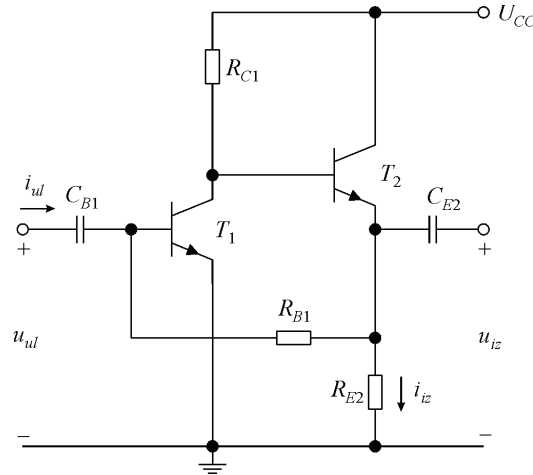


$$U_{CC} \approx \beta I_{BQ1} R_{C1} + U_{BEQ2} + I_{BQ1} R_{B1} + U_{BEQ1} \rightarrow I_{BQ1} \approx \frac{U_{CC} - 2U_{BEQ}}{\beta R_{C1} + R_{B1}} = 37,9 \text{ } \mu\text{A},$$

$$\left[(1 + \beta) I_{BQ2} - I_{BQ1} \right] R_{E2} = I_{BQ1} R_{B1} + U_{BEQ1} \rightarrow I_{BQ2} = \frac{U_{BEQ} + I_{BQ1} (R_{B1} + R_{E2})}{(1 + \beta) R_{E2}} = 37,3 \text{ } \mu\text{A},$$

$$I_{CQ1} = \beta I_{BQ1} = 3,79 \text{ mA}, \quad I_{CQ2} = \beta I_{BQ2} = 3,73 \text{ mA},$$

$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = 660 \, \Omega, \quad r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ2}} = 670 \, \Omega.$$

Povratna veza – naponska-paralelna

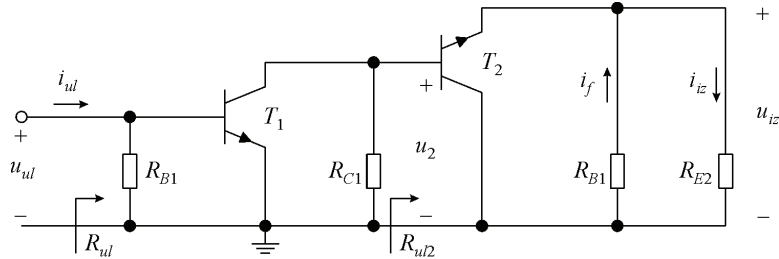

$$A_{V2} = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{(1 + h_{fe})(R_{B1} \parallel R_{E2})}{r_{be2} + (1 + h_{fe})(R_{B1} \parallel R_{E2})} = 0,993,$$

$$R_{ul2} = r_{be2} + (1 + h_{fe})(R_{B1} \parallel R_{E2}) = 100 \text{ k}\Omega,$$

$$A_{V1} = \frac{u_2}{u_{ul}} = -h_{fe} \frac{R_{C1} \parallel R_{ul2}}{r_{be1}} = -297, \quad R_{ul} = R_{B1} \parallel r_{be1} = 655 \, \Omega,$$

$$R_M = \frac{u_{iz}}{i_{ul}} = \frac{u_{iz}}{u_2} \frac{u_2}{u_{ul}} \frac{u_{ul}}{i_{ul}} = A_{V2} A_{V1} R_{ul} = -193 \text{ V/mA},$$

$$\beta = \frac{i_f}{u_{iz}} = -\frac{1}{R_{B1}} = -\frac{1}{80} \text{ mA/V}, \quad R_{Mf} = \frac{R_M}{1 + \beta R_M} = -56,6 \text{ V/mA},$$


$$R_{ulf} = \frac{R_{ul}}{1 + \beta R_M} = 192 \, \Omega,$$

$$A_{Vf} = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{u_{iz}}{i_{ul} R_{ulf}} = \frac{R_{Mf}}{R_{ulf}} = -295, \quad A_{If} = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{u_{iz}/R_{E2}}{i_{ul}} = \frac{R_{Mf}}{R_{E2}} = -56,6.$$

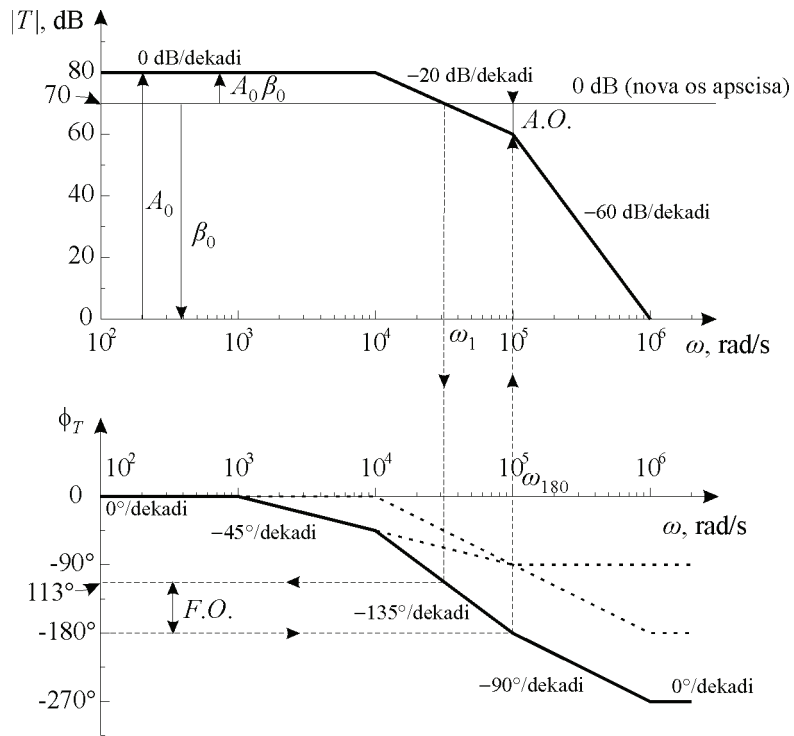5. zadatak

$$A(j\omega) = \frac{-10^{18}}{(10^4 + j\omega)(10^5 + j\omega)^2}.$$

$$\text{Uz } \beta_0 = -1 \rightarrow T(j\omega) = \beta_0 A(j\omega) = \frac{10^4}{(1 + j\omega/10^4)(1 + j\omega/10^5)^2}.$$



$$\phi_T(j\omega_{180}) = -180^\circ \rightarrow |T(j\omega_{180})| = A.O. = -10 \text{ dB},$$

$$20\log|\beta_0| = 20\log|\beta_0 A_0| - 20\log|A_0| = -70 \text{ dB}, \quad \beta_0 = -3,16 \cdot 10^{-4},$$

$$|T(j\omega_1)| = 1 = 0 \text{ dB} \rightarrow \phi_T(j\omega_1) = -112,5^\circ,$$

$$F.O. = \phi_T(j\omega_1) + 180^\circ = 67,5^\circ$$