

1. a)

$$I_{DQ1} = I_{DQ2} = 2\text{mA}$$

$$U_{DSQ1} = 8\text{V}$$

$$U_{DSQ2} = 6\text{V}$$

b)

$$A_{Vz} = -0,154$$

$$A_{Vd} = -1$$

$$P = 6,5$$

c) $u_{iz} = 138 \sin \omega t \text{ mV}$

2. a)


$$R_S = 125\Omega$$

$$I_{CQ} = 1,56 \text{ mA}$$

$$U_{DSQ} = 6\text{V}$$

$$U_{CEQ} = 8,76\text{V}$$

b)

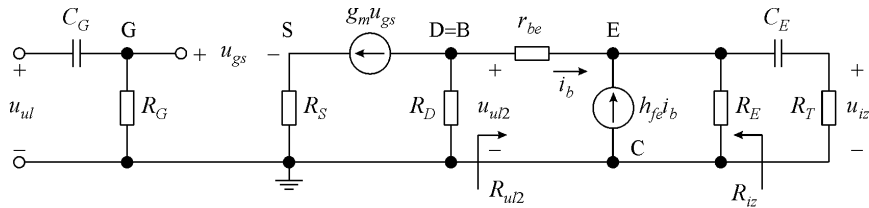

c) $A_V = -5,16$


d) $f_d = 7,7\text{Hz}$

3. a)

$$I_{CQ} = 2,9 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = 4,75\text{V}$$

b)

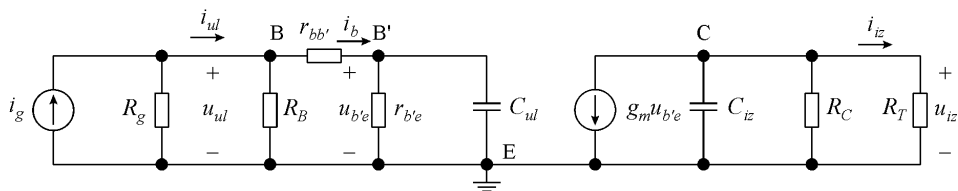


c) $A_{Ig} = -61,6$

d) $f_g = 2\text{MHz}$

4. a) $I_{CQ1} = 2,65\text{ mA}$

$I_{CQ2} = 6,66\text{ mA}$

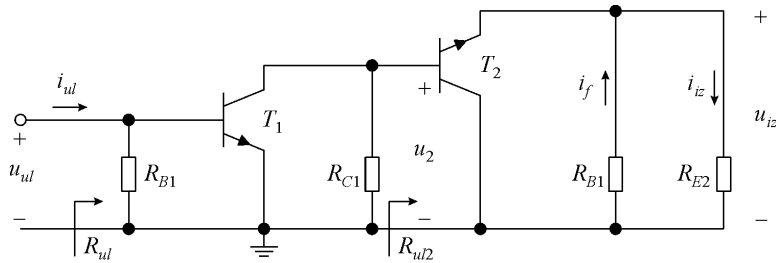b) Povratna veza – naponska-paralelna – A-grana




c) $R_M = -278\text{ V/mA}$

d) $\beta = -\frac{1}{100}\text{ mA/V}$

e) $A_{Vf} = -298$



5.

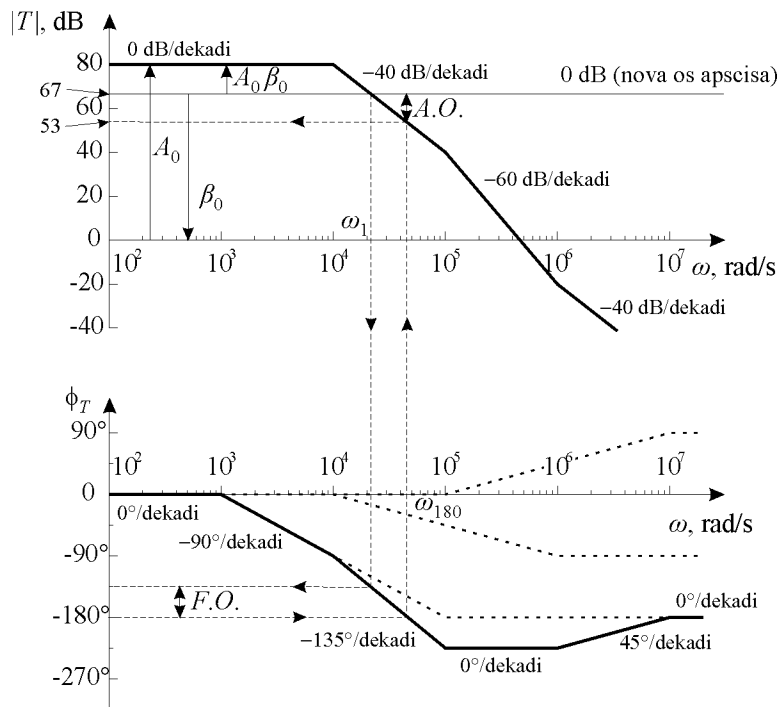

$\beta_0 = -0,45 \cdot 10^{-3}$

$A.O. = 14\text{dB}$

6. a)

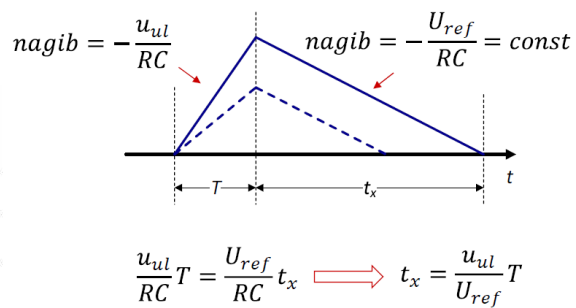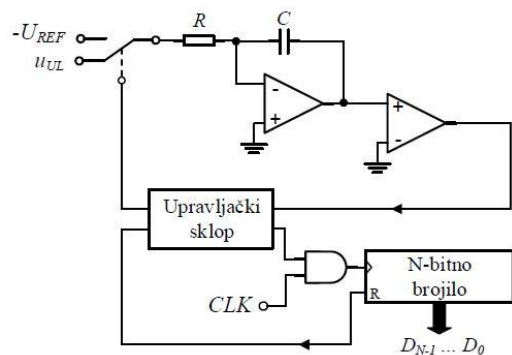

b) 5000 impulsa

c) 5020 impulsa, $T = 20 \text{ ms}$

d) minimalna frekvencija 50Hz, maksimalna 100Hz