

Elektronika 2 (FER-3) – Završni ispit 2019./2020.

Pripremio: Skiv

EL2 - Z120

① $U_{DD} = U_{SS} = +10 \text{ V}$
 $R_{g1} = R_{g2} = 1 \text{ k}\Omega$
 $R_D = 1 \text{ k}\Omega$
 $R_S = 3 \text{ k}\Omega$
 $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$
 $U_p = -4 \text{ V}$

a)

$$I_{D1} = \frac{U_{SS} - U_{GS1}}{2R_S} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS1}}{U_p} \right)^2$$

$$0 = U_{GS1} + \left(\frac{U_p^2}{2I_{DSS}R_S} - 2U_p \right) U_{GS1} + \left(1 - \frac{U_{SS}}{I_{DSS}R_S} \right) U_p^2$$

$$U_{GS1} = -2 \text{ V} > U_p$$

$$U_{DS1} = U_{DD} + U_{SS} - 2I_{D1}R_S = 8 \text{ V}$$

$$U_{DS2} = U_{DD} + U_{SS} - (2R_S + R_D)I_{D1} = 6 \text{ V}$$


$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} = \frac{\partial}{\partial U_{GS}} \left[I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_p} \right)^2 (1 + \eta U_{DS}) \right] = -\frac{2I_{DSS}}{U_p} \left(1 - \frac{U_{GS1}}{U_p} \right) (1 + \eta U_{DS})$$

$$g_m = 2 \text{ mA/V} \rightarrow r_{d2} = \frac{1}{I_{D2}} = 500 \Omega$$

b) u_{i2} :

$$A_{v2} = \frac{u_{i2}}{u_z} = \frac{-g_m U_{GS} R_D}{g_m U_{GS} 2R_S + U_{GS}} = -\frac{g_m R_D}{g_m R_S + 1} = -0.154$$

diff.:

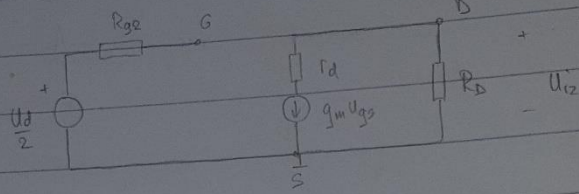

$$A_{vd} = \frac{u_{i2}}{u_d} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u_{i2}}{\frac{u_d}{2}} = \frac{-g_m u_{gs} R_D}{\frac{u_d}{2}} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} g_m R_D = -1$$

$$S = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vz}} \right| = 6.9$$

c) $u_{i2} = A_{vd} u_d + A_{vz} u_z =$

$$u_z = \frac{u_{g1} + u_{g2}}{2} = 75$$

$$u_d = u_{g2} - u_{g1} = -150$$

$$u_{i2} = 150 - 0.154 \cdot 75 = 138 \text{ mV}$$

② $U_{cc} = 15 \text{ V}$

$$R_B = 100 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = 4 \text{ k}\Omega$$

$$R_T = 1 \text{ k}\Omega$$

$$C_G = 200 \text{ nF}$$

$$C_F = 2 \text{ }\mu\text{F}$$


$$I_{DSS} = 32 \text{ mA}$$

$$U_P = -2 \text{ V}$$

$$\beta \approx h_{FE} = 100$$


$$U_T = 0.7 \text{ V}$$

$$U_T = 25 \text{ mV}$$

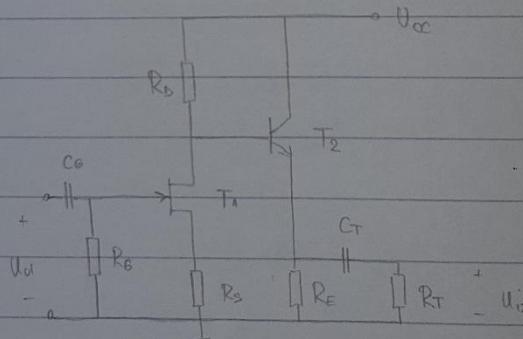

a) $I_{BQ} = 8 \text{ nA}$

$I_{CQ}, U_{BQ}, U_{CEQ} = ?$

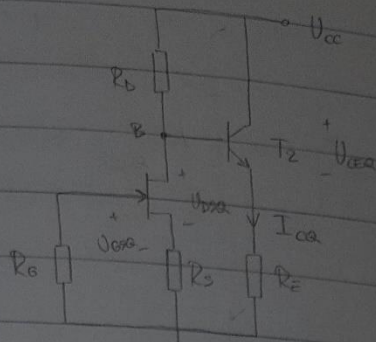

$$I_{CQ} = I_{BQ} \left(1 + \frac{U_{BQ}}{U_P} \right)^2$$

$$1 - \frac{U_{BQ}}{U_P} = \frac{I_{CQ}}{I_{BQ}}$$

$$\frac{U_{BQ}}{U_P} = 1 + \sqrt{\frac{I_{CQ}}{I_{BQ}}}$$

$$U_{BQ} = U_P \left(1 + \sqrt{\frac{I_{CQ}}{I_{BQ}}} \right) = 1 \text{ V}$$

$$U_B = U_{CC} - I_{CQ} R_C = 7 \text{ V}$$

$$I_{CQ} = \frac{U_B - U_{BEQ}}{(1 + \beta) R_E} = 15.6 \text{ }\mu\text{A}, \quad I_{CQ} = 1.56 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ} R_C = 8.76 \text{ V}$$


$$U_{BQ} = U_{CEQ} - U_{BEQ} \Rightarrow U_{BQ} = U_{CEQ} - U_{BEQ} = 0 + 1 = 1 \text{ V}$$

$$U_{BQ} = U_{CEQ} - U_{BEQ} = U_E - U_{BEQ} = 6 \text{ V}$$

$$R_S = \frac{U_E - U_{BQ}}{I_{CQ}} = 125 \text{ }\Omega$$

$$g_m = \frac{2 I_{BQ}}{U_P} \left(1 - \frac{U_{BQ}}{U_P} \right) = 16 \text{ mAV}^{-1}$$
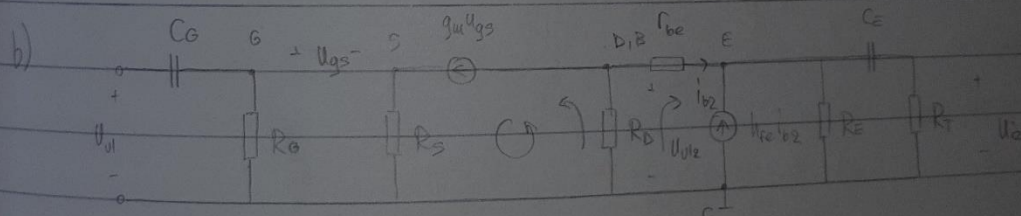
$$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = 1602.56 \text{ }\Omega$$



c)
$$A_v = \frac{U_{o2}}{U_{o1}} = \frac{(1 + h_{fe}) i_b (R_E \parallel R_T)}{U_{gs} + g_m U_{gs} (R_S + R_D)}$$

$$i_{b2} R_D = -g_m U_{gs} R_S$$

$$i_{b2} = -\frac{g_m U_{gs} R_S}{R_D}$$

$$A_v = \frac{-(1 + h_{fe}) g_m R_S (R_E \parallel R_T)}{R_D (1 + g_m (R_S + R_D))}$$

Ne ovaj postupak za A_v , ispravan je na idućoj slici!

$$= \frac{-101 \cdot 16 \cdot 10^{-3} \cdot 125 \cdot 800}{1000 (1 + 16 \cdot 10^{-3} (125 + 1000))} = -8.51 \text{ NF!}$$

d) $T_G = R_G C_G = 0.02$

$$\omega_G = \frac{1}{T_G} = 50 \text{ rad/s}^{-1}$$

$$f_G = 7.96 \text{ Hz}$$

$$A_v = \frac{u_{i2}}{u_{o1}} = \frac{u_{i2}}{u_{o12}} \cdot \frac{u_{o12}}{u_{o1}} = \frac{(1+h_{fe})\beta_{b2}(R_E \parallel R_T)}{(1+h_{fe})\beta_{b2}(R_E \parallel R_T) + \beta_{b2}r_{be}} \cdot \frac{-g_m u_{gs} R_D}{u_{gs} + g_m u_{gs} R_S}$$

$$= \frac{(1+h_{fe})(R_E \parallel R_T)}{(1+h_{fe})(R_E \parallel R_T) + r_{be}} \cdot \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S} = -5.22 \text{ DA!}$$

③) $U_{CC} = 12 \text{ V}$

$$R_g = 5 \text{ k}\Omega$$

$$C_B = 2 \mu\text{F}$$

$$R_1 = 40 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = 500 \Omega$$

$$C_C = 50 \mu\text{F}$$

$$C_c = 2 \mu\text{F}$$

$$R_T = 500 \Omega$$

$$\beta \approx h_{fe} = 100$$


$$U_T = 0.7 \text{ V}$$

$$r_{bb'} = 50 \Omega$$


$$C_{be} = 25 \text{ pF}$$

$$C_{b'c} = 2 \text{ pF}$$

$$U_T = 25 \text{ mV}$$

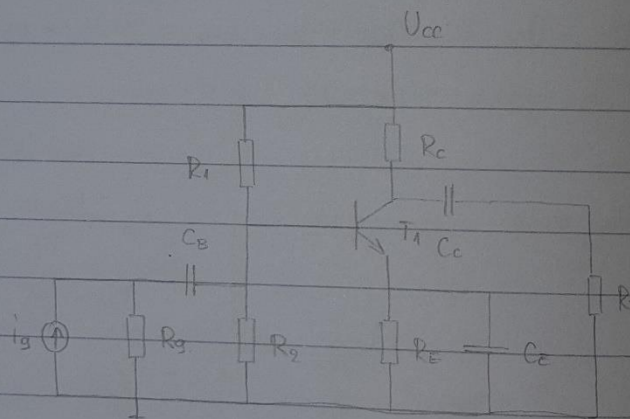

a)

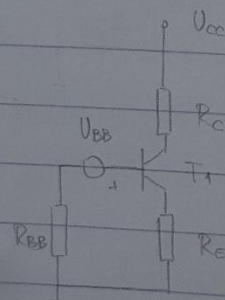


$$R_{BB} = R_1 \parallel R_2 = 8 \text{ k}\Omega$$

$$U_{BB} = U_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2.4 \text{ V}$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{(1+\beta)R_E + R_{BB}} = 95.06 \mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = 2.9 \text{ mA}$$
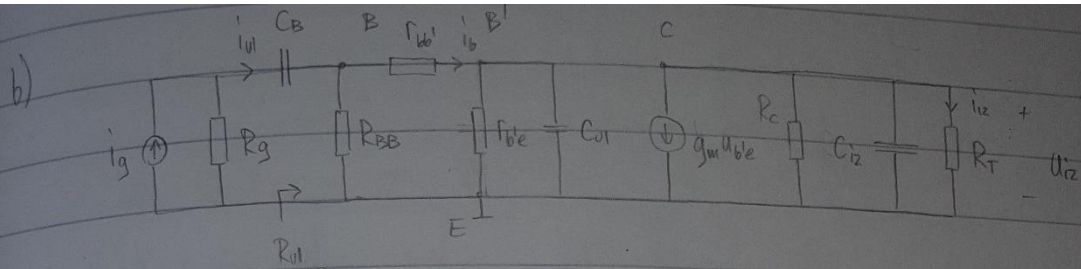
$$U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 4.73 \text{ V}$$



c)

$$A_{I_g} = \frac{i_o}{i_g} = g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T} = 116 \text{ mA/V}^{-1}$$

$$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = 860.3 \Omega$$

$$R_{i1} = R_{BB} \parallel (r_{bb'} + r_{be}) = 817.3 \Omega$$

$$= \frac{g_m U_{be} \cdot \frac{R_C}{R_T + R_C}}{i_g}$$

$$U_{be} = r_{be} \left(i_g \cdot \frac{R_g}{R_g + R_{i1}} \cdot \frac{R_{BB}}{R_{BB} + r_{bb'} + r_{be}} \right)$$

$$A_{I_g} = g_m r_{be} \frac{R_g}{R_g + R_{i1}} \cdot \frac{R_{BB}}{R_{BB} + r_{bb'} + r_{be}} \cdot \frac{R_C}{R_T + R_C} = -61.6$$

d)

$$K = \frac{U_{i2}}{U_{be}} = \frac{-g_m U_{be} (R_T \parallel R_C)}{U_{be}} = -g_m (R_T \parallel R_C) = -446$$

$$C_{i1} = C_{be} + C_{bc} (1 - K) = 0.119 \text{ nF}$$

$$C_{i2} = C_{bc} \frac{K - 1}{K} = 2.04 \text{ pF}$$

$$\tau_{i1} = C_{i1} \cdot \left[r_{be} \parallel (r_{bb'} + R_{BB} \parallel R_g) \right] = 80.29 \text{ ns}$$

$$\tau_{i2} = C_{i2} \cdot R_T \parallel R_C = 0.816 \text{ ns}$$

$$\omega_{u1} = \frac{1}{\tau_{i1}} = 12.45 \cdot 10^6 \text{ rad/s}^{-1}$$

$$f_{u1} = 1.98 \text{ MHz}$$

4. $U_{CC} = 12 \text{ V}$

$R_{C1} = 3 \text{ k}\Omega$


$R_{B1} = 100 \text{ k}\Omega$

$R_{E2} = 500 \Omega$


$\beta \approx h_{FE} = 100$

$U_T = 0.7 \text{ V}$

$U_T = 95 \text{ mV}$

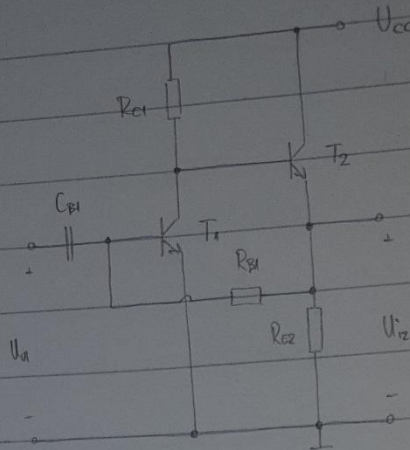

a)

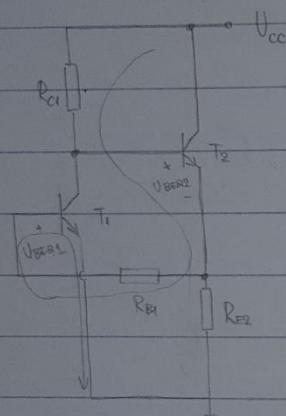

$$U_{CC} = I_{CQ1} R_{C1} + U_{BEQ2} + I_{EQ1} R_E + U_{BEQ1}$$

$$U_{CC} = \beta I_{BQ1} R_{C1} + U_{BEQ2} + I_{BQ1} R_E + U_{BEQ1}$$

$$I_{BQ1} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ1} - U_{BEQ2}}{\beta R_{C1} + R_E} = 26.5 \mu\text{A}$$


$$I_{CQ1} = 2.65 \text{ mA}$$

$$I_{BQ2} = \frac{U_{CC} - I_{CQ1} R_{C1} - U_{BEQ2}}{(1 + \beta) R_{E2}} = 66.33 \mu\text{A}$$

$$I_{CQ2} = 6.63 \text{ mA}$$

b) R_{B1} spojen na U_{iz} - napovrka

R_{B1} spojen na U_{CC} - paralelna

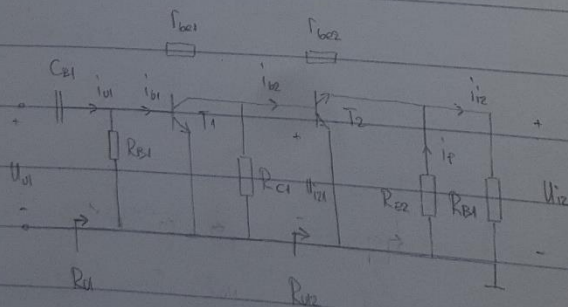

$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = 913.4 \Omega$$

$$r_{be2} = 276.9 \Omega$$

$$c) R_u = \frac{U_{iz}}{i_a} = \frac{U_{iz}}{i_a} = \frac{U_{iz}}{U_{iz1}} \cdot \frac{U_{iz1}}{U_{o1}} \cdot \frac{U_{o1}}{i_{o1}}$$

$$R_u = R_{B1} \parallel r_{be1} = 934.6 \Omega$$

$$R_{u1} = r_{be2} + (1+h_{fe})(R_{E2} \parallel R_{B1}) = 50.625 \Omega$$

$$R_u = (1+h_{fe}) \frac{R_{E2} \parallel R_{B1}}{R_{u1}} \cdot (-h_{fe}) \frac{R_{C1} \parallel R_{u1}}{r_{be1}} \cdot R_{o1} = -281 \text{ VMA}^{-1}$$

$$d) \beta = \frac{i_F}{U_{iz}} = \frac{-i_F}{i_F R_{B1}} = -\frac{1}{100} \text{ mAV}^{-1}$$


$$e) A_{VF} = \frac{U_{iz}}{U_{o1}} = \frac{R_{uF}}{R_{uF}}$$


$$R_{uF} = \frac{R_u}{1+\beta R_u} = -73.75 \text{ VMA}^{-1}, R_{oF} = \frac{R_{o1}}{1+\beta R_u} = 245.3$$

$$A_{VF} = \frac{-73.750}{245.3} = -300.65$$

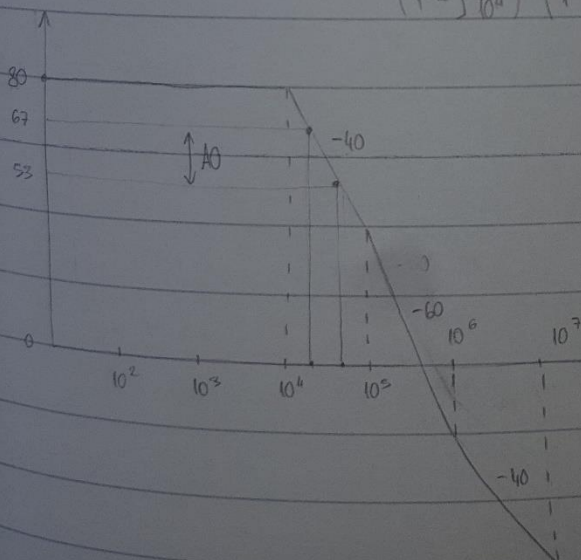5.

$$T = A(j\omega) \beta(j\omega) = +10^4 \frac{1 + j \frac{\omega}{10^4}}{(1 + j \frac{\omega}{10^4})^2 (1 + j \frac{\omega}{10^5})}$$



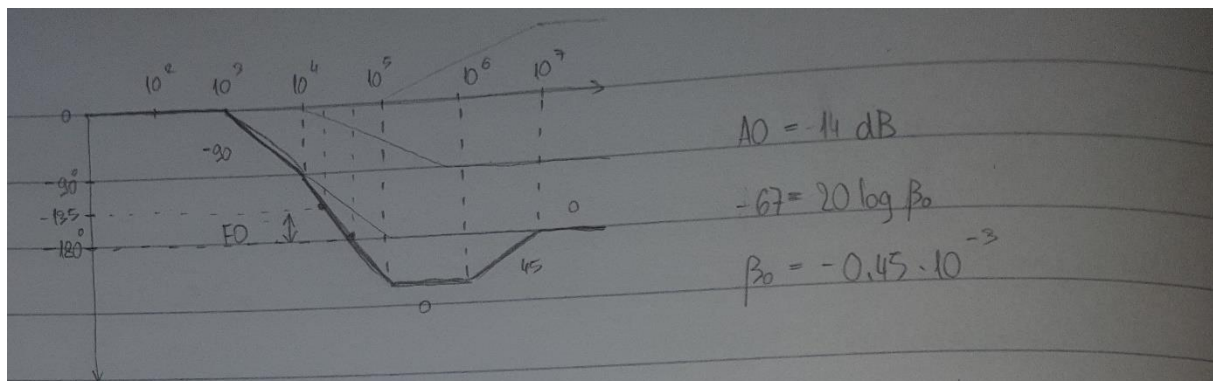

⑥ $f_{osc} = 1 \text{ MHz}$

$U_{ref} = 5 \text{ V}$


$N = 10^4$

$U_{ol} = 2.5 \text{ V}$

$U_{sm} = 20 \text{ mV}$


$f_{sm} = 50 \text{ Hz}$

a)

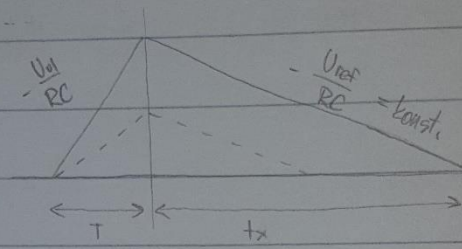

$$T \frac{U_{ol}}{RC} = \frac{U_{ref}}{RC} t_x$$

$$t_x = \frac{U_{ol}}{U_{ref}} T$$

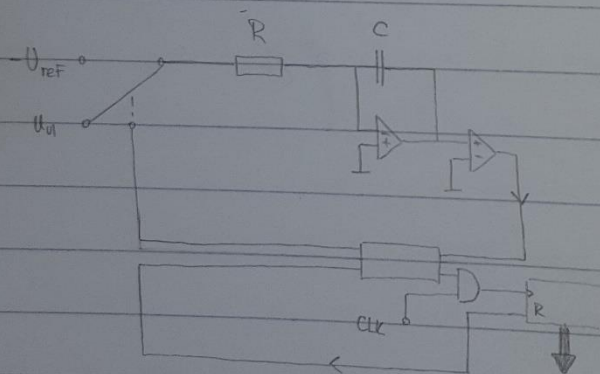

b) $N_i = \frac{N}{U_{ref}} \cdot U_{ol} = 5000$

c) $N_i' = \frac{N}{U_{ref}} (U_{ol} + \frac{U_{sm}}{\sqrt{3}}) \approx \frac{10^4}{5} \cdot 2.51 = 5020$

d) $f_{min} = f_{sm} = 50 \text{ Hz}$
 $f_{max} = \frac{f_{osc}}{N} = 100 \text{ Hz}$