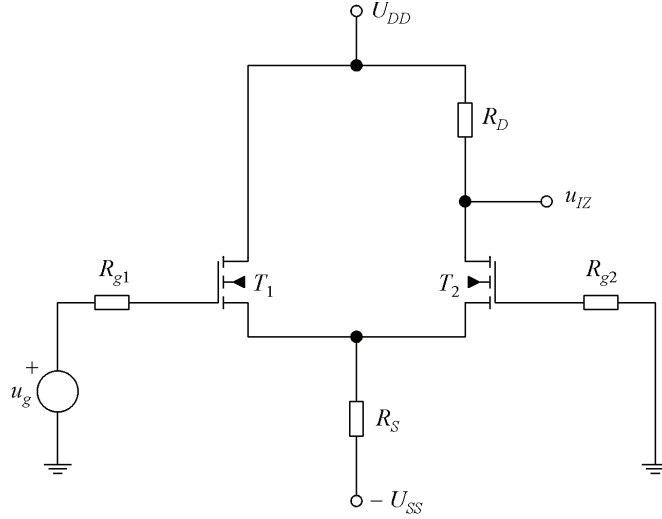


Međuispit iz "Elektronike 2" - rješenja

Zadaci

1. zadatak



$$I_{DQ1} = \frac{U_{SS} - U_{GSQ1}}{2R_S} = \frac{K}{2} (U_{GSQ1} - U_{GS0})^2,$$

$$10 \cdot U_{GSQ1}^2 - 19 \cdot U_{GSQ1} - 2 = 0 \rightarrow U_{GSQ1} = 2 \text{ V} = U_{GSQ2},$$

$$I_{DQ1} = I_{DQ2} = \frac{U_{SS} - U_{GSQ1}}{2R_S} = 2 \text{ mA},$$

$$U_{DSQ1} = U_{DD} + U_{SS} - 2R_S I_{DQ1} = 14 \text{ V}, \quad U_{DSQ2} = U_{DD} + U_{SS} - (R_D + 2R_S) I_{DQ2} = 10 \text{ V},$$

$$g_{m2} = K(U_{GSQ2} - U_{GS0}) = 4 \text{ mA/V}, \quad r_{d2} \rightarrow \infty$$


$$A_{Vz} = \frac{u_{iz}}{u_z} = \frac{-g_{m2} R_D}{1 + 2g_{m2} R_S} = -0,38, \quad A_{Vd} = \frac{u_{iz}}{u_d} = \frac{-g_{m2} R_D}{2} = -4,$$

$$\rho = \frac{|A_{Vd}|}{|A_{Vz}|} = 10,5,$$

$$U_{zm} = \frac{U_{gm} + 0}{2} = 125 \text{ mV}, \quad U_{dm} = 0 - U_{gm} = -250 \text{ mV},$$

$$U_{izm} = A_{Vz} U_{zm} + A_{Vd} U_{dm} = 952 \text{ mV}, \quad u_{iz} = 952 \sin \omega t \text{ mV}.$$

2. zadatak

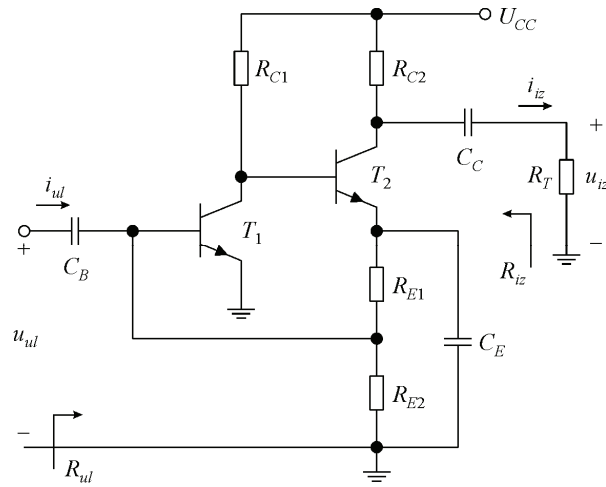


$$I_{CQ2} \approx \frac{U_{BEQ1}}{R_{E2}} = 2,5 \text{ mA} ,$$

$$U_{CC} \approx I_{CQ1} R_{C1} + U_{BEQ2} + I_{CQ2} (R_{E1} + R_{E2}) \rightarrow I_{CQ1} = 2,03 \text{ mA} ,$$

$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} - I_{CQ1} R_{C1} = 3,9 \text{ V} , \quad U_{CEQ2} \approx U_{CC} - I_{CQ2} (R_{C2} + R_{E1} + R_{E2}) = 3,8 \text{ V} ,$$
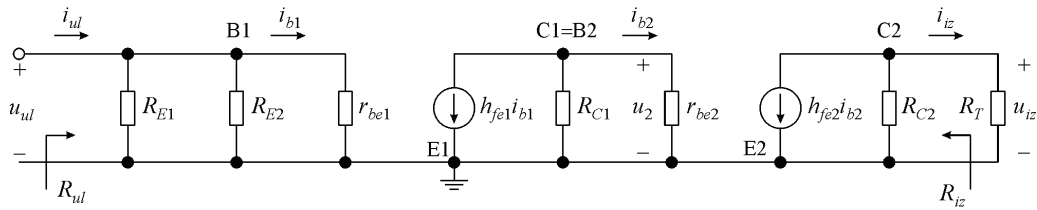
$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = \frac{\beta U_T}{I_{CQ1}} = 1,23 \text{ k}\Omega , \quad r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ2}} = \frac{\beta U_T}{I_{CQ2}} = 1 \text{ k}\Omega ,$$




$$A_{V2} = \frac{u_{iz}}{u_2} = -h_{fe} \frac{R_{C2} \parallel R_T}{r_{be2}} = -40 , \quad A_{V1} = \frac{u_2}{u_{ul}} = -h_{fe} h_{fe} \frac{R_{C1} \parallel r_{be2}}{r_{be1}} = -65 ,$$

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = A_{V2} A_{V1} = 2600 ,$$

$$R_{ul} = \frac{u_{ul}}{i_{ul}} = R_{E1} \parallel R_{E2} \parallel r_{be1} = 186 \Omega , \quad A_I = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{u_{iz} / R_T}{u_{ul} / R_{ul}} = A_V \frac{R_{ul}}{R_T} = 967 ,$$

$$R_{iz} = R_{C2} = 2 \text{ k}\Omega .$$

3. zadatak

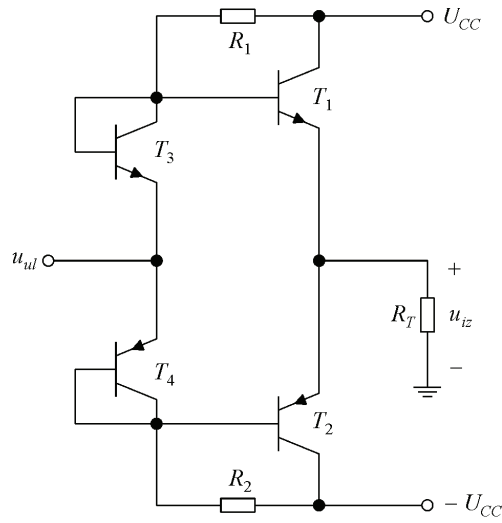

$$P_{RT} = \frac{U_{izm}^2}{2 R_T} \rightarrow U_{izm} = 8 \text{ V} ,$$

$$U_{izm} = (U_{CC} - U_{BE}) \frac{(1 + \beta) R_T}{R_1 + (1 + \beta) R_T} \rightarrow R_1 = 267 \, \Omega = R_2 ,$$

$$I_{RQ1} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_1} = 42 \text{ mA} ,$$

$$I_{RQ1} = I_{BQ3} + I_{CQ3} + I_{BQ1} = \frac{2 + \beta}{\beta} I_{CQ3} \rightarrow I_{CQ3} = 41 \text{ mA} = I_{CQ1} ,$$

$$P_{T3} = U_{BEQ} (I_{BQ3} + I_{CQ3}) = 29 \text{ mW} ,$$


$$P_{T1} = U_{CC} I_{CQ1} + \frac{P_{CC} - P_{RT}}{2} = U_{CC} I_{CQ1} + U_{CC} \frac{I_{cm}}{\pi} - R_T \frac{I_{cm}^2}{4} ,$$

$$\text{za } I_{cm} = 0 \rightarrow P_{T1} = P_{T1\min} = U_{CC} I_{CQ1} = 0,49 \text{ W} ,$$

$$\frac{\partial P_{T1}}{\partial I_{cm}} = \frac{U_{CC}}{\pi} - R_T \frac{I_{cm}}{2} \equiv 0 \rightarrow I_{cm|P_{T1\max}} = \frac{2 U_{CC}}{\pi R_T} ,$$

$$\text{za } I_{cm} = \frac{2 U_{CC}}{\pi R_T} \rightarrow P_{T1} = P_{T1\max} = U_{CC} I_{CQ1} + \frac{U_{CC}^2}{\pi^2 R_T} = 2,32 \text{ W} .$$

4. zadatak

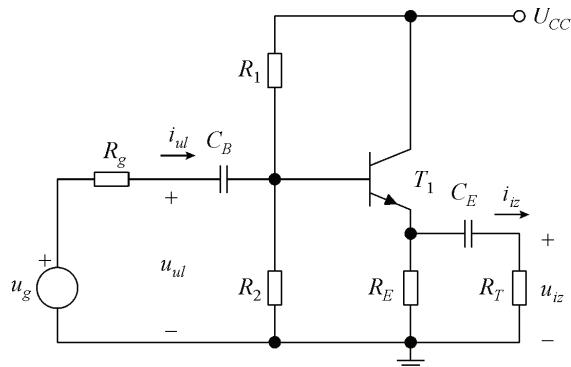


$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = 8 \text{ V}, \quad R_B = R_1 \parallel R_2 = 100 \text{ k}\Omega,$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) R_E} = 14,5 \text{ }\mu\text{A}, \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1,45 \text{ mA},$$

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - R_E I_{CQ} = 6,2 \text{ V},$$
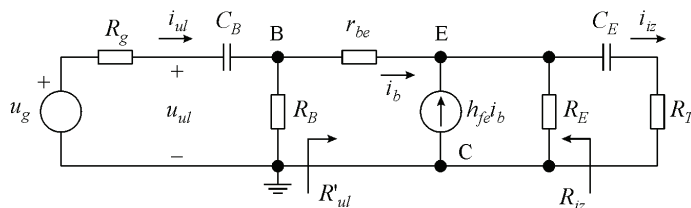
$$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = 1,72 \text{ k}\Omega,$$



$$\frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{(1 + h_{fe})(R_E \parallel R_T)}{r_{be} + (1 + h_{fe})(R_E \parallel R_T)} = 0,979, \quad R'_{ul} = r_{be} + (1 + h_{fe})(R_E \parallel R_T) = 82,5 \text{ k}\Omega,$$

$$\frac{U_{ul}}{U_g} = \frac{R_B \parallel R'_{ul}}{R_g + R_B \parallel R'_{ul}} = 0,989, \quad A_{vg0} = \frac{U_{iz}}{U_g} = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} \frac{U_{ul}}{U_g} = 0,968,$$

$$\tau_B = (R_g + R_B \parallel R'_{ul}) C_B = 22,9 \text{ ms}, \quad \omega_B = \frac{1}{\tau_B} = 43,7 \text{ rad/s},$$

$$\tau_E = \left(\frac{r_{be} + R_g \parallel R_B}{1 + h_{fe}} \parallel R_E + R_T \right) C_E = 5,11 \text{ ms}, \quad \omega_E = \frac{1}{\tau_E} = 196 \text{ rad/s},$$

$$\omega_d = \omega_E = 196 \text{ rad/s}, \quad f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = 31,2 \text{ Hz}.$$