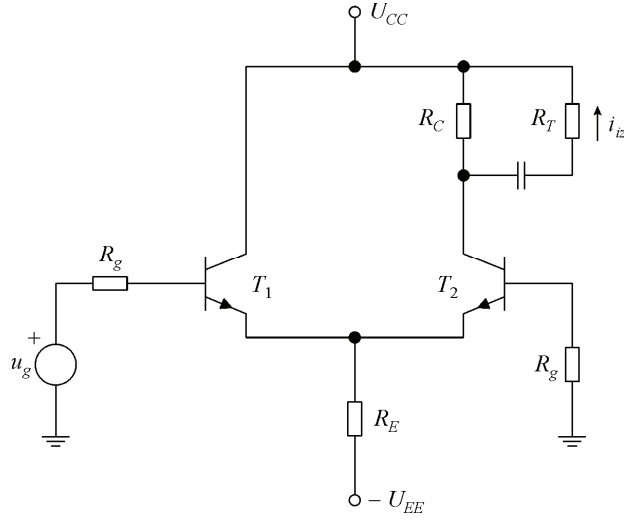


Međuispit iz "Elektronike 2" - rješenja

1. zadatak




$$I_{BQ1} = I_{BQ2} = \frac{U_{EE} - U_{BEQ1}}{R_g + 2(1 + \beta)R_E} = 11,2 \mu\text{A} , \quad I_{CQ1} = I_{CQ2} = \beta I_{BQ1} = 1,12 \text{ mA} ,$$


$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} + U_{EE} - 2R_E I_{CQ1} = 12,8 \text{ V} ,$$

$$U_{CEQ2} \approx U_{CC} + U_{EE} - (R_C + 2R_E) I_{CQ1} = 11,7 \text{ V} ,$$

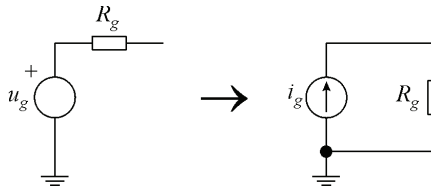
$$r_{be1} = r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = 2,23 \text{ k}\Omega .$$


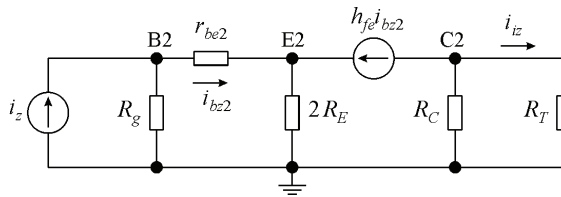
$$I_{gm} = \frac{U_{gm}}{R_g} = 100 \mu\text{A} .$$



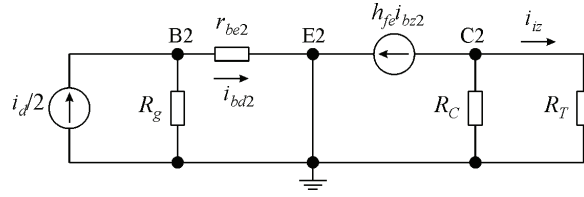
$$A_{iz} = \frac{i_{iz}}{i_z} = -h_{fe} \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{R_g}{R_g + r_{be2} + 2(1 + h_{fe})R_E} = -0,041 .$$



$$A_{Id} = \frac{i_{iz}}{i_d} = \frac{1}{2} \frac{i_{iz}}{i_d/2} = -\frac{h_{fe}}{2} \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{R_g}{R_g + r_{be2}} = -7,63,$$

$$I_{izm} = A_{Iz} I_{zm} + A_{Id} I_{dm} = 761 \mu\text{A}, \quad i_{iz} = 761 \sin \omega t \mu\text{A}.$$

2. zadatak

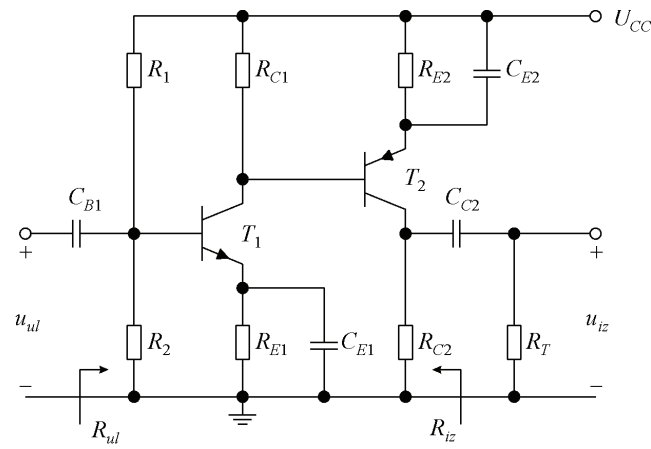

$$U_{BB1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = 2,4 \text{ V}, \quad R_{B1} = R_1 \parallel R_2 = 20 \text{ k}\Omega,$$


$$I_{BQ1} = \frac{U_{BB1} - U_{BEQ1}}{R_{B1} + (1 + \beta) R_{E1}} = 14 \mu\text{A}, \quad I_{CQ1} = \beta I_{BQ1} = 1,4 \text{ mA},$$

$$(I_{CQ1} + I_{BQ2}) R_{C1} = -(1 + \beta) I_{BQ2} R_{E2} - U_{BEQ2},$$

$$I_{BQ2} = -\frac{I_{CQ1} R_{C1} + U_{BEQ2}}{R_{C1} + (1 + \beta) R_{E2}} = -19 \mu\text{A}, \quad I_{CQ2} = \beta I_{BQ2} = -1,9 \text{ mA},$$

$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} - (R_{C1} + R_{E1}) I_{CQ1} = 5 \text{ V}, \quad U_{CEQ2} \approx -U_{CC} - (R_{E2} + R_{C2}) I_{CQ2} = -3,5 \text{ V},$$
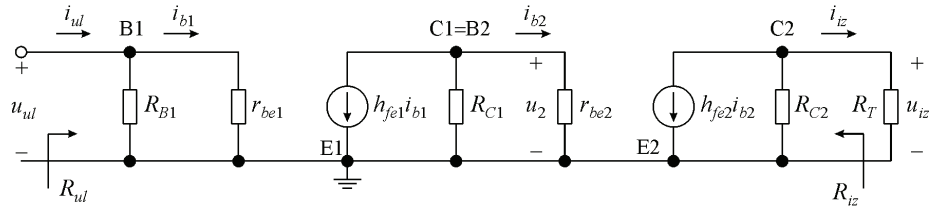
$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = 1,78 \text{ k}\Omega, \quad r_{be2} = \frac{U_T}{-I_{BQ2}} = 1,32 \text{ k}\Omega.$$




$$A_{V2} = \frac{u_{iz}}{u_2} = -h_{fe} \frac{R_{C2} \parallel R_T}{r_{be2}} = -75,8, \quad A_{V1} = \frac{u_2}{u_{ul}} = -h_{fe} \frac{R_{C1} \parallel r_{be2}}{r_{be1}} = -55,8,$$

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = A_{V2} A_{V1} = 4230,$$

$$R_{ul} = \frac{u_{ul}}{i_{ul}} = R_{B1} \parallel r_{be1} = 1,63 \text{ k}\Omega, \quad A_I = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{u_{iz} / R_T}{u_{ul} / R_{ul}} = A_V \frac{R_{ul}}{R_T} = -3450,$$

$$R_{iz} = R_{C2} = 2 \text{ k}\Omega.$$

3. zadatak

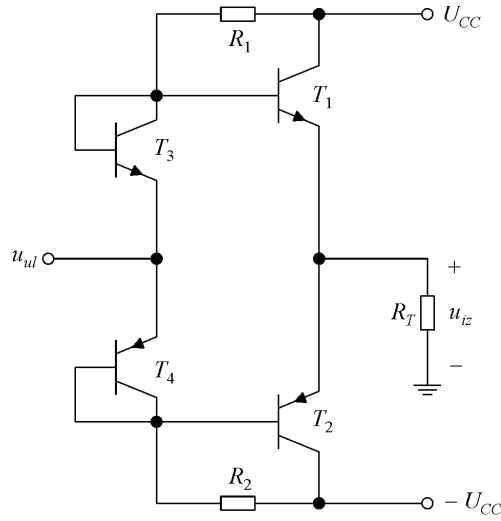

$$\text{Bez signala} \rightarrow P_{T1}|_{I_{cm}=0} = P_{T1,\min} = U_{CC} I_{CQ1} \rightarrow I_{CQ1} = \frac{P_{T1,\min}}{U_{CC}} = 23 \text{ mA},$$

$$\text{Uz signal} \rightarrow P_{T1} = U_{CC} I_{CQ1} + U_{CC} \frac{I_{cm}}{\pi} - R_T \frac{I_{cm}^2}{4},$$

$$\frac{\partial P_{T1}}{\partial I_{cm}} = \frac{U_{CC}}{\pi} - R_T \frac{I_{cm}}{2} \equiv 0 \rightarrow I_{cm}|_{P_{T1,\max}} = \frac{2 U_{CC}}{\pi R_T},$$

$$P_{T1,\max} = U_{CC} I_{CQ1} + \frac{U_{CC}^2}{\pi^2 R_T} = P_{T1,\min} + \frac{U_{CC}^2}{\pi^2 R_T} \rightarrow R_T = \frac{U_{CC}^2}{\pi^2 (P_{T1,\max} - P_{T1,\min})} = 8 \Omega,$$

$$I_{RQ1} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ1}}{R_1} = I_{BQ3} + I_{CQ3} + I_{BQ1} = \frac{2 + \beta}{\beta} I_{CQ1} ,$$

$$R_1 = R_2 = \frac{U_{CC} - U_\gamma}{(2 + \beta) I_{CQ1}} \beta = 390 \, \Omega ,$$


$$P_{T3} = U_{CEQ3} I_{CQ3} = U_{BEQ3} I_{CQ3} = 16 \, \text{mW} ,$$

$$U_{CC} = R_1 I_{B\max} + u_{BE} + (1 + \beta) R_T I_{B\max} ,$$

$$U_{izm\max} = (1 + \beta) R_T I_{B\max} = (U_{CC} - U_\gamma) \frac{(1 + \beta) R_T}{R_1 + (1 + \beta) R_T} = 5,8 \, \text{V} ,$$

$$P_{RT\max} = \frac{U_{izm\max}^2}{2 R_T} = \frac{5,8^2}{2 \cdot 8} = 2,1 \, \text{W} .$$

4. zadatak

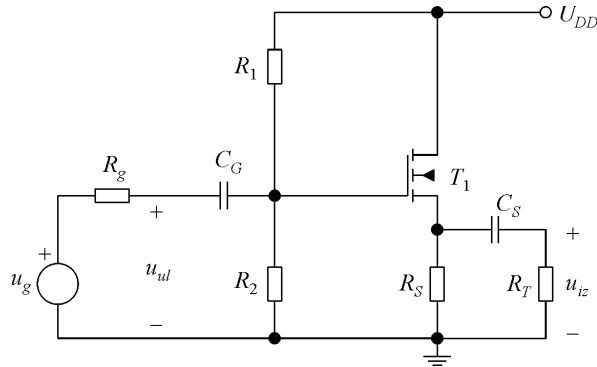

$$U_{GG} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{DD} = 8 \, \text{V} , \quad R_G = R_1 \parallel R_2 = 2 \, \text{M}\Omega ,$$


$$U_{GG} = U_{GSQ} + R_S I_{DQ} = U_{GSQ} + R_S \frac{K}{2} (U_{GSQ} - U_{GS0})^2 ,$$

$$U_{GSQ}^2 + \left(\frac{2}{R_S K} - 2U_{GS0} \right) U_{GSQ} + U_{GS0}^2 - \frac{2U_{GG}}{R_S K} = 0 \quad \rightarrow \quad U_{GSQ}^2 - 1,2 \cdot U_{GSQ} + 5,4 = 0 ,$$

$$U_{GSQ} = 0,6 + 2,4 = 3 \, \text{V} ,$$

$$I_{DQ} = \frac{U_{GG} - U_{GSQ}}{R_S} = 5 \, \text{mA} , \quad U_{DSQ} = U_{DD} - R_S I_{DQ} = 7 \, \text{V} ,$$
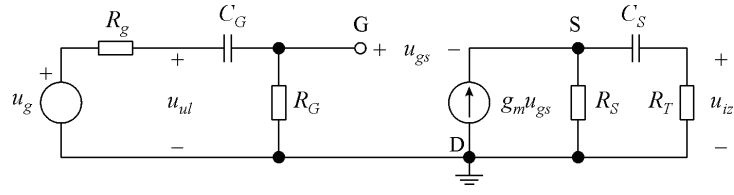
$$g_m = K (U_{GSQ} - U_{GS0}) = 5 \, \text{mA/V} .$$



$$\frac{U_{iz}}{U_{gs}} = g_m (R_S \parallel R_T), \quad U_{gs} = U_{ul} - U_{iz},$$

$$A_{vg0} = \frac{U_{iz}}{U_g} = \frac{U_{iz}}{U_{gs}} \frac{U_{gs}}{U_{ul}} \frac{U_{ul}}{U_g} = \frac{g_m (R_S \parallel R_T)}{1 + g_m (R_S \parallel R_T)} \frac{R_G}{R_g + R_G} = 0,714,$$

$$\tau_G = (R_g + R_G) C_G = 40 \text{ ms}, \quad \omega_G = \frac{1}{\tau_G} = 25 \text{ rad/s},$$

$$\tau_S = \left(R_S \parallel \frac{1}{g_m} + R_T \right) C_S = 5,8 \text{ ms}, \quad \omega_S = \frac{1}{\tau_S} = 172 \text{ rad/s},$$

$$\omega_d = \omega_S = 172 \text{ rad/s}, \quad f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = 27,4 \text{ Hz}.$$