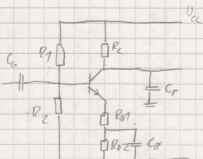


①



$$U_{BB} = \frac{U_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_2 = 5.305 \text{ V}$$

$$R_B = \frac{U_{BB}}{I_{BQ}} = 8.21183 = 2.353 \text{ k}\Omega$$

$$U_{BB} = U_{BEQ} + (1 + \beta)(I_{EQ} + I_{BQ})R_E + I_{BQ}R_B$$


$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta)(R_E + R_{E2})} = 24.18 \mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = 3.628 \text{ mA}$$

$$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} \approx 1033.52 \Omega$$


$$U_{CE} = -I_{CQ}(R_C + R_{E2} + R_{E1}) + U_{CC} = 5.939 = 3 \text{ V}$$
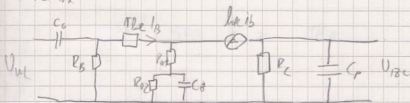
$$U_{I_{BQ}} = U_{CC} - R_C \cdot I_{CQ} = 8.57 \text{ V}$$



$$A_{v0} = \frac{U_{I_{BQ}}}{U_{in}} = \frac{-\beta I_{BQ} R_C}{I_{BQ}(1 + \beta r_{be} R_E + r_{be})} = -11.5 = 21.15 \text{ dB } \angle 180^\circ$$
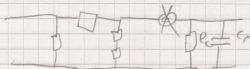
$$(2) A_v(j\omega) = A_{v0} \cdot \frac{1}{1 + \frac{j\omega}{\omega_y}}$$



$$\tau_{ic} = (R_C) \cdot C_P$$

$$\omega_y = \frac{1}{\tau_{ic}} = 5.33 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$$

$$f_y = 844.15 \text{ kHz}$$

