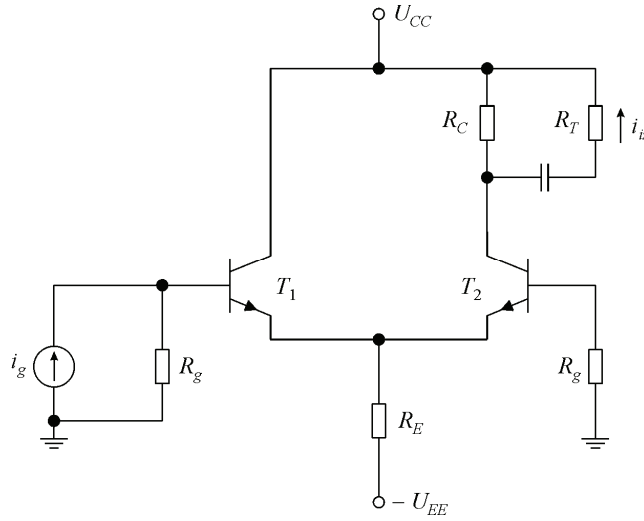


## 2. ljetni ispitni rok iz "Elektronike 2" - rješenja

### 1. zadatak




$$I_{BQ1} = I_{BQ2} = \frac{U_{EE} - U_{BEQ1}}{R_g + 2(1 + \beta)R_E} = 14 \mu\text{A}, \quad I_{CQ1} = I_{CQ2} = \beta I_{BQ1} = 1,4 \text{ mA},$$


$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} + U_{EE} - 2R_E I_{CQ1} = 12,8 \text{ V},$$

$$U_{CEQ2} \approx U_{CC} + U_{EE} - (R_C + 2R_E)I_{CQ1} = 12,2 \text{ V},$$
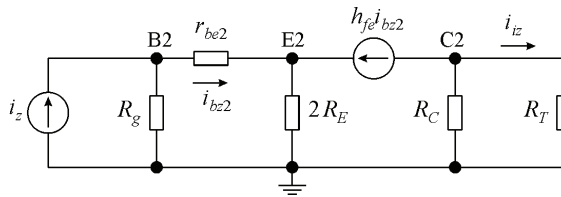
$$r_{be1} = r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = 1,79 \text{ k}\Omega.$$


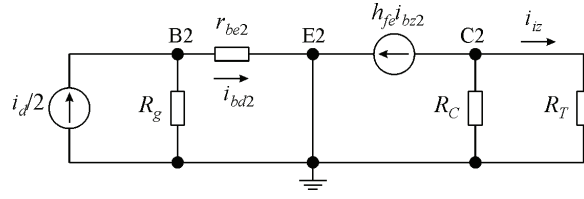
$$A_{I_z} = \frac{i_{iz}}{i_z} = -h_{fe} \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{R_g}{R_g + r_{be2} + 2(1 + h_{fe})R_E} = -0,099.$$




$$A_{Id} = \frac{i_{iz}}{i_d} = \frac{1}{2} \frac{i_{iz}}{i_d/2} = -\frac{h_{fe}}{2} \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{R_g}{R_g + r_{be2}} = -14,3,$$

$$\rho = \frac{|A_{Id}|}{|A_{Iz}|} = \frac{14,3}{0,099} = 144,$$

$$I_{zm} = \frac{I_{gm}}{2} = 5 \mu\text{A}, \quad I_{dm} = -I_{gm} = -10 \mu\text{A},$$

$$I_{izm} = A_{Iz} I_{zm} + A_{Id} I_{dm} = 143 \mu\text{A}, \quad i_{iz} = 143 \sin \omega t \mu\text{A}.$$

## 2. zadatak

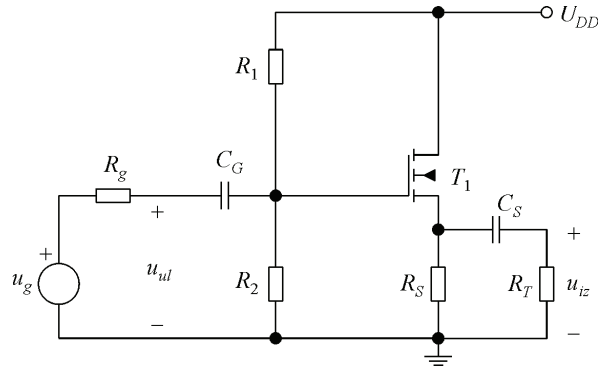

$$U_{GG} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{DD} = 6 \text{ V}, \quad R_G = R_1 \parallel R_2 = 5 \text{ M}\Omega,$$


$$U_{GG} = U_{GSQ} + R_S I_{DQ} = U_{GSQ} + R_S \frac{K}{2} (U_{GSQ} - U_{GS0})^2,$$

$$U_{GSQ}^2 + \left( \frac{2}{R_S K} - 2U_{GS0} \right) U_{GSQ} + U_{GS0}^2 - \frac{2U_{GG}}{R_S K} = 0 \rightarrow U_{GSQ}^2 - 1,944 \cdot U_{GSQ} + 0,667 = 0,$$

$$U_{GSQ} = 0,972 + 0,527 = 1,5 \text{ V},$$

$$I_{DQ} = \frac{U_{GG} - U_{GSQ}}{R_S} = 1,5 \text{ mA}, \quad U_{DSQ} = U_{DD} - R_S I_{DQ} = 7,5 \text{ V},$$
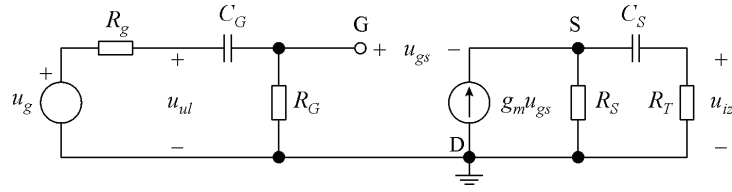
$$g_m = K (U_{GSQ} - U_{GS0}) = 6 \text{ mA/V}.$$



$$\frac{U_{iz}}{U_{gs}} = g_m (R_S \parallel R_T), \quad U_{gs} = U_{ul} - U_{iz},$$


$$A_{vg0} = \frac{U_{iz}}{U_g} = \frac{U_{iz}}{U_{gs}} \frac{U_{gs}}{U_{ul}} \frac{U_{ul}}{U_g} = \frac{g_m (R_S \parallel R_T)}{1 + g_m (R_S \parallel R_T)} \frac{R_G}{R_g + R_G} = 0,9,$$

$$\tau_G = (R_g + R_G) C_G = 50 \text{ ms}, \quad \omega_G = \frac{1}{\tau_G} = 20 \text{ rad/s},$$

$$\tau_S = \left( R_S \parallel \frac{1}{g_m} + R_T \right) C_S = 6,32 \text{ ms}, \quad \omega_S = \frac{1}{\tau_S} = 158 \text{ rad/s},$$

$$\omega_d = \omega_S = 158 \text{ rad/s}, \quad f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = 25 \text{ Hz}.$$

### 3. zadatak

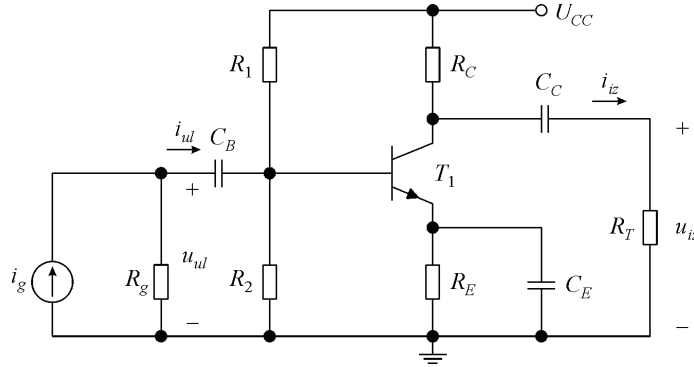


$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = 2,4 \text{ V}, \quad R_B = R_1 \parallel R_2 = 80 \text{ k}\Omega,$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) R_E} = 13 \text{ }\mu\text{A}, \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1,3 \text{ mA},$$

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - (R_C + R_E) I_{CQ} = 7,45 \text{ V},$$
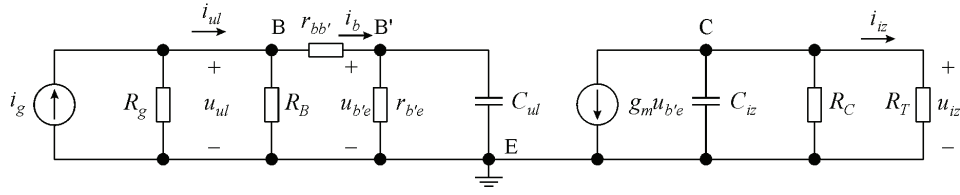
$$r_{b'e} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = 1,92 \text{ k}\Omega, \quad g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T} = 52 \text{ mA/V}.$$



$$A_{I_{g0}} = \frac{I_{iz}}{I_g} = \frac{I_{iz}}{U_{b'e}} \frac{U_{b'e}}{I_b} \frac{I_b}{I_g} = -g_m \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{r_{b'e}(R_g \parallel R_B)}{(R_g \parallel R_B) + r_{bb'} + r_{b'e}} = -52,8,$$

$$K = \frac{U_{iz}}{U_{b'e}} = -g_m (R_C \parallel R_T) = -39,$$


$$C_{ul} = C_{b'e} + C_{b'c}(1 - K) = 100 \text{ pF}, \quad C_{iz} = C_{b'c} \frac{K - 1}{K} = 2,05 \text{ pF},$$

$$\tau_{ul} = \left[ (R_g \parallel R_B + r_{bb'}) \parallel r_{b'e} \right] C_{ul} = 137 \text{ ns}, \quad \omega_{ul} = \frac{1}{\tau_{ul}} = 7,3 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$

$$\tau_{iz} = (R_C \parallel R_T) C_{iz} = 1,54 \text{ ns}, \quad \omega_{iz} = \frac{1}{\tau_{iz}} = 650 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$

$$\omega_g = \omega_{ul} = 7,3 \cdot 10^6 \text{ rad/s}, \quad f_g = \frac{\omega_g}{2\pi} = 1,16 \text{ MHz}.$$

#### 4. zadatak

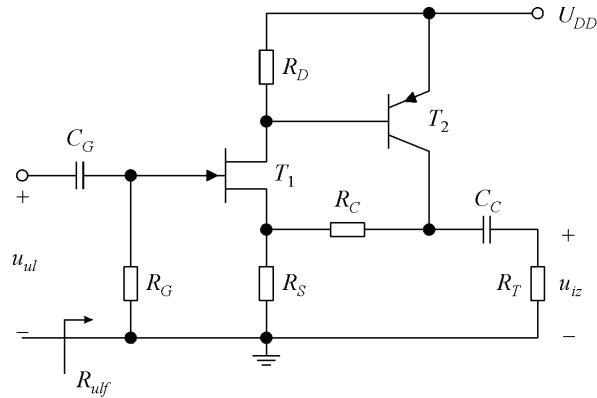


$$I_{DQ} R_D = -U_{BEQ} \rightarrow I_{DQ} = -\frac{U_{BEQ}}{R_D} = \frac{U_\gamma}{R_D} = 1 \text{ mA},$$

$$I_{DQ} = I_{DSS} \left( 1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P} \right)^2 \rightarrow U_{GSQ} = U_P \left( 1 - \sqrt{\frac{I_{DQ}}{I_{DSS}}} \right) = -1,5 \text{ V},$$

$$U_{GSQ} + (I_{DQ} - I_{CQ}) R_S = 0 \rightarrow I_{CQ} = \frac{U_{GSQ}}{R_S} + I_{DQ} = -2 \text{ mA},$$

$$g_m = -\frac{2I_{DSS}}{U_P} \left( 1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P} \right) = 4 \text{ mA/V} , \quad r_{be} = \frac{U_T}{-I_{BQ2}} = \frac{\beta U_T}{-I_{CQ2}} = 1,25 \text{ k}\Omega .$$

*Povratna veza – naponska-serijska*

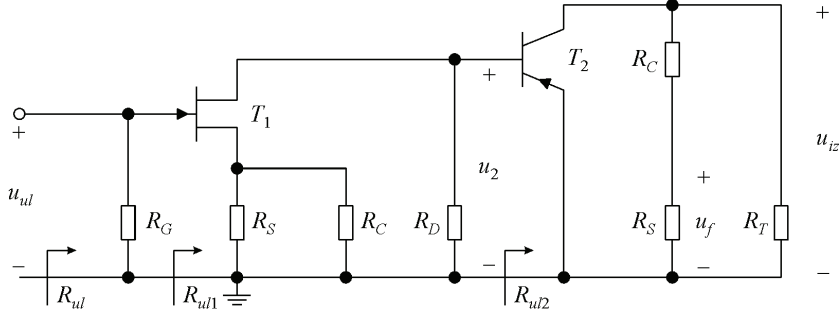

$$A_{V2} = \frac{u_{iz}}{u_2} = -h_{fe} \frac{(R_C + R_S) \parallel R_T}{r_{be}} = -230 , \quad R_{ul2} = r_{be} = 1,25 \text{ }\Omega ,$$

$$A_{V1} = \frac{u_2}{u_{ul}} = \frac{-g_m (R_D \parallel R_{ul2})}{1 + g_m (R_S \parallel R_C)} = -0,637 , \quad R_{ul1} = \infty ,$$

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{u_{iz}}{u_2} \frac{u_2}{u_{ul}} = A_{V2} A_{V1} = 147 , \quad \beta = \frac{u_f}{u_{iz}} = \frac{R_S}{R_C + R_S} = \frac{1}{11} ,$$


$$A_{vf} = \frac{A_V}{1 + \beta A_V} = 10,2 ,$$

$$R_{ul1f} = R_{ul1} (1 + \beta A_V) = \infty , \quad R_{ulf} = R_G \parallel R_{ul1f} = R_G = 1 \text{ M}\Omega .$$
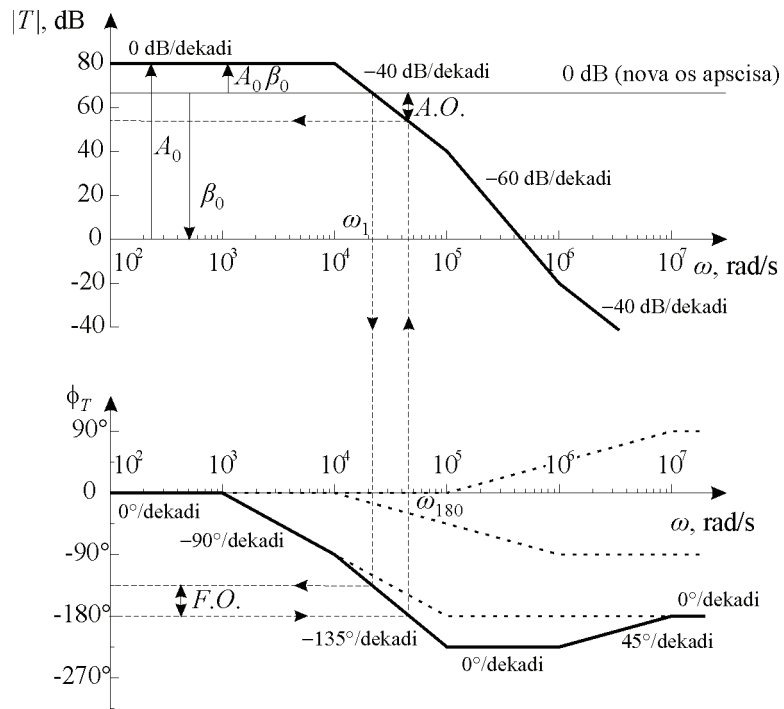
## 5. zadatak

$$A(j\omega) = \frac{-10^4 (1 + j\omega/10^6)}{(1 + j\omega/10^4)(1 + j\omega/10^5)} , \quad \beta(j\omega) = \frac{\beta_0}{1 + j\omega/10^4} .$$

$$\text{Uz } \beta_0 = -1 \rightarrow T(j\omega) = \beta(j\omega) A(j\omega) = \frac{10^4 (1 + j\omega/10^6)}{(1 + j\omega/10^4)^2 (1 + j\omega/10^5)} .$$



$$\phi_T(j\omega_{180}) = -180^\circ \rightarrow |T(j\omega_{180})| = |\beta(j\omega_{180})A(j\omega_{180})| = A.O. = -13 \text{ dB},$$

$$20 \log |\beta_0| = 20 \log |\beta_0 A_0| - 20 \log |A_0| = -67 \text{ dB} \rightarrow \beta_0 = -0,45 \cdot 10^{-3},$$

$$|T(j\omega_1)| = 0 \text{ dB} \rightarrow \phi_T(j\omega_1) = -135^\circ \rightarrow F.O. = \phi_T(j\omega_1) + 180^\circ = 45^\circ.$$