

ISPITNI ZADACI IZ ELEKTRONIKE 2

1. DIFERENCIJSKA POJAČALA	3
2. POJAČALA SNAGE.....	9
3. KASKADNA POJAČALA	12
4. FREKVENCIJSKA ANALIZA	15
5. POJAČALA S POVRATNOM VEZOM	23
6. STABILNOST P.V.	29



* Ponavljaju se tipovi zadataka, ali budu druge vrijednosti zadane.

Ako sam nešto krivo nije namjerno.

1. DIFERENCIJSKA POJAČALA

Za diferencijsko pojačalo sa slike zadano je $U_{DD} = U_{SS} = 15 \text{ V}$, $R_{g1} = R_{g2} = 500 \Omega$, $R_D = 3 \text{ k}\Omega$ i $R_S = 6 \text{ k}\Omega$. Tranzistori T_1 i T_2 imaju jednake parametre $K = 2 \text{ mA/V}^2$ i $U_{GS0} = 2 \text{ V}$. Zanimarite porast struja odvoda u području zasićenja.

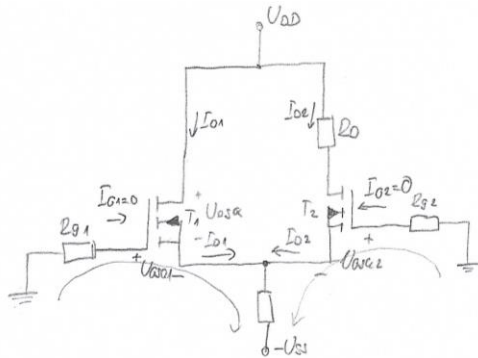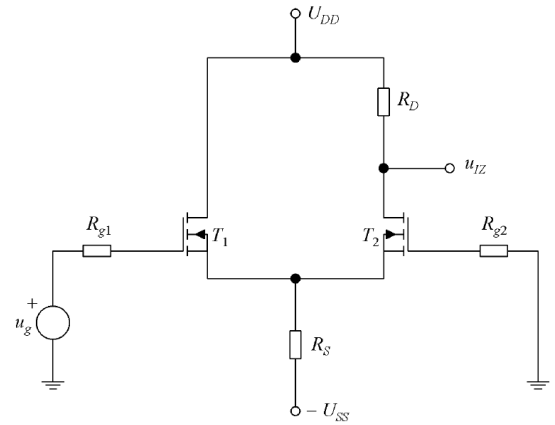- a) Izračunati struje I_{DQ} i napone U_{DSQ} za oba tranzistora u statičkoj radnoj točki.
b) Odrediti naponsko pojačanje zajedničkog i diferencijskog signala $A_{Vz} = u_{iz}/u_z$ i $A_{Vd} = u_{iz}/u_d$, te faktro potiskivanja ρ .
c) Izračunati izmjenični izlazni napon u_{iz} ako je napon $u_g = 200 \sin(\omega t) \text{ mV}$



$$I_{D1} = \frac{U_{SS} - U_{GSQ1}}{2R_S} = \frac{K}{2} (U_{GSQ1} - U_{GS0})^2$$


$$I_{D2} = I_{D1}$$

$$U_{DD} + U_{SS} - 2R_S I_{DQ1} = U_{GSQ1}$$

$$g_m = \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} = K (U_{GSQ1} - U_{GS0})$$

$$U_{DD} + U_{SS} - 2R_S I_{DQ2} - R_D I_{DQ2} = U_{GSQ2}$$

$$I_D \rightarrow \infty$$

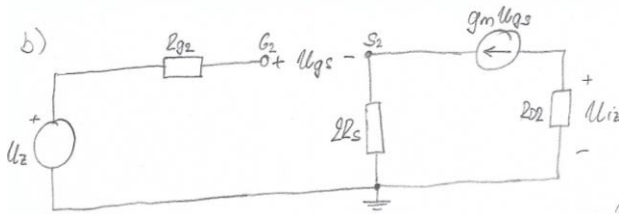


$$A_{Vz} = \frac{u_{iz}}{u_z}$$

$$u_{iz} = -g_m u_{gs} R_{D2}$$

$$u_z = u_{gs} + g_m u_{gs} R_S$$
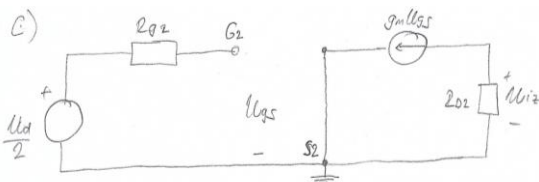
$$A_{Vz} = \frac{-g_m R_{D2}}{1 + 2g_m R_S}$$



$$A_{Vd} = \frac{u_{iz}}{u_d}$$

$$u_{iz} = -g_m u_{gs} R_{D2}$$

$$\frac{u_d}{2} = u_{gs}$$

$$A_{Vd} = \frac{1}{2} \frac{-g_m R_{D2}}{1} = \frac{-g_m R_{D2}}{2}$$

$$\rho = \frac{|A_{Vd}|}{|A_{Vz}|}$$

$$u_{g1} = 200 \sin(\omega t) \text{ mV}$$

$$u_{g2} = 0$$

$$U_{zm} = \frac{U_{g1m} + 0}{2}$$



$$U_{dm} = 0 - U_{g1m}$$

$$u_{izm} = A_{Vz} U_{zm} + A_{Vd} U_{dm}$$

$$u_{iz} = U_{izm} \sin(\omega t)$$

Za diferencijsko pojačalo sa slike zadano je $U_{DD} = U_{SS} = 10\text{ V}$, $R_{g1} = R_{g2} = 1\text{ k}\Omega$, $R_D = 1\text{ k}\Omega$ i $R_S = 3\text{ k}\Omega$. Tranzistori T_1 i T_2 imaju jednake parametre $I_{DSS} = 8\text{ mA}$ i $U_P = -4\text{ V}$. Zanemarite porast struja odvoda u području zasićenja.

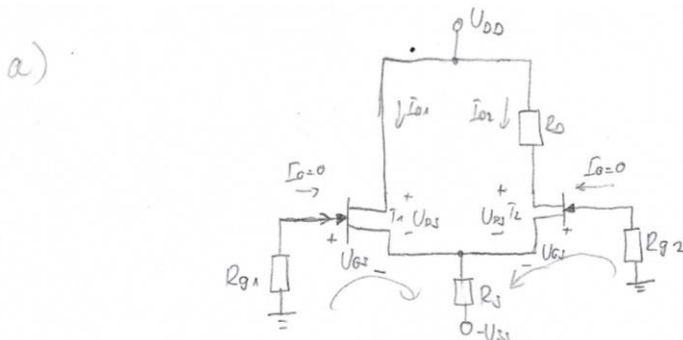
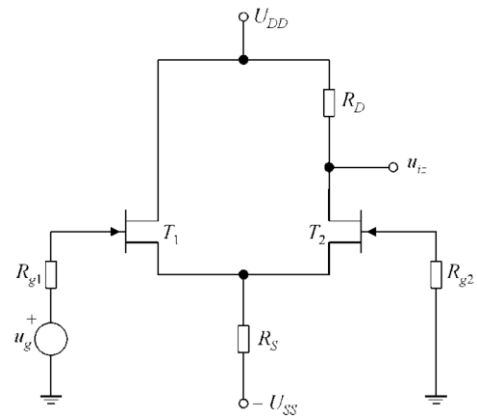
- a) Izračunati struje I_{DQ} i napone U_{DSQ} za oba tranzistora u statičkoj radnoj točki.
 b) Odrediti naponsko pojačanje zajedničkog i diferencijskog signala $A_{Vz} = u_{iz}/u_z$ i $A_{Vd} = u_{iz}/u_d$, te faktro potiskivanja ρ .
 c) Izračunati izmjenični izlazni napon u_{iz} ako je napon $u_g = 150 \sin(\omega t)\text{ mV}$



$$\left. \begin{aligned} U_{GSQ} &= U_{SS} - 2R_S I_{DQ} \\ I_{DQ} &= I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P}\right)^2 \end{aligned} \right\}$$

$$U_{DSQ1} = U_{DD} + U_{SS} - 2R_S I_{DQ1}$$
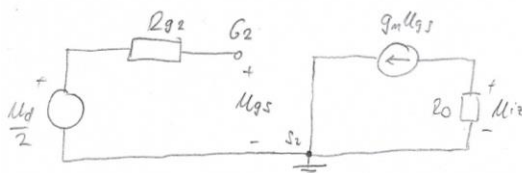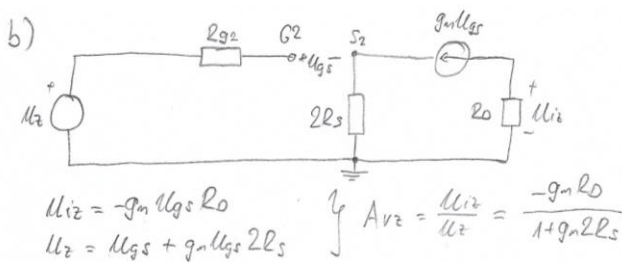
$$U_{DSQ2} = U_{DD} + U_{SS} - 2R_S I_{DQ2} - I_{DQ2} R_D$$



$$A_{Vd} = -\frac{g_m R_D}{2}$$

$$\rho = \frac{|A_{Vd}|}{|A_{Vz}|}$$

$$c) u_{g1} = 150 \sin(\omega t)\text{ mV}, u_{g2} = 0$$

$$u_{zm} = \frac{U_{gm1} + U_{gm2}}{2}$$

$$u_{dm} = U_{gm2} - U_{gm1}$$

$$u_{izm} = u_{zm} \cdot A_{Vz} + u_{dm} \cdot A_{Vd}$$


$$\rightarrow u_{it} = u_{izm} \sin(\omega t)$$

Za diferencijsko pojačalo sa slike zadano je $U_{CC} = U_{EE} = 12\text{ V}$, $R_g = 5\text{ k}\Omega$, $R_C = 500\text{ }\Omega$ i $R_E = 5\text{ k}\Omega$ i $R_T = 100\text{ }\Omega$. Tranzistori T_1 i T_2 imaju jednake parametre $\beta \approx h_{fe} = 100$ i $U_T = 0,7\text{ V}$. Zanimarite porast struja kolektora u NAP. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25\text{ mV}$.


a) Izračunati struje I_{CQ} i napone U_{CEQ} za oba tranzistora u statičkoj radnoj točki.

b) Odrediti naponsko pojačanje zajedničkog i diferencijskog signala $A_{Iz} = i_{iz}/i_z$ i $A_{Id} = i_{iz}/i_d$, te faktro potiskivanja ρ .

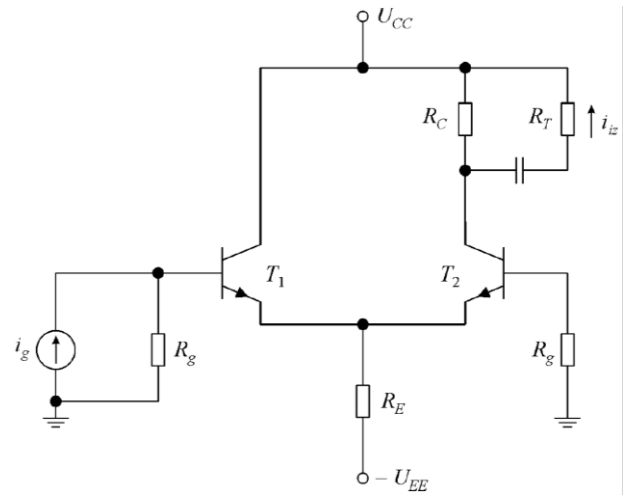c) Izračunati izlaznu struju ako je struja $i_g = 10 \sin(\omega t)\text{ }\mu\text{A}$



a)

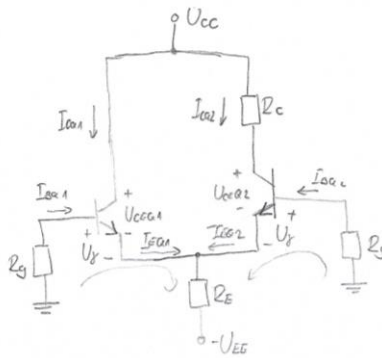


$$I_{Ba} = I_{Ba1} = I_{Ba2} = \frac{U_{EE} - U_T}{R_g + 2(1+\beta)R_E} \Rightarrow I_{Ca} = \beta \cdot I_{Ba}$$

$$U_{CEQ1} = U_{CC} + U_{EE} - 2R_E I_{Ca}$$


$$U_{CEQ2} = U_{CC} + U_{EE} - 2R_E I_{Ca} - R_C I_{Ca}$$

$$r_{be1} = r_{be2} = \frac{U_T}{I_{Ba}}$$

b)

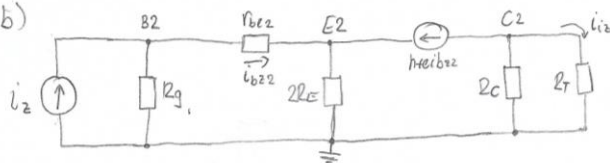
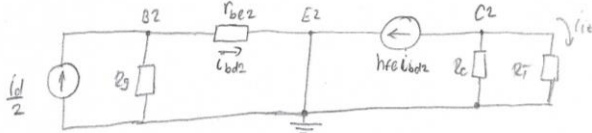
$$i_{iz} = -h_{fe} i_{b2} \frac{R_C}{R_C + R_T} \quad \left\{ \begin{aligned} A_{Iz} &= -h_{fe} \frac{R_C}{R_C + R_T} \cdot \frac{R_g}{R_g + r_{be} + (1+h_{fe})2R_E} \\ i_{b2} &= \frac{R_g}{R_g + r_{be} + (1+h_{fe})2R_E} \cdot i_z \end{aligned} \right.$$




$$i_{iz} = -h_{fe} i_{b2} \frac{R_C}{R_C + R_T} \quad \left\{ \begin{aligned} A_{Id} &= -\frac{1}{2} h_{fe} \frac{R_C}{R_C + R_T} \cdot \frac{R_g}{R_g + r_{be}} \\ i_{b2} &= \frac{R_g}{R_g + r_{be}} \cdot \frac{i_d}{2} \end{aligned} \right.$$

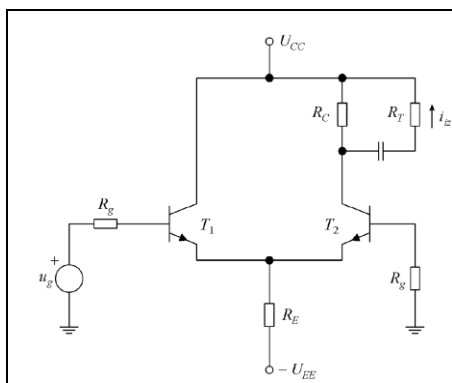c) $U_{gm1} = 20 \rightarrow I_{gm1} = \frac{U_{gm1}}{R_g}$, $I_{gm2} = 0$

$$I_{zm} = \frac{I_{gm1}}{2} \quad I_{dm} = -I_{gm1}$$

$$I_{iz} = I_{zm} A_{Iz} + I_{dm} A_{Id}$$





isti zadatak kao prošli samo treba generator izmjeničnog napona pretvoriti u generator izmjenične struje

Za pojačalo sa slike zadano je $U_{DD} = U_{SS} = 3\text{ V}$, $R_{D1} = R_{D2} = 1\text{ k}\Omega$, i $R_S = 500\ \Omega$. Tranzistori T_1 , T_2 i T_3 imaju jednake parametre $I_{DSS} = 2\text{ mA}$ i $U_P = -1\text{ V}$. Zanemarite porast struja odvoda u području zasićenja.

Uz izlazni diferencijski napon $u_{iz} = u_{iz2} - u_{iz1}$ odrediti zajedničko $A_{Vz} = u_{iz}/u_z$ i diferencijsko pojačanje $A_{Vd} = u_{iz}/u_d$, te faktor potiskivanja ρ .

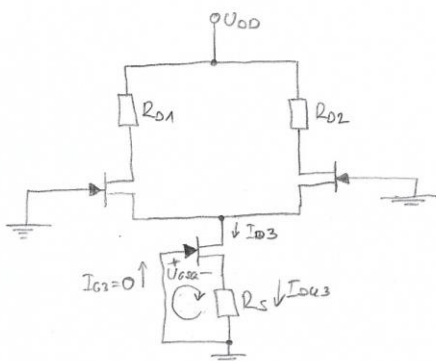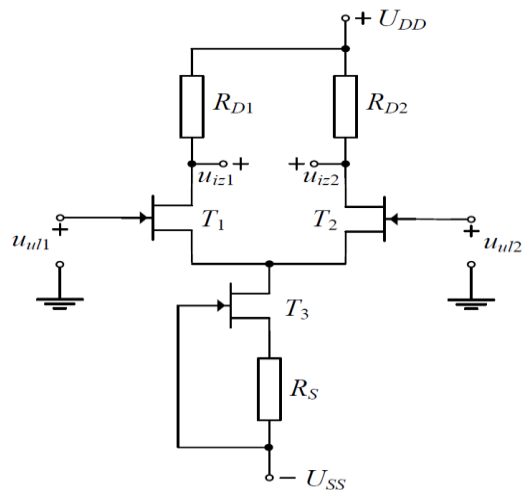Izračunati izlazni napon uz sinusni izmjenični signal na ulazu amplitude $u_{ul1} = 15 \sin(\omega t)\text{ mV}$ i $u_{ul2} = 5 \sin(\omega t)\text{ mV}$.




$$\left. \begin{aligned} U_{GS3} &= -I_{DQ3} R_S \\ I_{DQ3} &= I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS3}}{U_P}\right)^2 \end{aligned} \right\} U_{GS3}^2 + \left(\frac{U_P^2}{I_{DSS} R_S} - 2U_P\right) U_{GS3} + U_P^2 = 0$$

$$I_{DQ1} = I_{DQ2} = \frac{I_{DQ3}}{2}$$

$$U_{GSQ1,2} = U_P \left(1 - \sqrt{\frac{I_{DQ1,2}}{I_{DSS}}}\right)$$

$$g_{m1,2,3} = \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} \bigg|_Q = -\frac{2 I_{DSS}}{U_P} \left(1 - \frac{U_{GSQ1,2}}{U_P}\right) \quad r_{d1,2} \rightarrow \infty$$

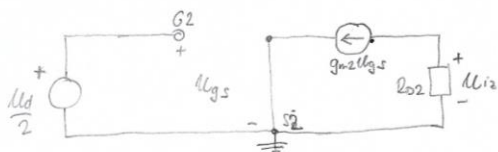

$$\left. \begin{aligned} u_{iz} &= -g_m u_{gs} R_{D2} \\ \frac{u_d}{2} &= u_{gs} \end{aligned} \right\} A_{Vd} = \frac{u_{iz}}{u_d} = -\frac{g_m R_{D2}}{2}$$

$$\rho = \frac{|A_{Vd}|}{|A_{Vz}|}$$

$$U_{dm} = U_{vz2} - U_{vz1}$$

$$U_{izm} = 2 U_{dm} \cdot A_{Vd}$$

simetričan izlaz


$$\rightarrow u_{iz} = U_{izm} \sin(\omega t)$$

za A_{Vz} nisam siguran jel 0 zbog simetričnosti kao u primjeru izzu ili se mora računati R_{iz3}

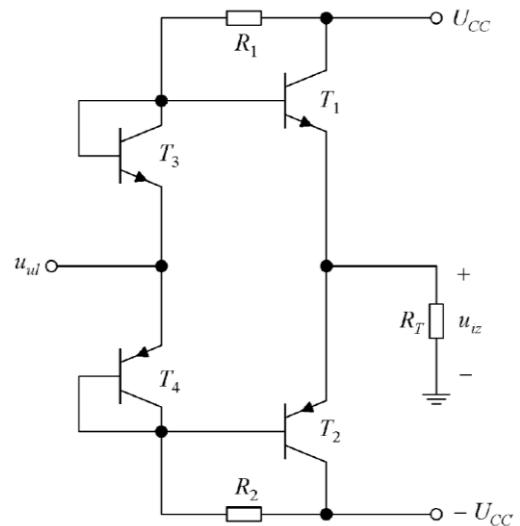
2. POJAČALA SNAGE

Izlazno pojačalo na slici koje radi s naponom napajanja $U_{DD} = 10 \text{ V}$ treba predati srednju snagu od 3 W trošilu otpora od 4Ω . Tranzistori su jednakih površina i imaju jednake parametre $\beta = 80$ i $U_Y = 0,7 \text{ V}$. Odrediti:

- najveću moguću amplitudu izlaznog napona
- otpore otpornika za amplitudu $R_1 = R_2$
- potrošnju snage na tranzistoru T_3 u statičkom režimu rada
- najveću i najmanju potrošnju snage na tranzistorima T_1 i T_2


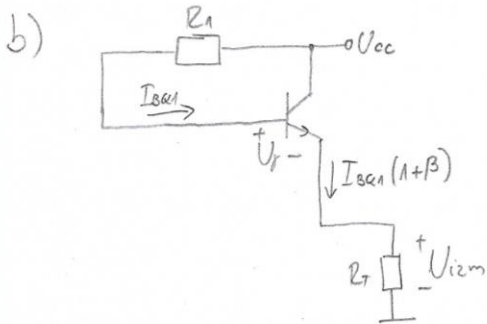
$$a) P_{RT} = \frac{U_{izm}^2}{2R_T} \Rightarrow U_{izm} = \sqrt{2P_{RT}R_T}$$




$$U_{CC} - U_Y - R_1 I_{BQ1} - R_T (1+\beta) I_{BQ1}$$

$$I_{BQ1, \max} = \frac{U_{CC} - U_Y}{R_1 + (1+\beta)R_T}$$

$$U_{izm} = I_{BQ1, \max} (1+\beta) R_T$$
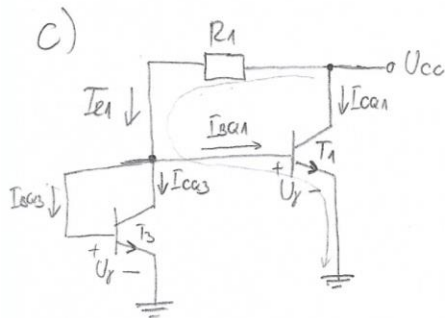
$$U_{izm} = (U_{CC} - U_Y) \frac{(1+\beta)R_T}{R_1 + (1+\beta)R_T} \rightarrow R_1$$



$$I_{E1} = \frac{U_{CC} - U_Y}{R_1}$$

$$I_{E1} = I_{BQ1} + (1+\beta)I_{BQ3} = \frac{2+\beta}{\beta} I_{CQ3} \rightarrow I_{CQ3} = I_{CQ1} = I_{CQ2}$$

$$P_{T3} = U_Y (I_{BQ3} + I_{CQ3})$$

$$d) P_{T1} = U_{CC} I_{CQ1} + \frac{P_{CC} - P_{RT}}{2} = U_{CC} I_{CQ1} + U_{CC} \frac{I_{cm}}{\pi} - R_T \frac{I_{cm}^2}{4}$$

$$\text{za } I_{cm} = 0 \rightarrow P_{T1} = P_{T1, \min} = U_{CC} I_{CQ1}$$

$$\frac{\partial P_{T1}}{\partial I_{cm}} = \frac{U_{CC}}{\pi} - R_T \frac{I_{cm}}{2} = 0 \rightarrow I_{cm}|_{P_{T1, \max}} = \frac{2}{\pi} \frac{U_{CC}}{R_T}$$

$$\text{za } I_{cm} = \frac{2}{\pi} \frac{U_{CC}}{R_T} \rightarrow P_{T1} = P_{T1, \max} = U_{CC} I_{CQ1} + \frac{U_{CC}^2}{\pi^2 R_T}$$


Za pojačalo snage na slici treba izračunati:

a) Disipaciju na otporniku R , diodi i tranzistoru T_2 kada nije priključen ulazni signal


b) Maksimalni iznos izlaznog napona

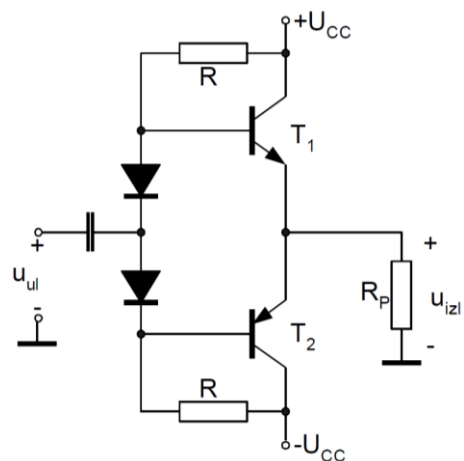c) Maksimalnu srednju disipaciju na otporu R_P

Zadano je: $U_{CC} = 12\text{ V}$, $R = 560\ \Omega$, $R_P = 4\ \Omega$, $\beta = 150$



a)

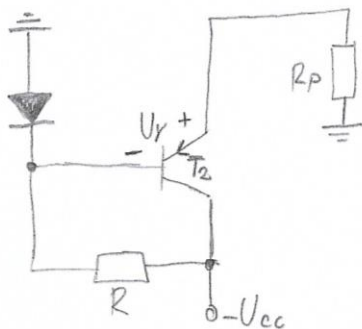

$$I_{EQ} = \frac{-U_{CC} + U_r}{R_1}$$

$$P_R = I_{EQ}^2 \cdot R_1$$


$$P_D = U_D \cdot I_{EQ}$$

$-0,7\text{ V}$

u stat prilikama $U_{CEQ} = U_{CC}$, $I_{CQ} \approx I_{EQ}$

$$P_{T1} = U_{CEQ} I_{CQ} = -U_{CC} I_{EQ}$$

b)

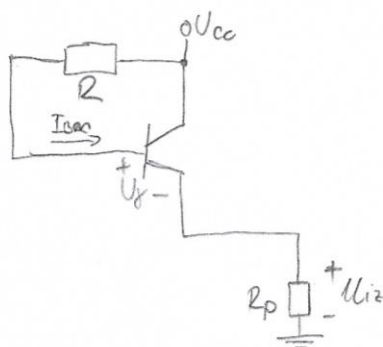

$$U_{CC} - R I_{Bm} - U_r - (1 + \beta) I_{Bm} R_P = 0$$

$$I_{Bm} = \frac{U_{CC} - U_r}{R + (1 + \beta) R_P}$$

$$U_{iz,max} = (1 + \beta) I_{Bm} R_P$$

$$c) P_{R_P,max} = \frac{U_{iz,max}^2}{2 R_P}$$

3. KASKADNA POJAČALA



Za pojačalo sa slike zadano je:

$U_{CC} = 15 \text{ V}$, $R_{C1} = 4 \text{ k}\Omega$, $R_{C2} = 3 \text{ k}\Omega$ i $R_{E1} = 2 \text{ k}\Omega$,
 $R_{E2} = 350 \Omega$ i $R_T = 1 \text{ k}\Omega$. Parametri oba tranzistora su
 $\beta \approx h_{fe} = 100$ i $U_T = 0,7 \text{ V}$. Zanemarite porast struja
kolektora u NAP. Naponski ekvivalent temperature
 $U_T = 25 \text{ mV}$.

a) Izračunati struje I_{CQ} i napone U_{CEQ} za oba tranzistora
u statičkoj radnoj točki.

b) Nacrtati nadomjesnu shemu pojačala za dinamičku
analizu na srednjim frekvencijama, te odrediti pojačanja
 $A_V = u_{iz}/u_{ul}$ i $A_I = i_{iz}/i_{ul}$

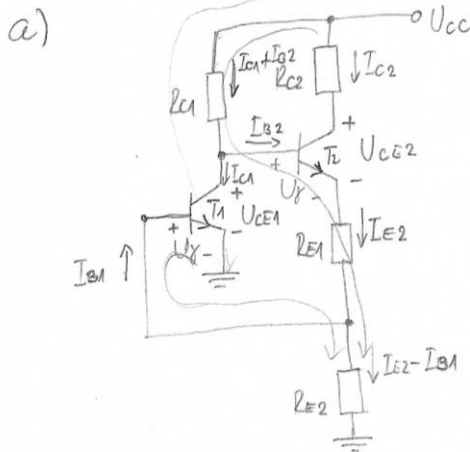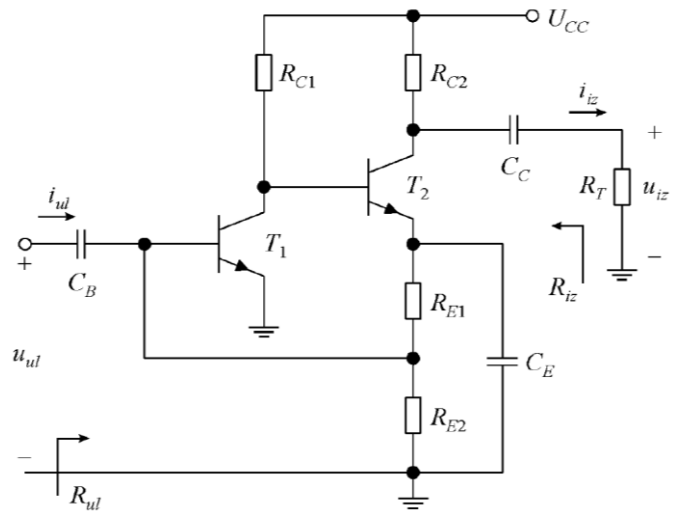c) Izračunati ulazni i izlazni otpor R_{ul} i R_{iz} .




$$I_{E2} \approx \frac{U_T}{R_{E2}} \rightarrow I_{CQ2}$$

$$U_{CC} = (I_{CQ1} + I_{BQ2})R_{C1} + U_T + I_{E2}R_{E1} + (I_{E2} - I_{BQ1})R_{E2} \rightarrow I_{BQ1} \rightarrow I_{CQ1}$$

$$U_{CEQ1} = U_{CC} - (I_{CQ1} + I_{BQ2})R_{C1}$$

$$U_{CEQ2} = U_{CC} - I_{CQ2}R_{C2} - I_{E2}R_{E1} - (I_{E2} - I_{BQ1})R_{E2} \\ \approx U_{CC} - I_{CQ2}(R_{C2} + R_{E1} + R_{E2})$$
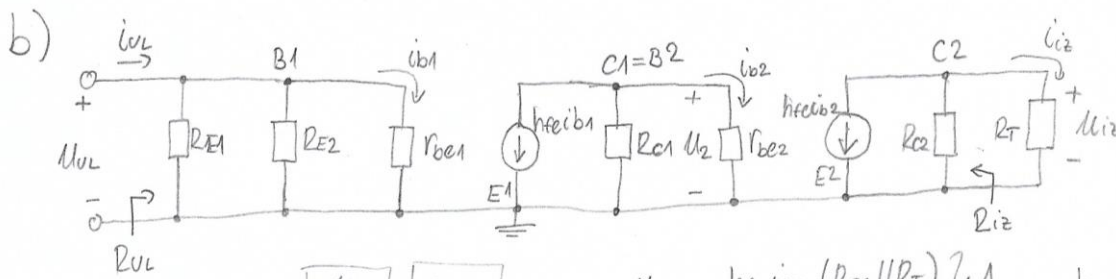
$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}}, \quad r_{be2} = \frac{U_T}{I_{CQ2}}$$



$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{u_{iz}}{u_2} \cdot \frac{u_2}{u_{ul}} = A_{V2} \cdot A_{V1}$$

$$u_{iz} = -h_{fe}i_{b2}(R_{C2} \parallel R_T) \quad A_{V2} = -h_{fe} \frac{(R_{C2} \parallel R_T)}{r_{be2}}$$

$$u_2 = i_{b2}r_{be2} \quad A_{V1} = -h_{fe} \frac{(R_{C1} \parallel r_{be2})}{r_{be1}}$$

$$c) \quad R_{ul} = R_{E1} \parallel R_{E2} \parallel r_{be1}$$

$$A_I = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{\frac{u_{iz}}{R_T}}{\frac{u_{ul}}{R_{ul}}} = A_V \frac{R_{ul}}{R_T}$$

$$R_{iz} = R_{C2}$$



Za pojačalo sa slike zadano je:

$U_{CC} = 15 \text{ V}$, $R_1 = \Omega$, $R_2 = \Omega$, $R_{C1} = \text{k}\Omega$, $R_{C2} = \text{k}\Omega$,
 $R_{E1} = 2 \text{ k}\Omega$, $R_{E2} = 350 \Omega$ i $R_T = 1 \text{ k}\Omega$. Parametri oba
tranzistora su $\beta \approx h_{fe} = 100$ i $U_Y = 0,7 \text{ V}$. Zanimarite
porast struja kolektora u NAP. Naponski ekvivalent
temperature $U_T = 25 \text{ mV}$.

a) Izračunati struje I_{CQ} i napone U_{CEQ} za oba tranzistora
u statičkoj radnoj točki.

b) Nacrtati nadomjesnu shemu pojačala za dinamičku
analizu na srednjim frekvencijama, te odrediti pojačanja
 $A_V = u_{iz}/u_{ul}$ i $A_I = i_{iz}/i_{ul}$

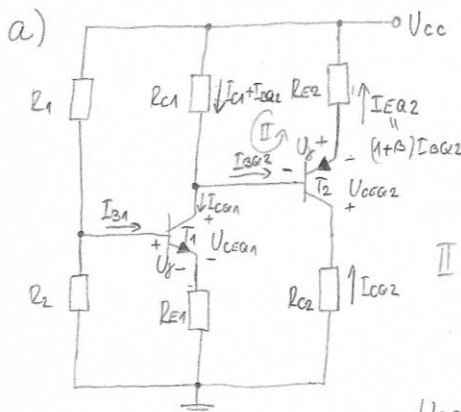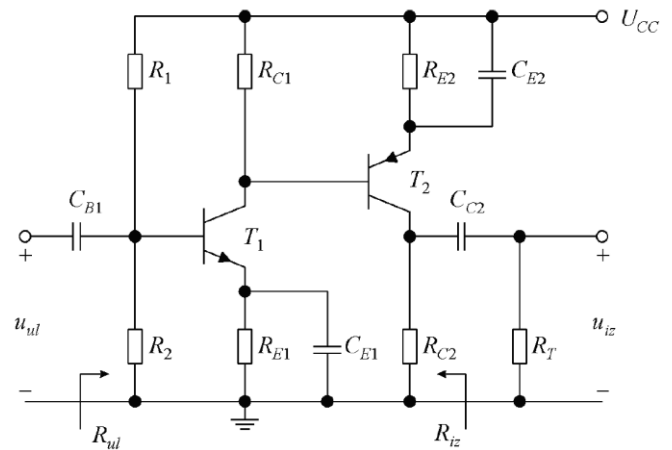c) Izračunati ulazni i izlazni otpor R_{ul} i R_{iz} .



$$U_{BB1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} \quad R_{B1} = R_1 \parallel R_2$$

$$I_{BQ1} = \frac{U_{BB1} - U_Y}{R_{B1} (1 + \beta) R_{E1}} \quad I_{CQ1} = \beta I_{BQ1}$$


$$\text{II } (I_{CQ1} + I_{BQ2}) R_{C1} - U_Y + (1 + \beta) I_{BQ2} = 0$$

$$I_{BQ2} = - \frac{I_{CQ1} R_{C1} - U_Y}{R_{C1} + (1 + \beta) R_{E2}}$$

$$U_{CEQ1} = U_{CC} - R_{C1} (I_{CQ1} + I_{BQ2}) - R_{E1} (1 + \beta) I_{BQ1}$$

$$U_{CEQ2} = -U_{CC} - R_{E2} (1 + \beta) I_{BQ2} - R_{C2} I_{CQ2}$$
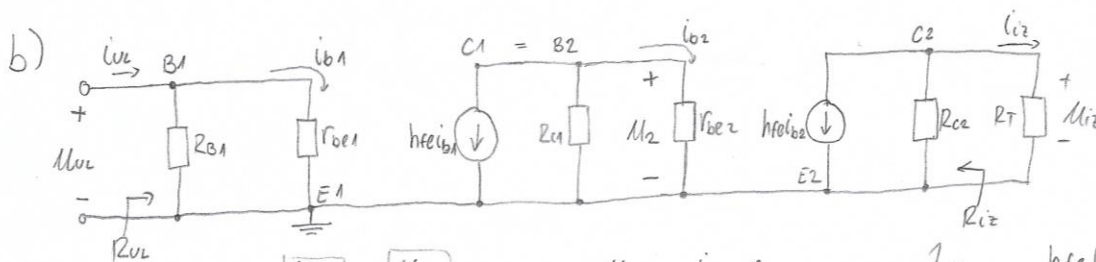
$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}}, \quad r_{be2} = \frac{U_T}{-I_{BQ2}}$$



$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{u_{iz}}{u_2} \cdot \frac{u_2}{u_{ul}} = A_{V2} \cdot A_{V1}$$

$$u_2 = i_{b2} \cdot r_{be2} \quad \left. \begin{aligned} u_{iz} &= -h_{fe} i_{b2} (R_{C2} \parallel R_T) \\ A_{V2} &= - \frac{h_{fe} (R_{C2} \parallel R_T)}{r_{be2}} \end{aligned} \right\}$$

$$u_{ul} = i_{b1} \cdot r_{be1} \quad \left. \begin{aligned} u_2 &= -h_{fe} i_{b1} (R_{C1} \parallel r_{be2}) \\ A_{V1} &= - \frac{h_{fe} (R_{C1} \parallel r_{be2})}{r_{be1}} \end{aligned} \right\}$$

$$A_I = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{\frac{u_{iz}}{R_T}}{\frac{u_{ul}}{R_{ul}}} = A_V \frac{R_{ul}}{R_T}$$

$$c) R_{ul} = R_{B1} \parallel r_{be1}$$

$$R_{iz} = R_{C2}$$

4. FREKVENCIJSKA ANALIZA

Za pojačalo sa slike zadano je:


$U_{CC} = 12\text{ V}$, $R_g = 500\ \Omega$, $C_B = 1\ \mu\text{F}$, $R_1 = 120\ \text{k}\Omega$,
 $R_2 = 200\ \text{k}\Omega$, $R_E = 4,5\ \Omega$, $C_E = 5\ \mu\text{F}$ i $R_T = 500\ \Omega$.
 Parametri oba tranzistora su $\beta \approx h_{fe} = 100$ i $U_Y = 0,7\text{ V}$.
 Zanemariti serijski otpor baze $r_{bb'}$, i porast struje kolektora
 s naponom u_{CE} u NAP. Naponski ekvivalent temperature
 $U_T = 25\text{ mV}$.

a) Izračunati struje I_{CQ} i napone U_{CEQ} za oba tranzistora u
 statičkoj radnoj tački.


b) Nacrtati nadomjesnu shemu pojačala za dinamičku
 niskofrekvencijsku analizu

c) Izračunati pojačanje $A_{Vg} = U_{iz}/U_g$ na srednjim
 frekvencijama

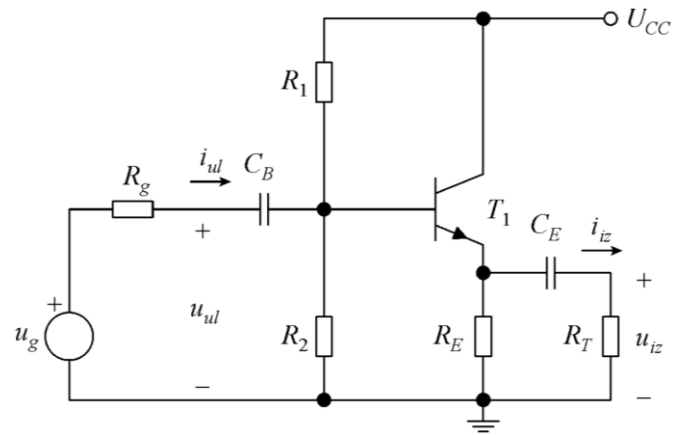d) Izračunati donju graničnu frekvenciju pojačanja A_{Vg} .



a)

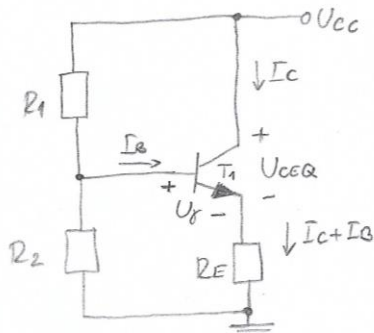

$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC}$$

$$R_B = R_1 \parallel R_2$$


$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_Y}{R_B + (1 + \beta) R_E}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - R_E (1 + \beta) I_{BQ}$$

$$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}}$$

b)

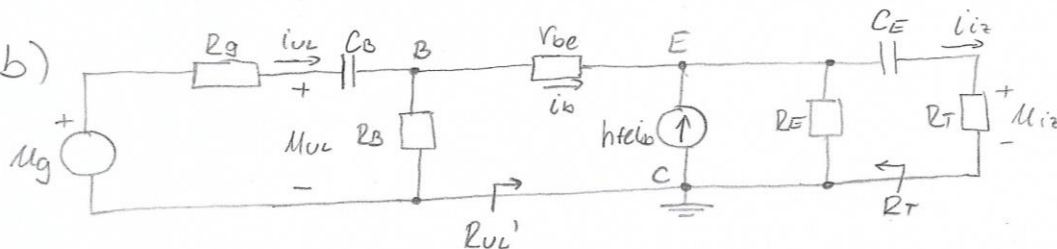

$$c) A_{Vg0} = \frac{u_{iz}}{u_g} = \frac{u_{iz}}{u_{uc}} \cdot \frac{u_{uc}}{u_g}$$

$$u_{iz} = (1 + h_{fe}) (R_E \parallel R_T) i_b$$

$$u_{uc} = i_b r_{be} + (1 + h_{fe}) (R_E \parallel R_T) i_b$$

$$A_{V2} = \frac{(1 + h_{fe}) (R_E \parallel R_T)}{r_{be} + (1 + h_{fe}) (R_E \parallel R_T)}$$

$$u_{uc} = \frac{R_B \parallel R_{uc}'}{R_B \parallel R_{uc}' + R_g} u_g$$

$$R_{uc}' = r_{be} + (1 + h_{fe}) (R_E \parallel R_T)$$

d)

$$\tau_B = C_B (R_g + R_B \parallel R_{uc}')$$

$$\omega_B = \frac{1}{\tau_B}$$

$$\tau_E = \left(\frac{r_{be} + R_B \parallel R_g}{1 + h_{fe}} \parallel R_E + R_T \right) C_E$$

$$\omega_E = \frac{1}{\tau_E}$$

$$\omega_d = \max \{ \omega_B, \omega_E \}, \quad f_d = \frac{\omega_d}{2\pi}$$

Za pojačalo sa slike zadano je:

$U_{DD} = 12\text{ V}$, $R_g = 1\text{ k}\Omega$, $C_G = 20\text{ nF}$, $R_1 = 3\text{ M}\Omega$,

$R_2 = 6\text{ M}\Omega$, $R_S = 1\text{ k}\Omega$, $C_S = 5\text{ }\mu\text{F}$ i $R_T = 1\text{ k}\Omega$.

Parametri FET-a su $K = 2,5\text{ mA/V}^2$ i $U_{GS0} = 1\text{ V}$.



Zanemariti porast struje odvoda s naponom u_{DS} u području zasićenja.

a) Izračunati struju I_{DQ} i napone U_{GSQ} i U_{DSQ} u statičkoj radnoj točki.

b) Nacrtati nadomjesnu shemu pojačala za dinamičku niskofrekvencijsku analizu

c) te odrediti pojačanje $A_{Vg} = U_{iz}/U_g$ na srednjim frekvencijama

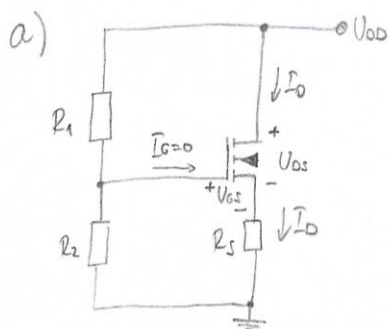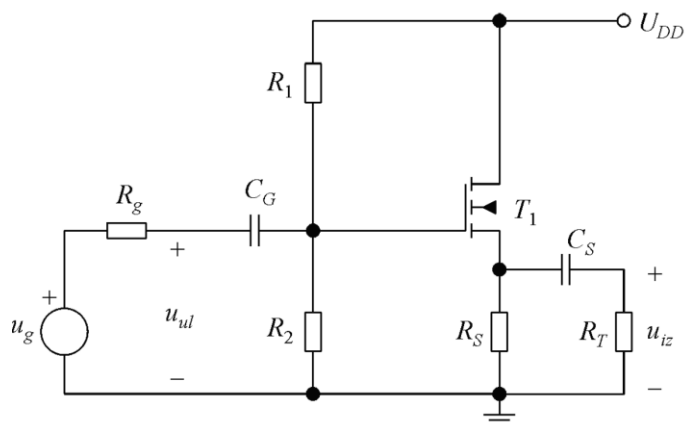d) Izračunati donju graničnu frekvenciju pojačanja A_{Vg} .




$$U_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{DD} \quad R_G = R_1 \parallel R_2$$

$$\left. \begin{aligned} U_{GS} &= U_{GSQ} + R_S I_{DQ} \\ I_{DQ} &= \frac{K}{2} (U_{GSQ} - U_{GS0})^2 \end{aligned} \right\} U_{GSQ}^2 + \left(\frac{2}{R_S K} - 2 U_{GS0} \right) U_{GSQ} + U_{GS0}^2 - \frac{2 U_{GS}}{R_S K} = 0$$

$$U_{GSQ} = U_{DD} - R_S I_{DQ}$$

$$g_m = K (U_{GSQ} - U_{GS0})$$

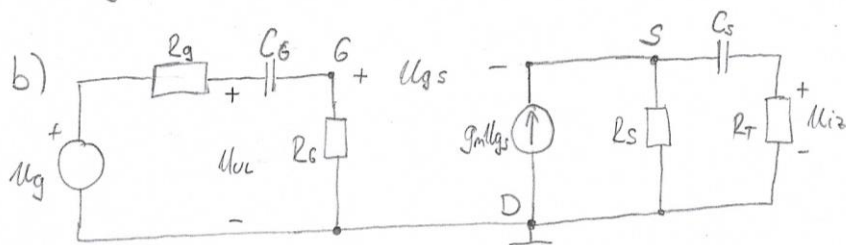

$$\begin{aligned} c) \quad A_{Vg0} &= \frac{U_{iz}}{U_g} = \frac{U_{iz}}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_{ul}} \cdot \frac{U_{ul}}{U_g} = \frac{g_m (R_S \parallel R_T)}{1 + g_m (R_S \parallel R_T)} \cdot \frac{R_G}{R_g + R_G} \\ U_{iz} &= g_m U_{gs} (R_S \parallel R_T) \rightarrow A_1 = \frac{U_{iz}}{U_{gs}} = g_m (R_S \parallel R_T) \\ U_{ul} &= U_{gs} + U_{iz} \rightarrow A_2 = \frac{U_{gs}}{U_{ul}} = \frac{1}{1 + g_m (R_S \parallel R_T)} \\ U_{ul} &= \frac{R_G}{R_g + R_G} U_g \end{aligned}$$

$$d) \quad \tau_G = (R_G + R_g) C_G, \quad \omega_g = \frac{1}{\tau_G}$$

$$\tau_S = (R_S \parallel \frac{1}{g_m} + R_T) C_S, \quad \omega_s = \frac{1}{\tau_S}$$

$$\omega_d = \max \{ \tau_G, \tau_S \}, \quad f_d = \frac{\omega_d}{2\pi}$$

Za pojačalo sa slike zadano je:

$U_{CC} = 15 \text{ V}$, $R_G = 100 \text{ k}\Omega$, $R_D = 1 \text{ k}\Omega$, $R_E = 4 \text{ k}\Omega$, $R_T = 1 \text{ k}\Omega$, $C_G = 200 \text{ nF}$ i $C_E = 2 \text{ }\mu\text{F}$.


Parametri oba tranzistora su $I_{DSS} = 32 \text{ mA}$, $U_P = -2 \text{ V}$, $\beta \approx h_{fe} = 100$ i $U_V = 0,7 \text{ V}$. Zanemariti serijski otpor baze $r_{bb'}$ i poraste struje odvoda s naponom u_{DS} u području zasićenja i struje kolektora s naponom u_{CE} u NAP. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25 \text{ mV}$.

a) Odrediti otpor R_S s kojim će se postići struja $I_{DQ} = 8 \text{ mA}$, te izračunati struju I_{CQ} i napon U_{DSQ} i U_{CEQ} u statičkoj radnoj točki.


b) Nacrtati nadomjesnu shemu pojačala za dinamičku niskofrekvencijsku analizu

c) Izračunati pojačanje $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ na srednjim frekvencijama

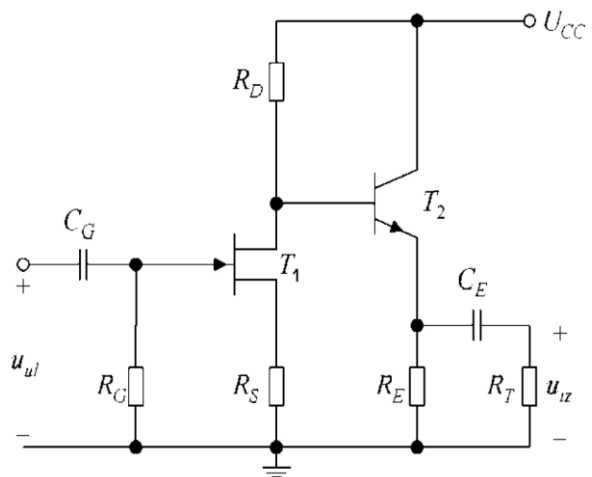d) Izračunati donju graničnu frekvenciju pojačanja A_V .



a)

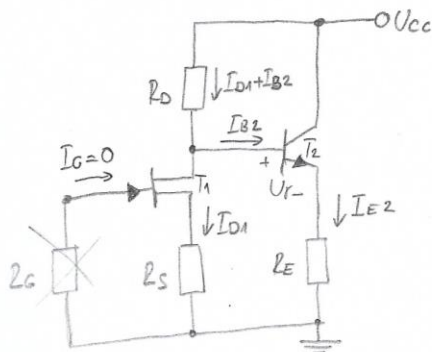

$$I_{DQ1} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GSQ1}}{U_P}\right)^2 \rightarrow U_{GSQ1}$$


$$R_S = - \frac{U_{GSQ1}}{I_{DQ1}}$$

$$U_{DSQ1} \approx U_{CC} - I_{DQ1} (R_D + R_S)$$

$$I_{BQ2} = \frac{U_{CC} - U_V - R_D I_{DQ1}}{R_D + (1+\beta) R_E} \rightarrow I_{CQ2}$$

$$U_{CEQ2} = U_{CC} - (1+\beta) I_{BQ2} R_E$$

b)

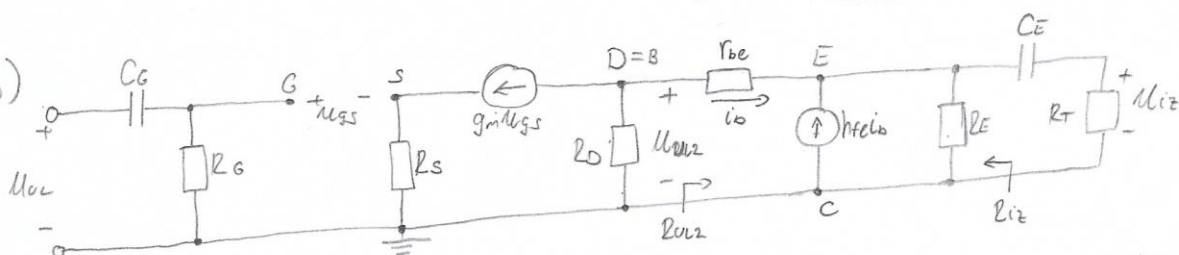

$$g_m = \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \bigg|_Q = - \frac{2 I_{DSS}}{U_P} \left(1 - \frac{U_{GSQ1}}{U_P}\right)$$

$$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ2}}$$

c)

$$A_{V0} = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{U_{iz}}{U_{uiz}} \cdot \frac{U_{uiz}}{U_{ul}}$$

$$A_{V2} = \frac{U_{iz}}{U_{uiz}} = \frac{i_b (1+h_{fe}) (R_E \parallel R_T)}{i_b r_{be} + i_b (1+h_{fe}) (R_E \parallel R_T)}$$

$$A_{V1} = \frac{-g_m u_{gs} (R_D \parallel R_{uiz})}{u_{gs} + g_m u_{gs} R_S}$$

$$A_{V0} = -g_m \frac{R_D \parallel R_{uiz}}{1 + g_m R_S} \cdot \frac{(1+h_{fe}) (R_E \parallel R_T)}{r_{be} + (1+h_{fe}) (R_E \parallel R_T)}$$

d)

$$\tau_G = C_G R_S$$

$$\omega_G = \frac{1}{\tau_G}$$

$$\tau_E = C_E \left(R_T + R_E \parallel \frac{r_{be} + R_D}{1+h_{fe}} \right) \rightarrow \omega_E = \frac{1}{\tau_E}$$

nijam siguran

Za pojačalo sa slike zadano je:

$U_{CC} = 12\text{ V}$, $R_g = 5\text{ k}\Omega$, $C_B = 2\text{ }\mu\text{F}$, $R_1 = 40\text{ k}\Omega$, $R_2 = 10\text{ k}\Omega$,
 $R_C = 2\text{ k}\Omega$, $R_E = 500\text{ }\Omega$, $R_T = 500\text{ k}\Omega$, $C_C = 2\text{ }\mu\text{F}$ i
 $C_E = 50\text{ }\mu\text{F}$.



Parametri oba tranzistora su $\beta \approx h_{fe} = 100$, $U_T = 0,7\text{ V}$,
 $r_{bb'}$ = $50\text{ }\Omega$, $C_{b'e} = 25\text{ pF}$ i $C_{b'c} = 2\text{ pF}$. Zanimariti porast
 struje kolektora s naponom u_{CE} u NAP. Naponski ekvivalent
 temperature $U_T = 25\text{ mV}$.

a) Izračunati struju I_{CQ} i napon U_{CEQ} u statičkoj radnoj točki.

b) Nacrtati nadomjesnu shemu pojačala za dinamičku
 visokofrekvencijsku analizu.

c) Izračunati pojačanje $A_{I_g} = I_{iz}/I_g$ na srednjim
 frekvencijama.

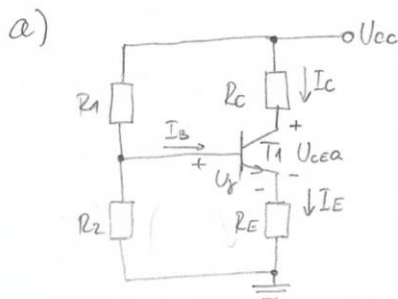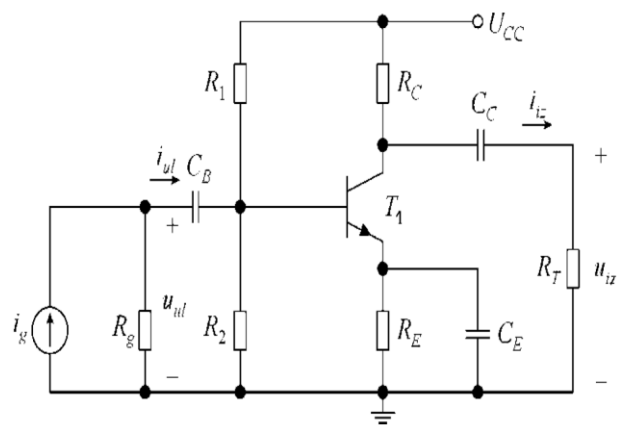d) Izračunati gornju graničnu frekvenciju pojačanja A_{I_g} .




$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC}$$

$$R_B = R_1 \parallel R_2$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_T}{R_B + (1 + \beta) R_E} \rightarrow I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E)$$
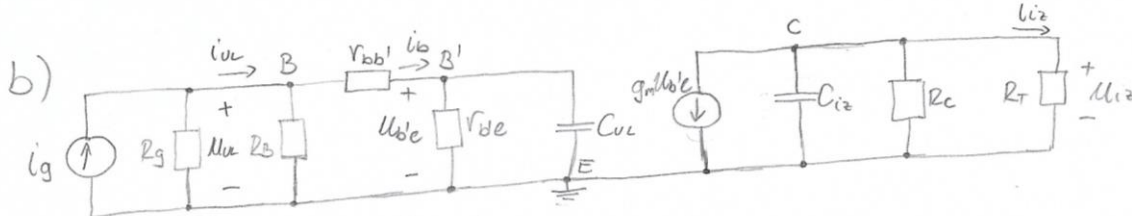
$$r_{b'e} = \frac{U_T}{I_{BQ}}, \quad g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T}$$



$$K = \frac{u_{iz}}{u_{b'e}} = -g_m (R_C \parallel R_T)$$

$$C_{UL} = C_{b'e} + C_{b'c} (1 - K)$$

$$C_{iz} = C_{b'c} \frac{K - 1}{K}$$

$$c) A_{I_{g0}} = \frac{i_{iz}}{i_g} = \frac{i_{iz}}{u_{b'e}} \cdot \frac{u_{b'e}}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_g}$$

$$i_{iz} = -g_m u_{b'e} \frac{R_C}{R_C + R_T}$$

$$\rightarrow \frac{i_{iz}}{u_{b'e}} = -g_m \frac{R_C}{R_C + R_T}$$

$$u_{b'e} = r_{b'e} \cdot i_b \rightarrow \frac{u_{b'e}}{i_b} = r_{b'e}$$

$$i_b = \frac{R_g \parallel R_B}{(R_g \parallel R_B) + r_{bb'} + r_{b'e}} i_{UL}$$

$$A_{I_{g0}} = -g_m \frac{R_C}{R_C + R_T} \cdot r_{b'e} \cdot \frac{R_g \parallel R_B}{(R_g \parallel R_B) + r_{bb'} + r_{b'e}}$$

$$d) \tau_{UL} = C_{UL} \cdot [(R_g \parallel R_B + r_{bb'}) \parallel r_{b'e}] \rightarrow \omega_{UL} = \frac{1}{\tau_{UL}}$$

$$\tau_{iz} = C_{iz} (R_C \parallel R_T) \rightarrow \omega_{iz} = \frac{1}{\tau_{iz}}$$



$$\omega_g = \min \{ \omega_{UL}, \omega_{iz} \} \quad f_g = \frac{\omega_g}{2\pi}$$

Za pojačalo sa slike zadano je:

$U_{CC} = 15 \text{ V}$, $R_g = 1 \text{ k}\Omega$, $C_B = 2 \mu\text{F}$, $R_1 = 400 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$,
 $R_E = 500 \Omega$, $R_T = 2 \text{ k}\Omega$, $C_T = 15 \text{ pF}$ i $C_E = 100 \mu\text{F}$.

Parametri oba tranzistora su $\beta \approx h_{fe} = 100$, $U_T = 0,7 \text{ V}$,
 $r_{bb'}$ = 50Ω , $C_{b'e} = 40 \text{ pF}$ i $C_{b'c} = 2 \text{ pF}$. Zanemariti porast
 struje kolektora s naponom u_{CE} u NAP. Naponski ekvivalent
 temperature $U_T = 25 \text{ mV}$.

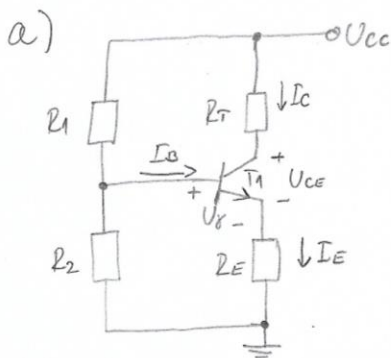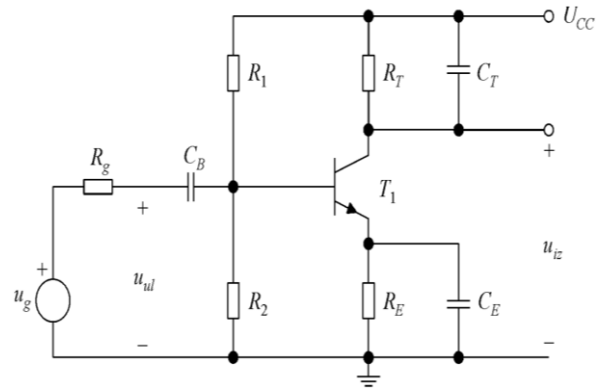- Izračunati struju I_{CQ} i napon U_{CEQ} u statičkoj radnoj točki.
- Nacrtati nadomjesnu shemu pojačala za dinamičku visokofrekvencijsku analizu.
- Izračunati pojačanje $A_{Vg} = U_{iz}/U_g$ na srednjim frekvencijama.
- Izračunati gornju graničnu frekvenciju pojačanja A_{Vg} .




$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} \quad R_B = R_1 \parallel R_2$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_T}{R_B + (1 + \beta) R_E} \rightarrow I_{CQ}$$

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - I_{CQ} (R_T + R_E)$$
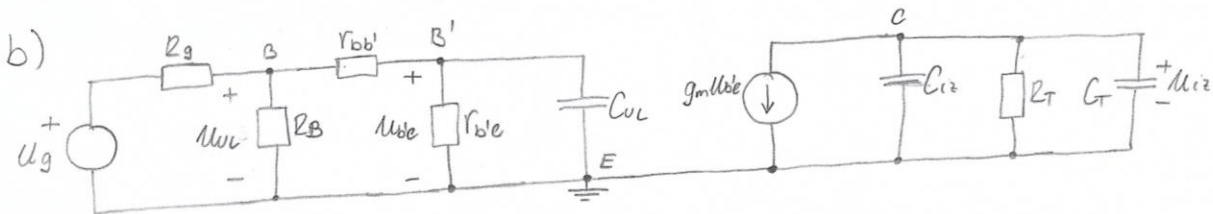
$$r_{b'e} = \frac{U_T}{I_{BQ}} \quad g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T}$$



$$c) \quad A_{Vg} = \frac{u_{iz}}{u_g} = \frac{u_{iz}}{u_{b'e}} \cdot \frac{u_{b'e}}{u_{be}} \cdot \frac{u_{be}}{u_g} \quad A_{V3} = \frac{u_{iz}}{u_{b'e}} = \frac{-g_m u_{be} R_T}{u_{b'e}} = -g_m R_T$$

$$A_{V2} = \frac{u_{b'e}}{u_{be}} = \frac{r_{b'e}}{r_{bb'} + r_{b'e}}$$

$$A_{V3} = \frac{u_{be}}{u_g} = \frac{R_B \parallel (r_{bb'} + r_{b'e})}{R_g + R_B \parallel (r_{bb'} + r_{b'e})}$$

$$A_{Vg} = -g_m R_T \frac{r_{b'e}}{r_{bb'} + r_{b'e}} \frac{R_g \parallel (r_{bb'} + r_{b'e})}{R_g + R_B \parallel (r_{bb'} + r_{b'e})}$$

$$d) \quad K = \frac{u_{iz}}{u_{be}} = -g_m R_T$$

$$C_{uL} = C_{b'e} + C_{b'c} (1 - K)$$

$$C_{iz} = C_{b'c} \frac{K - 1}{K}$$

$$\tau_{uL} = C_{uL} [(R_g \parallel R_B + r_{bb'}) \parallel r_{b'e}] \rightarrow \omega_{uL} = \frac{1}{\tau_{uL}}$$

$$\tau_{iz} = R_T (C_{iz} + C_T) \rightarrow \omega_{iz} = \frac{1}{\tau_{iz}}$$

$$\omega_g = \min \{ \omega_{uL}, \omega_{iz} \} \rightarrow f_g = \frac{\omega_g}{2\pi}$$

Za pojačalo sa slike zadano je:

$U_{DD} = 12\text{ V}$, $R_g = 1\text{ k}\Omega$, $C_G = 40\text{ nF}$, $R_G = 1\text{ M}\Omega$,

$R_S = 1\text{ k}\Omega$, $C_S = 2\text{ }\mu\text{F}$ i $R_T = 4\text{ k}\Omega$.


Parametri FET-a su $I_{DSS} = 12\text{ mA}$, $U_P = -6\text{ V}$. Zanemariti porast struje odvoda s naponom u_{DS} u području zasićenja

a) Izračunati struju I_{DQ} i napone U_{GSQ} i U_{DSQ} u statičkoj radnoj točki.


b) Nacrtati nadomjesnu shemu pojačala za dinamičku niskofrekvencijsku analizu

c) Izračunati pojačanje $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ na srednjim frekvencijama

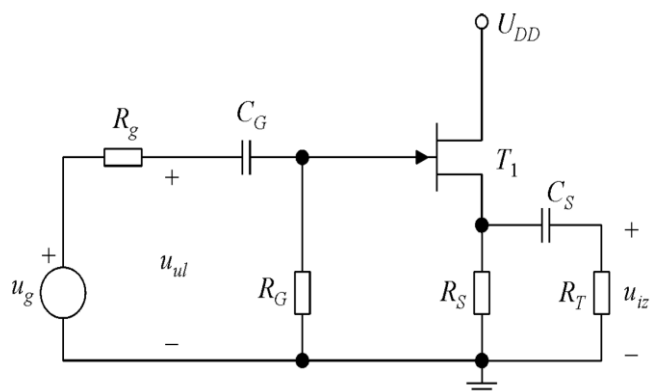d) Izračunati donju graničnu frekvenciju pojačanja A_V .




a)

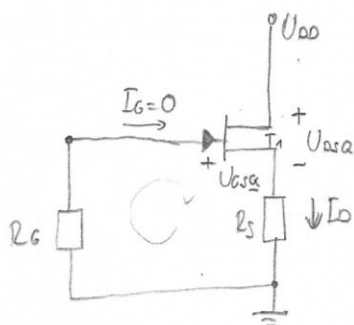

$$\left. \begin{aligned} I_{DQ} R_S + U_{GSQ} &= 0 \\ I_{DQ} &= I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P} \right)^2 \end{aligned} \right\} U_{GSQ}^2 + \left(\frac{U_P^2}{2 I_{DSS}} - 2 U_P \right) U_{GSQ} + U_P^2 = 0$$

$$U_{GSQ} = U_{DD} - I_{DQ} R_S$$

$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} \right|_Q = -\frac{2 I_{DSS}}{U_P} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P} \right)$$

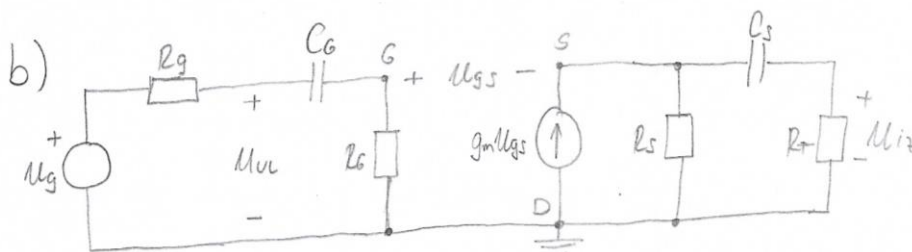

$$\left. \begin{aligned} u_{iz} &= g_m u_{gs} (R_S \parallel R_T) \\ u_{ul} &= u_{gs} + u_{iz} \end{aligned} \right\} A_{VO} = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{g_m (R_S \parallel R_T)}{1 + g_m (R_S \parallel R_T)}$$

$$A_{VGO} = \frac{u_{iz}}{u_g} = \frac{g_m (R_S \parallel R_T)}{1 + g_m (R_S \parallel R_T)} \cdot \frac{R_G}{R_G + R_g}$$

$$d) \tau_S = C_S \left(R_T + R_S \parallel \frac{1}{g_m} \right) \rightarrow \omega_S = \frac{1}{\tau_S}$$


$$\tau_G = C_G (R_G + R_g) \rightarrow \omega_G = \frac{1}{\tau_G}$$

Za pojačalo sa slike zadano je:

$U_{DD} = 12 \text{ V}$, $R_g = 5 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 4 \text{ M}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ M}\Omega$, $R_T = 1,5 \text{ k}\Omega$,
 $C_S = 15 \text{ }\mu\text{F}$ i $C_T = 4 \text{ pF}$.

Parametri FET-a su $K = 1,5 \text{ mA/V}^2$, $U_{GS0} = 1 \text{ V}$, $C_{gs} = 2 \text{ pF}$ i
 $C_{gd} = 1 \text{ pF}$. Zanimariti porast struje odvoda s naponom u_{DS} u
području zasićenja.

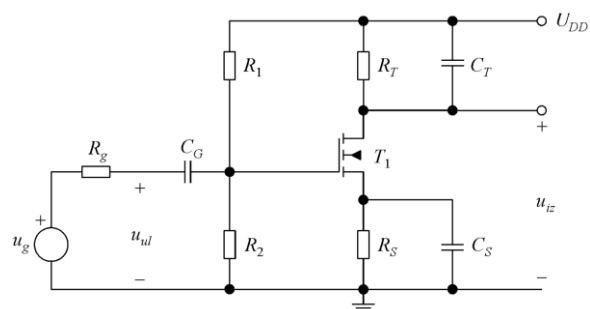- Odrediti otpor R_S s kojim će se postići struja $I_{DQ} = 3 \text{ mA}$, te
izračunati napon U_{DSQ}
- Nacrtati nadomjesnu shemu pojačala za dinamičku
visokofrekvencijsku analizu
- te odrediti pojačanje $A_{Vg} = U_{iz}/U_g$ na srednjim frekvencijama
- Izračunati gornju graničnu frekvenciju pojačanja A_{Vg} .




MI 2018 Primjer 4

Izračunati strujno pojačanje $A_{Ig} = i_{iz}/i_g$ na srednjim
frekvencijama te donju graničnu frekvenciju tog pojačanja.

Tranzistori imaju iste parametre: su $\beta \approx h_{fe} = 100$ i $h_{oe} = 0$.

Zadano je:

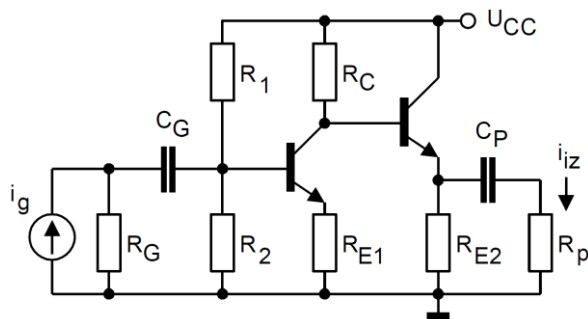$R_g = 50 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 40 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_C = 2 \text{ k}\Omega$
 $R_{E1} = R_{E2} = 500 \text{ }\Omega$, $R_P = 100 \text{ }\Omega$, $C_G = 0,2 \text{ }\mu\text{F}$ i $C_P = 10 \text{ }\mu\text{F}$




ZIR 2019 zzv niskofrekv zad3

Za pojačalo na slici izračunati naponsko pojačanje
 $A_{V0} = u_{iz}/u_{ul}$ na srednjim frekvencijama te donju graničnu
frekvenciju tog pojačanja.

U statičkoj analizi zanemariti porast izlazne struje s izlaznim
naponom u zasićenju. Zadano je: $R_{G1} = 1 \text{ M}\Omega$, $R_D = 6 \text{ k}\Omega$,
 $R_{S1} = 1 \text{ k}\Omega$, $R_{G2} = 1 \text{ M}\Omega$, $R_{S2} = 1 \text{ k}\Omega$, $R_T = 6 \text{ k}\Omega$,
 $C_{ul} = 10 \text{ nF}$, $C_V = 10 \text{ nF}$, $C_P = 0,2 \text{ }\mu\text{F}$, $U_{DD} = 20 \text{ V}$,
 $U_{P1} = U_{P2} = -4 \text{ V}$, $I_{DSS1} = I_{DSS2} = 8 \text{ mA}$, $\lambda_1 = \lambda_2 =$
 $3,333 \cdot 10^{-3} \text{ V}^{-1}$

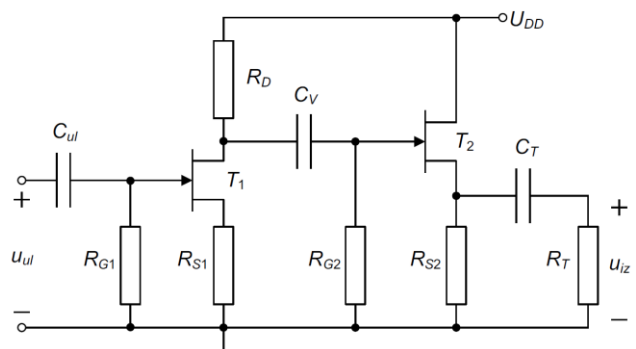$R_g = 50 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 40 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_C = 2 \text{ k}\Omega$
 $R_{E1} = R_{E2} = 500 \text{ }\Omega$, $R_P = 100 \text{ }\Omega$, $C_G = 0,2 \text{ }\mu\text{F}$ i $C_P = 10 \text{ }\mu\text{F}$




ZIR 2019 zzv visokofrekv zad3

Za pojačalo sa slike odrediti naponsko pojačanje $A_{Vg} = U_{iz}/U_g$
na srednjim frekvencijama, te gornju graničnu frekvenciju tog
pojačanja.

Zadano je:

$U_{CC} = U_{EE} = 12 \text{ V}$, $R_g = 50 \text{ }\Omega$, $C_E = 150 \text{ }\mu\text{F}$, $R_E = 4 \text{ k}\Omega$,
 $R_C = 2 \text{ k}\Omega$, $C_C = 2 \text{ }\mu\text{F}$ i $R_T = 3 \text{ k}\Omega$.

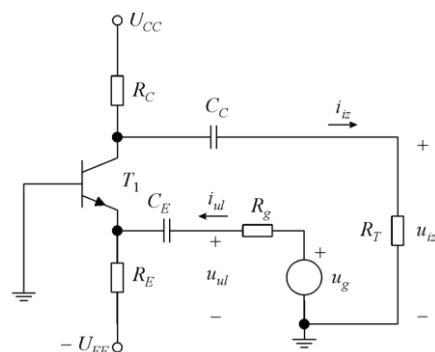
Parametri tranzistora su $\beta \approx h_{fe} = 100$, $U_\gamma = 0,7 \text{ V}$,
 $C_{b'e} = 50 \text{ pF}$ i $C_{b'c} = 3 \text{ pF}$. Zanimariti serijski otpor baze $r_{bb'}$, i
porast struje kolektora s naponom u_{CE} u NAP. Naponski
ekvivalent temperature $U_T = 25 \text{ mV}$.



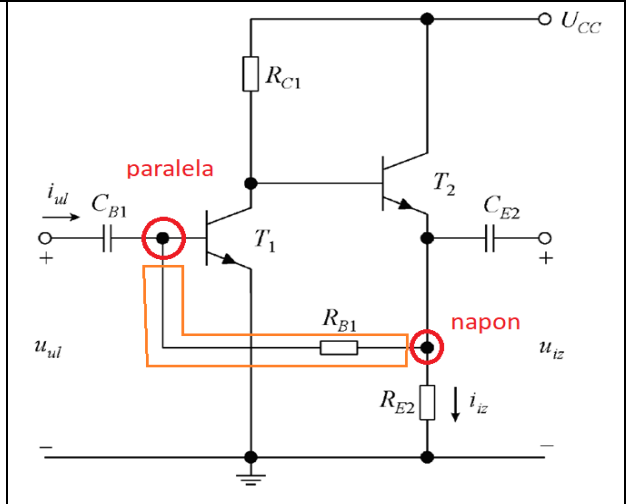
5. POJAČALA S POVRATNOM VEZOM

Za pojačalo na slici zadano je U_{CC} , R_{C1} , R_{B1} i R_{E2} . Parametri tranz su $\beta = h_{fe}$ i $U_{\gamma} = 0,7V$. Zanimariti serijski otpor baze r_{bb} , i porast struje kolektora s naponom u_{CE} u NAP. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25mV$.

- Izračunati statičku radnu točku.
- Odrediti tip povratne veze i nacrtati A-granu pojačala bez povratne veze za mali signal.
- Odrediti pojačanje A-grane.
- Odrediti koeficijent povratne veze β
- Odrediti pojačanja $A_{vf} = u_{iz}/u_{ul}$ i $A_{if} = i_{iz}/i_{ul}$.



a)

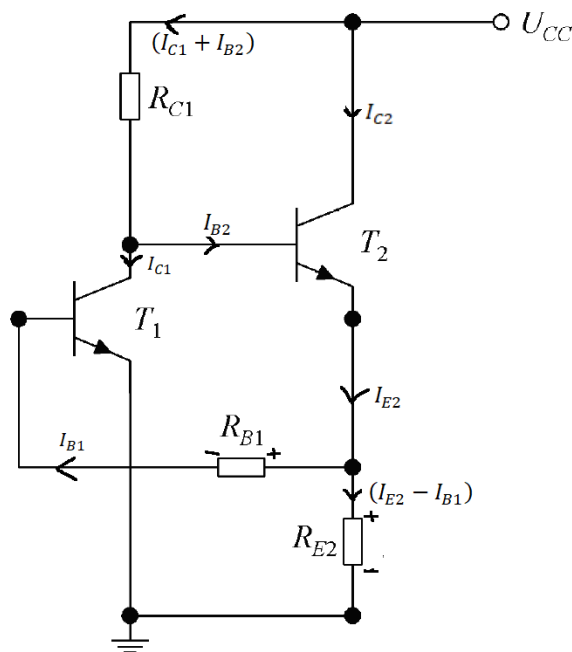

$$U_{CC} \approx \beta I_{BQ1} R_{C1} + U_{BEQ2} + I_{BQ1} R_{B1} + U_{BEQ1} \rightarrow I_{BQ1} \approx \frac{U_{CC} - 2U_{BEQ}}{\beta R_{C1} + R_{B1}}$$


$$[(1 + \beta)I_{BQ2} - I_{BQ1}]R_{E2} = I_{BQ1}R_{B1} + U_{BEQ1} \rightarrow I_{BQ2} = \frac{U_{BEQ} + I_{BQ1}(R_{B1} + R_{E2})}{(1 + \beta)R_{E2}}$$

$$I_{CQ1} = \beta I_{BQ1}, \quad I_{CQ2} = \beta I_{BQ2}$$

$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}}, \quad r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ2}}$$

b) Povratna veza - naponska-paralelna

c,d,e)

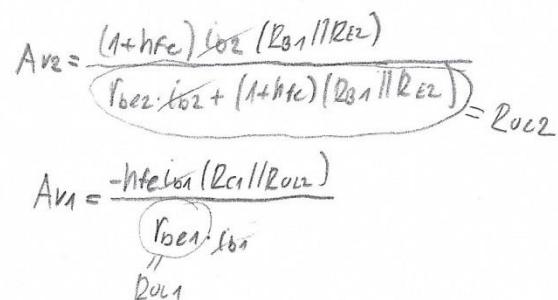

$$R_{VL} = R_{B1} \parallel r_{be1}$$

$$R_{mf} = \frac{R_m}{1 + \beta R_m}$$

$$R_{out} = \frac{R_{out}}{1 + \beta R_m}$$

$$A_{If} = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{\frac{U_{iz}}{R_T}}{i_{ul}} = \frac{R_{mf}}{R_T}$$

ZI 2013, 2017, 2019

JIR 2017

LJIR 2018, 2019, 2020

ZIR 2014

Za pojačalo na slici zadano je U_{CC} , R_C , R_B , R_E , R_T . Parametri tranz su $\beta_1 = h_{fe1}$, $\beta_2 = h_{fe2}$ i $U_Y = 0,7V$. Zanimariti serijski otpor baze r_{bb} , i porast struje kolektora s naponom u_{CE} u NAP. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25mV$.


a) Izračunati statičku radnu točku.

b) Odrediti tip povratne veze i nacrtati A-granu pojačala bez povratne veze za mali signal uzevši u obzir opterećenje β -grane.

c) Odrediti pojačanje A-grane.

d) Odrediti koeficijent povratne veze β .

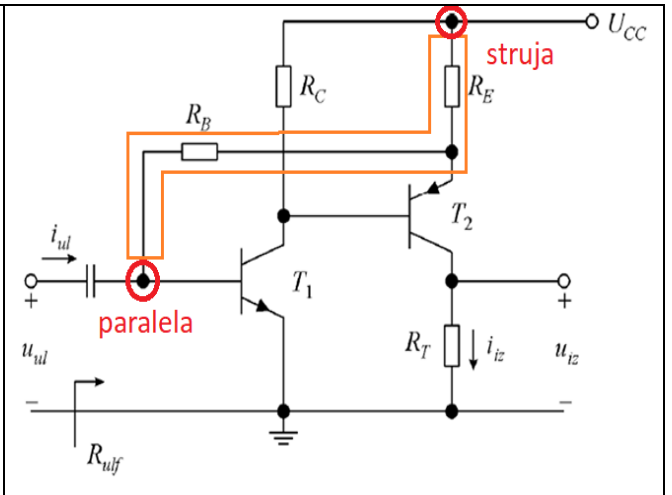e) Odrediti pojačanja $A_{Vf} = u_{iz}/u_{ul}$ i $A_{If} = i_{iz}/i_{ul}$.



a) $U_{CC} \approx \beta_1 I_{BQ1} R_C + U_{BEQ2} + I_{BQ1} R_B + U_{BEQ1}$, $U_{BEQ1} \approx -U_{BEQ2}$


$$I_{BQ1} \approx \frac{U_{CC}}{\beta_1 R_C + R_B}$$

$$\beta_1 I_{BQ1} R_C \approx -\beta_2 I_{BQ2} R_E - U_{BEQ2} \rightarrow I_{BQ2} \approx \frac{\beta_1 I_{BQ1} R_C + U_{BEQ2}}{\beta_2 R_E}$$

$$I_{CQ1} = \beta_1 I_{BQ1}, \quad I_{CQ2} = \beta_2 I_{BQ2}$$

$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}}, \quad r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ2}}$$

b) Povratna veza - strujna-paralelna

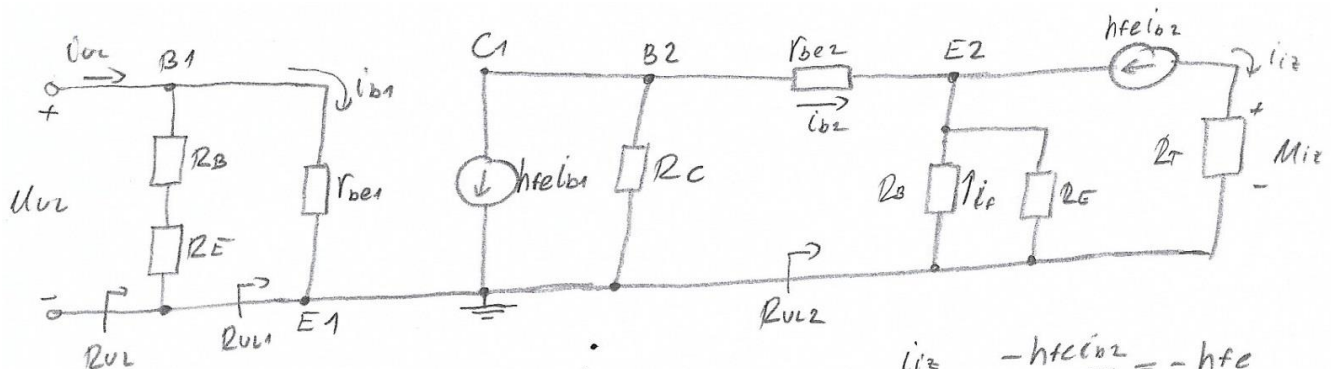

$$A_I = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{i_{iz}}{i_{b2}} \cdot \frac{i_{b2}}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{i_{ul}}$$

$$R_{ul2} = r_{be2} + (1 + h_{fe}) (R_B \parallel R_E)$$

$$\frac{i_{iz}}{i_{b2}} = \frac{-h_{fe} i_{b2}}{i_{b2}} = -h_{fe}$$

$$\frac{i_{b2}}{i_{b1}} = -h_{fe} \frac{R_C}{R_C + R_{ul2}}$$

$$\frac{i_{b1}}{i_{ul}} = \frac{R_B + R_E}{R_B + R_E + r_{be1}}$$

$$\beta = \frac{i_f}{i_{iz}} = \frac{i_{iz} \frac{R_E}{R_B + R_E}}{i_{iz}} = \frac{R_E}{R_B + R_E}$$


$$A_{If} = \frac{A_I}{1 + \beta A_I}$$

$$R_{ul} = (R_B + R_E) \parallel r_{be1} \rightarrow R_{ulf} = \frac{R_{ul}}{1 + \beta A_I}$$

$$A_{Vf} = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{i_{iz} \cdot R_T}{i_{ul} \cdot R_{ulf}} = A_{If} \frac{R_T}{R_{ulf}}$$

Za pojačalo na slici zadano je U_{DD} , R_G , R_D , R_S , R_C , R_T . Parametri tranz su I_{DSS} , U_P , $\beta \approx h_{fe}$ i $U_\gamma = 0,7V$. Zanemariti serijski otpor baze r_{bb} , te porast struje kolektora s naponom u_{CE} u NAP i struje odvoda s naponom u_{DS} u području zasićenja. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25mV$.

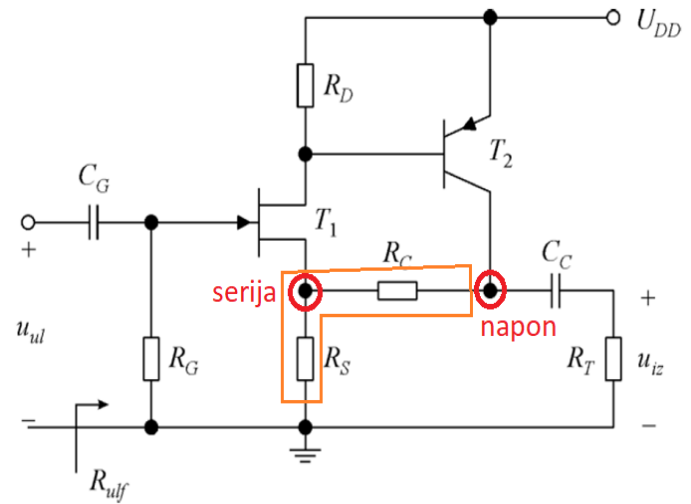- Izračunati statičku radnu točku.
- Odrediti tip povratne veze i nacrtati A-granu pojačala bez povratne veze za mali signal.
- Odrediti pojačanje A-grane.
- Odrediti koeficijent povratne veze β .
- Odrediti pojačanje $A_{Vf} = u_{iz}/u_{ul}$ i ulazni otpor R_{ulf} pojačala s povratnom vezom.



a)


$$I_{DQ}R_D = -U_{BEQ} \rightarrow I_{DQ} = -\frac{U_{BEQ}}{R_D} = \frac{U_\gamma}{R_D}$$

$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P}\right)^2 \rightarrow U_{GSQ} = U_P \left(1 - \sqrt{\frac{I_{DQ}}{I_{DSS}}}\right)$$

$$U_{GSQ} + (I_{DQ} - I_{CQ})R_S = 0 \rightarrow I_{CQ} = \frac{U_{GSQ}}{R_S} + I_{DQ}$$

$$g_m = -\frac{2I_{DSS}}{U_P} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P}\right), \quad r_{be} = \frac{U_T}{-I_{BQ2}} = \frac{\beta U_T}{-I_{CQ2}}$$

b) Povratna veza - naponska-serijska

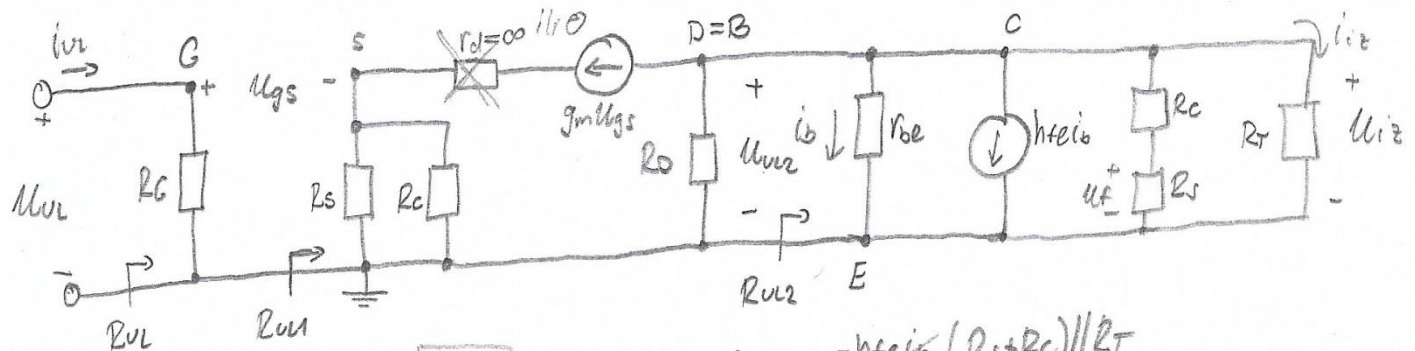

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{u_{iz}}{u_{u2}} \cdot \frac{u_{u2}}{u_{u1}} = A_{V2} \cdot A_{V1}$$

$$A_{V2} = \frac{-h_{fe} i_b (R_S + R_C) \parallel R_T}{i_b \cdot r_{be}}$$


$$A_{V1} = \frac{-g_m u_{gs} (R_S \parallel R_C)}{u_{gs} + g_m u_{gs} (R_S \parallel R_C)}$$

$$\beta = \frac{u_f}{u_{iz}} = \frac{R_S}{R_S + R_C}$$

$$A_{Vf} = \frac{A_V}{1 + \beta A_V}$$

$$R_{u1} = \infty \rightarrow R_{ulf} = R_{u1} (1 + \beta A_V) = \infty \Rightarrow R_{ulf} = R_{out} \parallel R_G = R_C$$

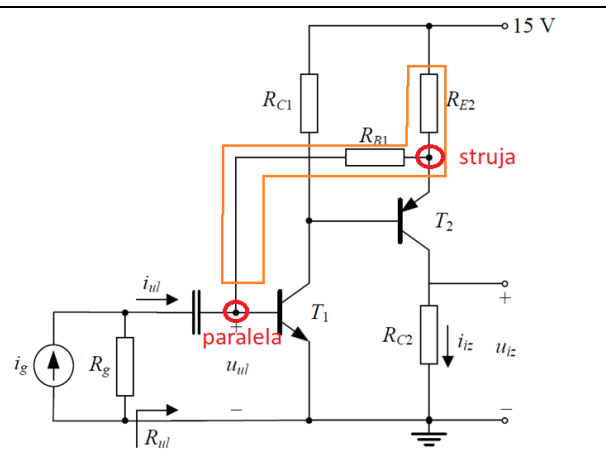Za pojačalo s povratnom vezom izračunati: $A_{If} = \frac{i_z}{i_{ul}}$, $A_{Vf} = \frac{u_z}{u_{ul}}$, $A_{Igf} = \frac{i_z}{i_g}$. Zadano je $R_g, R_{B1}, R_{C1}, R_{C2}, R_{E2}, \beta_1 \approx h_{fe1}$, $\beta_2 \approx h_{fe2}$ i $U_Y = 0,7V$. Za oba tranzistora zanemariti porast struje kolektora s naponom u_{CE} u NAP. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25mV$.



$$U_{CC} = R_{E2}(-I_{BQ2} - I_{CQ2} + I_{BQ1}) + I_{BQ1}R_{B1} + U_{BEQ1}$$

$$R_{C1}(I_{CQ1} - I_{BQ2}) + U_{BEQ2} + R_{E2}(I_{BQ2} + I_{CQ2} - I_{BQ1}) = 0$$


$$U_{BEQ1} = U_Y, U_{BEQ2} = -U_Y = -U_{BEQ1}$$

$$I_{BQ1} = \frac{U_{CC}}{\beta_1 R_{C1} + R_{B1}}$$

$$-I_{BQ2} = \frac{I_{BQ1}\beta_1 R_{C1} + U_{BEQ2}}{(1 + \beta_2)R_{E2}}$$

$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}}, \quad r_{be2} = \frac{U_T}{-I_{BQ2}}, \quad r_{ce} \rightarrow \infty$$

Povratna veza - strujna-paralelna

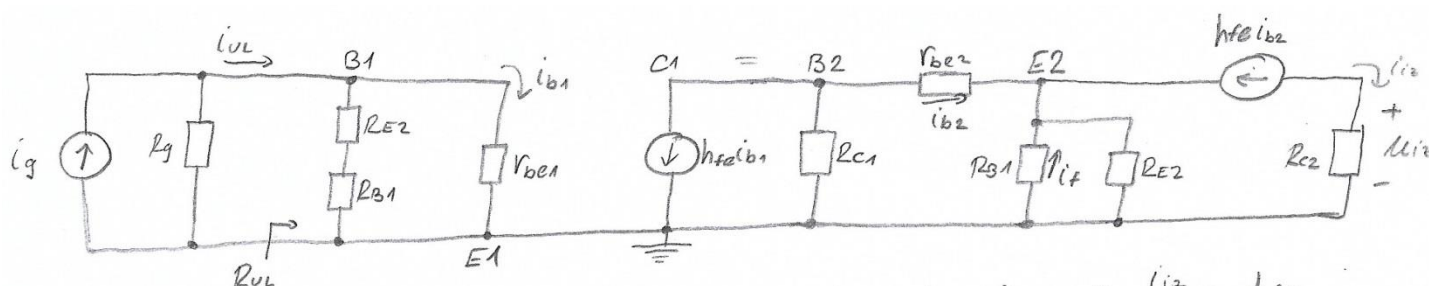

$$A_I = \frac{i_z}{i_{ul}} = \frac{i_z}{i_{b2}} \cdot \frac{i_{b2}}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{i_{ul}}$$

$$i_{b2} = -h_{fe1}i_{b1} \Rightarrow \frac{i_z}{i_{b2}} = -h_{fe}$$

$$i_{b2} = \frac{-h_{fe}i_{b1} \cdot R_{C1}}{R_{C1} + r_{be2} + (1 + h_{fe})(R_{B1} \parallel R_{E2})}$$

$$i_{b1} = \frac{(R_{E2} + R_{B1})}{R_{E2} + R_{B1} + r_{be1}} i_{ul}$$

$$\beta = \frac{i_f}{i_z} = \frac{R_{E2}}{R_{B1} + R_{E2}}$$

$$A_{If} = \frac{A_I}{1 + \beta A_I}$$

$$R_{ul} = (R_{E2} + R_{B1}) \parallel r_{be1}$$

$$R_{ult} = \frac{R_{ul}}{1 + \beta A_I}$$

$$A_{Vf} = \frac{u_z}{u_{ul}} = \frac{i_z \cdot R_T}{i_{ul} \cdot R_{ult}} = A_{If} \cdot \frac{R_T}{R_{ult}}$$

$$A_{Igf} = \frac{i_z}{i_g} = \frac{i_z}{i_{ul}} \cdot \frac{i_{ul}}{i_g} = A_{If} \cdot \frac{R_g}{R_g + R_{ult}}$$

6. STABILNOST P.V.

ZADATAK 5. (6 bodova) U pojačalu s povratnom vezom prijenosna funkcija osnovnog pojačala i koeficijent povratne veze su

$$A(j\omega) = \frac{-10^4 (1 + j\omega/10^6)}{(1 + j\omega/10^4)(1 + j\omega/10^5)}, \quad \beta(j\omega) = \frac{\beta_0}{1 + j\omega/10^4}$$


Grafičkim postupkom crtanjem aproksimativnog Bodeovog dijagrama odrediti β_0 uz koje će pojačalo biti stabilno s faznim osiguranjem $F.O. = 45^\circ$. Koliko je pri tome amplitudno osiguranje?

Na dijagramima označiti koordinatne osi, a u aproksimiranim karakteristikama upisati nagibe pojedinih odsječaka. (Bodeov dijagram – 4 boda, određivanje β_0 – 1 bod, A.O. – 1 bod)

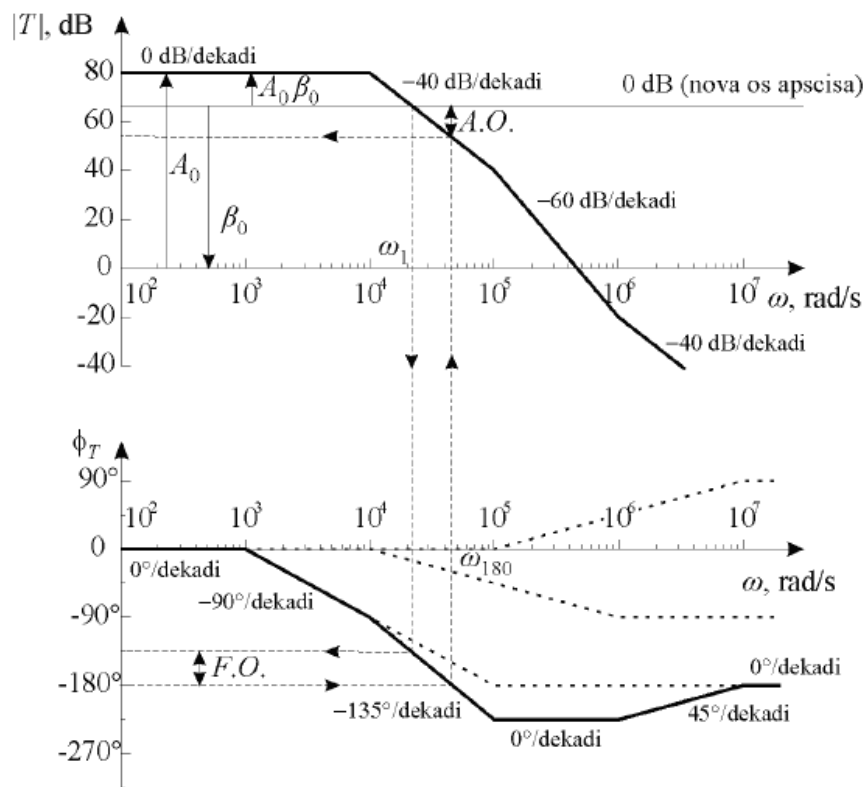5. zadatak

$$A(j\omega) = \frac{-10^4 (1 + j\omega/10^6)}{(1 + j\omega/10^4)(1 + j\omega/10^5)}, \quad \beta(j\omega) = \frac{\beta_0}{1 + j\omega/10^4}$$

$$\text{Uz } \beta_0 = -1 \rightarrow T(j\omega) = \beta(j\omega) A(j\omega) = \frac{10^4 (1 + j\omega/10^6)}{(1 + j\omega/10^4)^2 (1 + j\omega/10^5)}$$



$$\phi_T(j\omega_{180}) = -180^\circ \rightarrow |T(j\omega_{180})| = |\beta(j\omega_{180}) A(j\omega_{180})| = A.O. = -13 \text{ dB},$$

$$20 \log |\beta_0| = 20 \log |\beta_0 A_0| - 20 \log |A_0| = -67 \text{ dB} \rightarrow \beta_0 = -0,45 \cdot 10^{-3},$$

$$|T(j\omega_1)| = 0 \text{ dB} \rightarrow \phi_T(j\omega_1) = -135^\circ \rightarrow F.O. = \phi_T(j\omega_1) + 180^\circ = 45^\circ.$$

Zadatak 3 – 7 bodova

U pojačalu s povratnom vezom prijenosna funkcija osnovnog pojačala i koeficijent povratne veze su

$$A(j\omega) = \frac{-10^4 (1 + j\omega/10^5)}{(1 + j\omega/10^4)(1 + j\omega/10^6)^2}, \quad \beta(j\omega) = \frac{\beta_0}{1 + j\omega/10^6},$$

Grafičkim postupkom crtanjem Bodeovog dijagrama odrediti β_0 uz koje će pojačalo biti stabilno s faznim osiguranjem $F.O. = 45^\circ$. Koliko je pri tome amplitudno osiguranje?

Na dijagramima označiti koordinatne osi, a u aproksimiranim karakteristikama upisati nagibe pojedinih odsječaka.


(Bodeov dijagram – 4 boda, određivanje β_0 – 2 boda, $A.O.$ – 1 bod)

ZI 2013

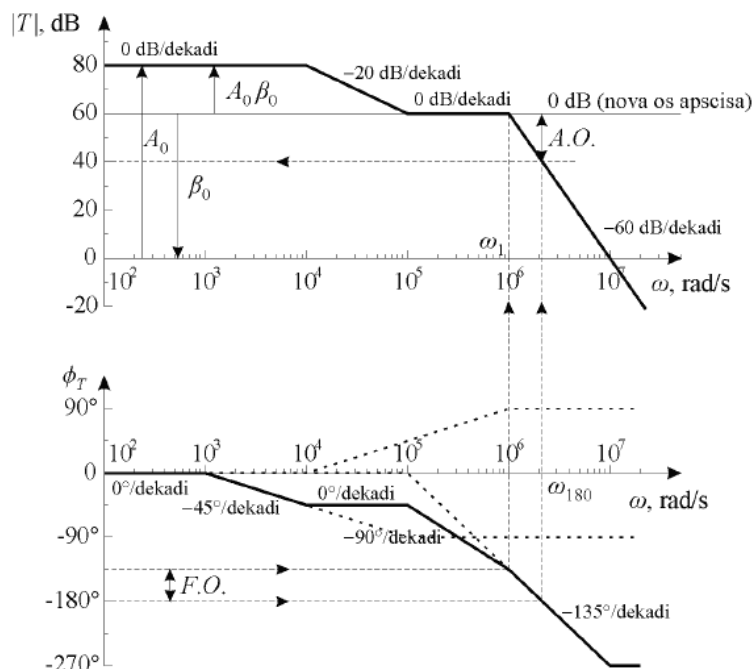3. zadatak

$$A(j\omega) = \frac{-10^4 (1 + j\omega/10^5)}{(1 + j\omega/10^4)(1 + j\omega/10^6)^2}, \quad \beta(j\omega) = \frac{\beta_0}{1 + j\omega/10^6}.$$

$$\text{Uz } \beta_0 = -1 \rightarrow T(j\omega) = \beta(j\omega)A(j\omega) = \frac{10^4 (1 + j\omega/10^5)}{(1 + j\omega/10^4)(1 + j\omega/10^6)^3}.$$



$$\phi_T(j\omega_1) = F.O. - 180^\circ = -135^\circ \rightarrow |T(j\omega_1)| = |\beta(j\omega_1)A(j\omega_1)| = 1 = 0 \text{ dB},$$

$$\beta_0 = -0,001,$$

$$\phi_T(j\omega_{180}) = -180^\circ \rightarrow |T(j\omega_{180})| = -20 \text{ dB} = A.O.$$

Zadatak 3 – 7 bodova

U pojačalu s povratnom vezom prijenosna funkcija osnovnog pojačala i koeficijent povratne veze su

$$A(j\omega) = \frac{10^4}{(1 + j\omega/10^4)^2 (1 + j\omega/10^6)}, \quad \beta(j\omega) = \beta_0 \frac{1 + j\omega/10^5}{1 + j\omega/10^6}.$$

Grafičkim postupkom crtanjem Bodeovog dijagrama odrediti β_0 uz koje će pojačalo biti stabilno s faznim osiguranjem $F.O. = 45^\circ$. Koliko je pri tome amplitudno osiguranje $A.O.$?


Na dijagramima označiti koordinatne osi, a u aproksimiranim karakteristikama upisati nagibe pojedinih odsječaka.

(Bodeov dijagram – 4 boda, određivanje β_0 – 2 boda, $A.O.$ – 1 bod)

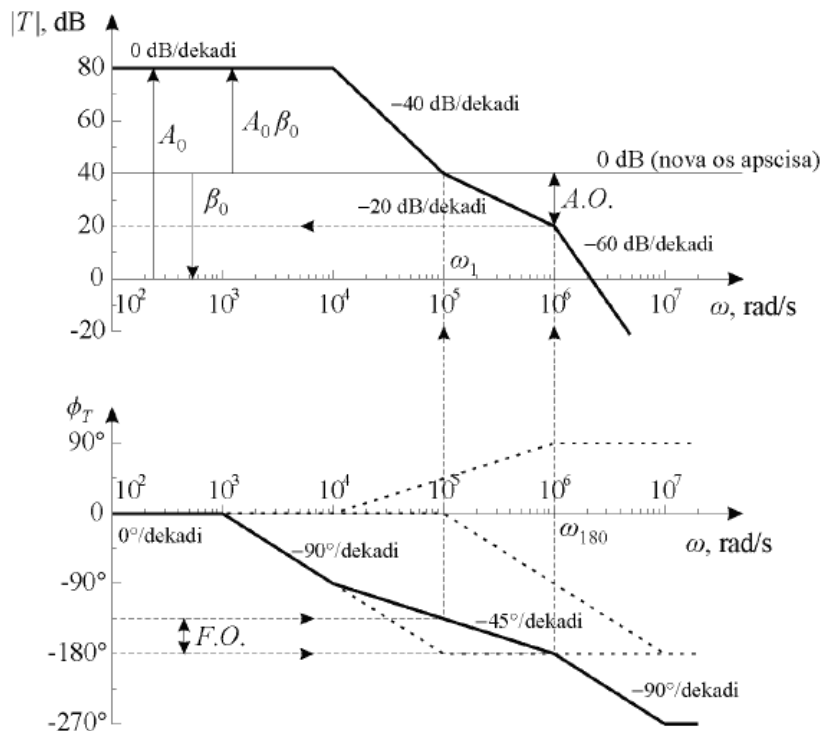3. zadatak

$$A(j\omega) = \frac{10^4}{(1 + j\omega/10^4)^2 (1 + j\omega/10^6)}, \quad \beta(j\omega) = \beta_0 \frac{1 + j\omega/10^5}{1 + j\omega/10^6}$$

$$\text{Uz } \beta_0 = 1 \rightarrow T(j\omega) = \beta(j\omega) A(j\omega) = \frac{10^4 (1 + j\omega/10^5)}{(1 + j\omega/10^4)^2 (1 + j\omega/10^6)^2}$$



$$\phi_T(j\omega_1) = F.O. - 180^\circ = 45^\circ - 180^\circ = -135^\circ \rightarrow |T(j\omega_1)| = |\beta(j\omega_1) A(j\omega_1)| = 1 = 0 \text{ dB},$$

$$20 \log |\beta_0| = 20 \log |\beta_0 A_0| - 20 \log |A_0| = 40 - 80 = -40 \text{ dB},$$

$$\beta_0 = 0,01,$$

$$\phi_T(j\omega_{180}) = -180^\circ \rightarrow A.O. = -|T(j\omega_{180})| = 20 \text{ dB}$$

Zadatak 4 – 6 bodova

U pojačalu s povratnom vezom zadani su prijenosna funkcija osnovnog pojačala i koeficijent povratne veze:

$$A(j\omega) = \frac{-10^3 (1 + j\omega/10^5)}{(1 + j\omega/10^4)(1 + j\omega/10^6)^2}, \quad \beta(j\omega) = \frac{\beta_0}{1 + j\omega/10^6}.$$

Grafičkim postupkom (crtanjem Bodeovog dijagrama) odrediti β_0 uz koje će pojačalo biti stabilno s faznim osiguranjem $F.O. = 45^\circ$. Koliko je pri tome amplitudno osiguranje?

Na dijagramima označiti koordinatne osi, a u aproksimiranim karakteristikama upisati nagibe pojedinih odsječaka.

(Bodeov dijagram: **4 boda**, β_0 : **1 bod**, $A.O.$: **1 bod**)

Zadatak 3 – 7 bodova

U pojačalu s povratnom vezom prijenosna funkcija osnovnog pojačala je

$$A(j\omega) = \frac{-10^{20}}{(10^5 + j\omega)(10^6 + j\omega)^2},$$

a koeficijent povratne veze β neovisan je o frekvenciji. Grafičkim postupkom crtanjem Bodeovog dijagrama odrediti β uz koje će pojačalo biti stabilno s amplitudnim osiguranjem $A.O. = -10$ dB. Koliko je pri tome fazno osiguranje?

Na dijagramima označiti koordinatne osi, a u aproksimiranim karakteristikama upisati nagibe pojedinih odsječaka.

(Bodeov dijagram – 4 boda, određivanje β – 2 boda, $F.O.$ – 1 bod)

Zadatak 5. - 8 bodova

Prijenosne funkcije A i β – grane su


$$A(jf) = -\frac{10^3}{(1 + jf/10^4)(1 + jf/10^5)^2}, \quad \beta(jf) = \beta_0 \frac{1 + jf/10^5}{1 + jf/10^6}.$$

Odrediti β_0 tako da fazno osiguranje bude 45° . Koliko je amplitudno osiguranje za taj slučaj?

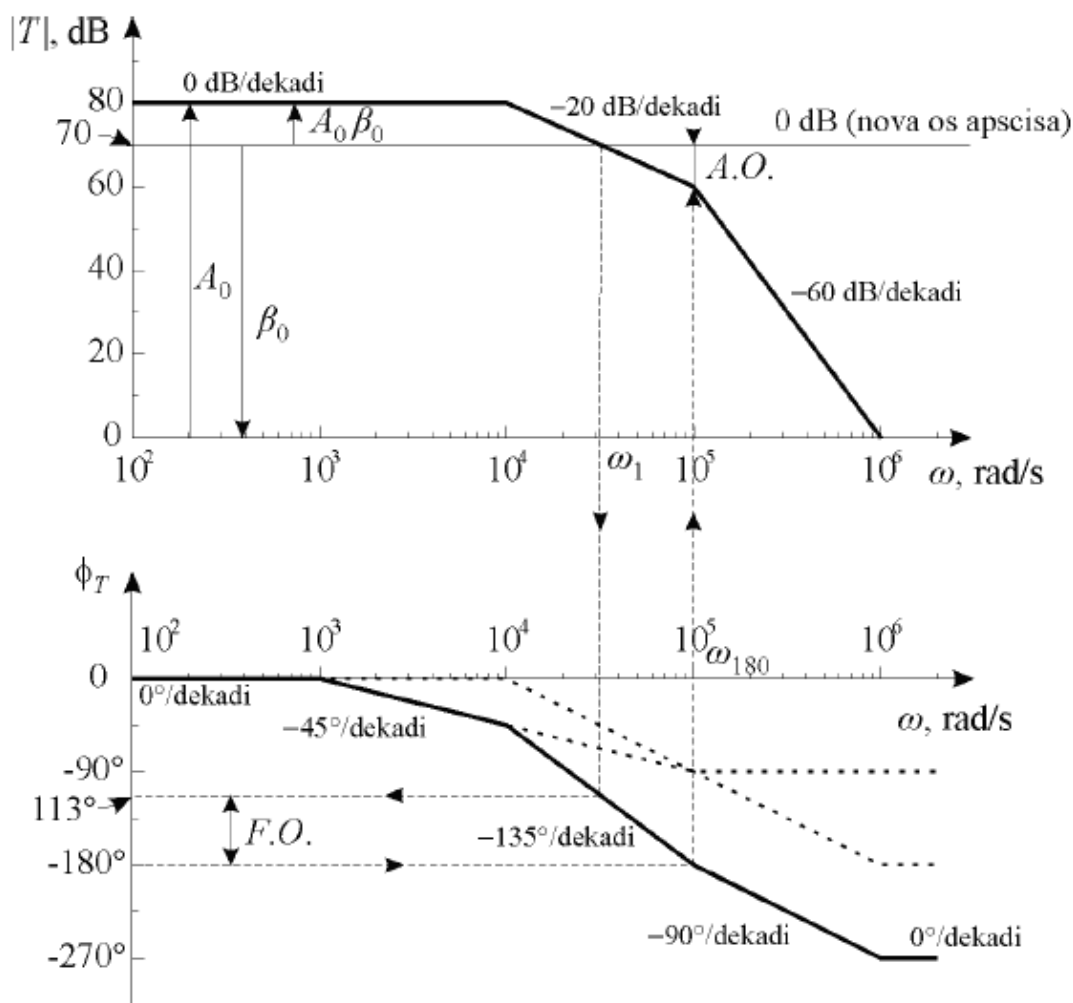5. zadatak

$$A(j\omega) = \frac{-10^{18}}{(10^4 + j\omega)(10^5 + j\omega)^2}.$$

$$\text{Uz } \beta_0 = -1 \rightarrow T(j\omega) = \beta_0 A(j\omega) = \frac{10^4}{(1 + j\omega/10^4)(1 + j\omega/10^5)^2}.$$



$$\phi_T(j\omega_{180}) = -180^\circ \rightarrow |T(j\omega_{180})| = A.O. = -10 \text{ dB},$$

$$20 \log |\beta_0| = 20 \log |\beta_0 A_0| - 20 \log |A_0| = -70 \text{ dB}, \quad \beta_0 = -3,16 \cdot 10^{-4},$$

$$|T(j\omega_1)| = 1 = 0 \text{ dB} \rightarrow \phi_T(j\omega_1) = -112,5^\circ,$$

$$F.O. = \phi_T(j\omega_1) + 180^\circ = 67,5^\circ$$