

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku,
računalne i inteligentne sustave


Elektronika 2

Modeli tranzistora za mali signal

Model FET-a za mali signal


Koristi se u području zasićenja

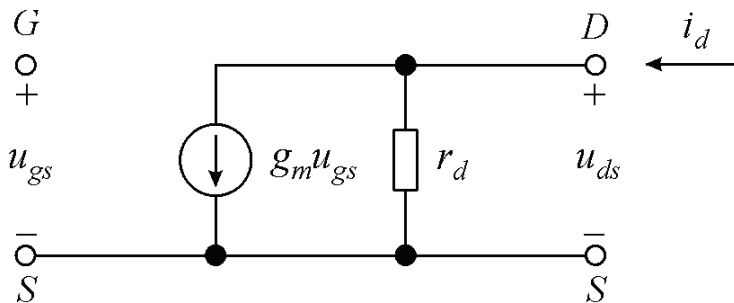Slijedi iz: $i_d = g_m u_{gs} + u_{ds}/r_d$



Drugi oblik
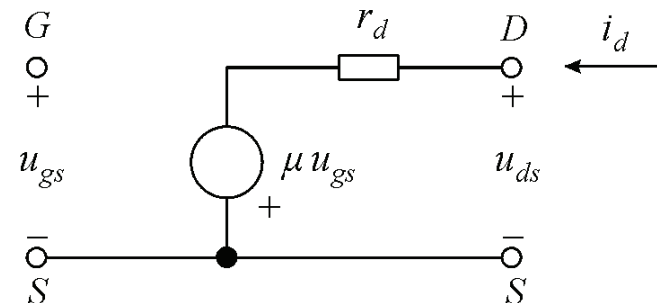
$$u_{ds} = -\mu u_{gs} + r_d i_d, \quad \mu = g_m r_d$$




faktor naponskog pojačanja

$$\mu = - \left. \frac{du_{DS}}{du_{GS}} \right|_{I_D = \text{konst}} = - \left. \frac{u_{ds}}{u_{gs}} \right|_{u_{ds} = 0}$$

Za neopterećen izlaz $\rightarrow i_d = 0$ $u_{ds} = -g_m r_d u_{gs} = -\mu u_{gs}$

maksimalno naponsko pojačanje FET- a

Model za visoke frekvencije

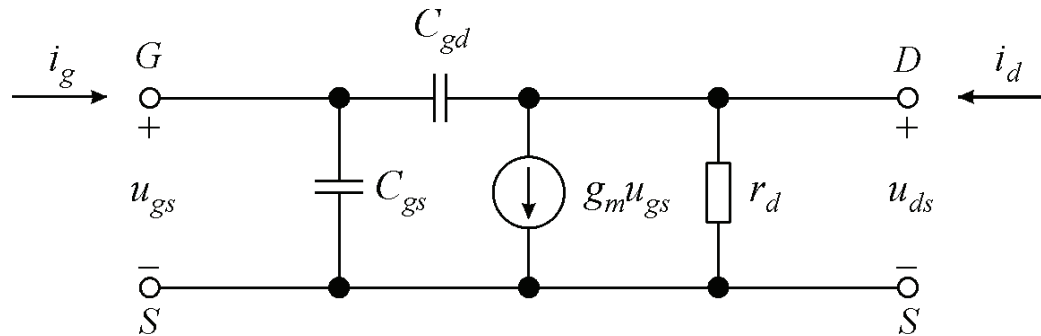

Kapaciteti C_{gs} i C_{gd} :

za MOSFET → kapacitet MOS strukture

za JFET → kapacitet zaporno polariziranih pn -spojeva

za MESFET → kapacitet zaporno polariziranog spoja metal-poluvodič

Analitičko određivanje dinamičkih parametara (1)

Strmina:

□ MOSFET

$$i_D = \frac{K}{2} (u_{GS} - U_{GS0})^2$$

$$g_m = \frac{di_D}{du_{GS}} = K (U_{GS} - U_{GS0}) = \sqrt{2 K I_D}$$


□ JFET

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_P} \right)^2$$

$$g_m = \frac{di_D}{du_{GS}} = \frac{2 I_{DSS}}{-U_P} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P} \right) = \frac{2}{-U_P} \sqrt{I_{DSS} I_D}$$

Analitičko određivanje dinamičkih parametara (2)

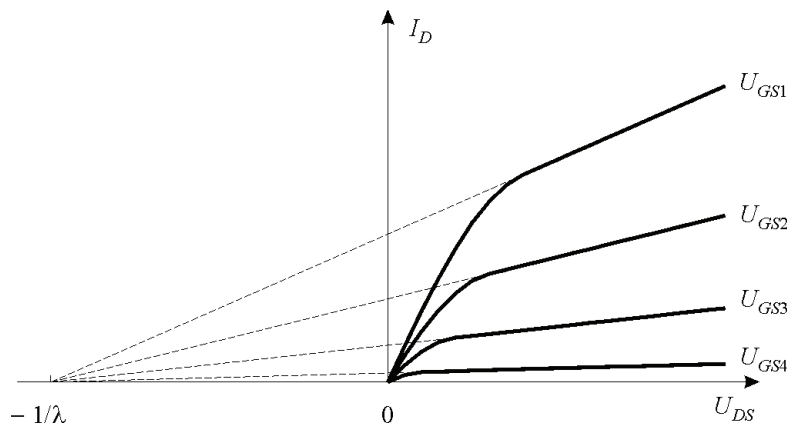Izlazni dinamički otpor:
model nagiba izlaznih
karakteristika u području zasićenja



$$r_d = \frac{1}{g_d} \approx \frac{1}{\lambda I_D}$$

□ MOSFET

$$i_D = \frac{K}{2} (u_{GS} - U_{GS0})^2 (1 + \lambda u_{DS})$$
$$g_d = \frac{di_D}{du_{DS}} = \lambda \frac{K}{2} (U_{GS} - U_{GS0})^2 \approx \lambda I_D$$


□ JFET

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_P} \right)^2 (1 + \lambda u_{DS})$$
$$g_d = \frac{di_D}{du_{DS}} = \lambda I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P} \right)^2 \approx \lambda I_D$$

Hibridni π -model bipolarnog tranzistora

Visokofrekvencijski hibridni π -model

Koristi se u normalnom aktivnom području

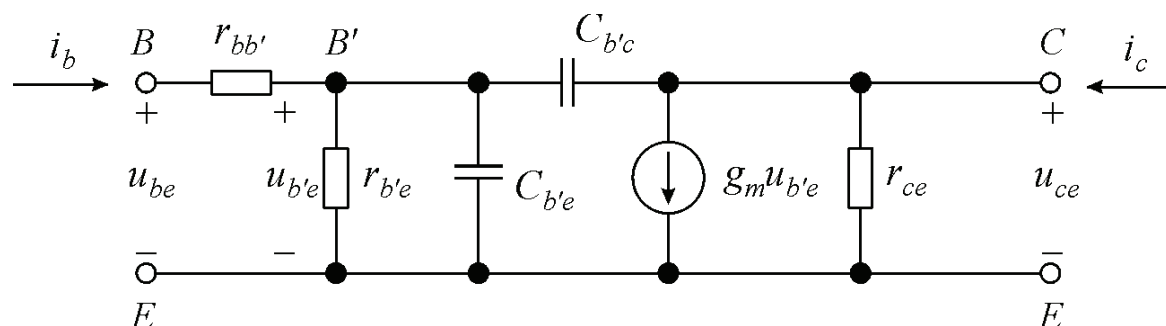


Kapaciteti:


$C_{b'e} \rightarrow$ kapacitet spoja emiter-baza; difuzijski kapacitet

$C_{b'c} \rightarrow$ kapacitet spoja kolektor-baza; kapacitet osiromašenog sloja

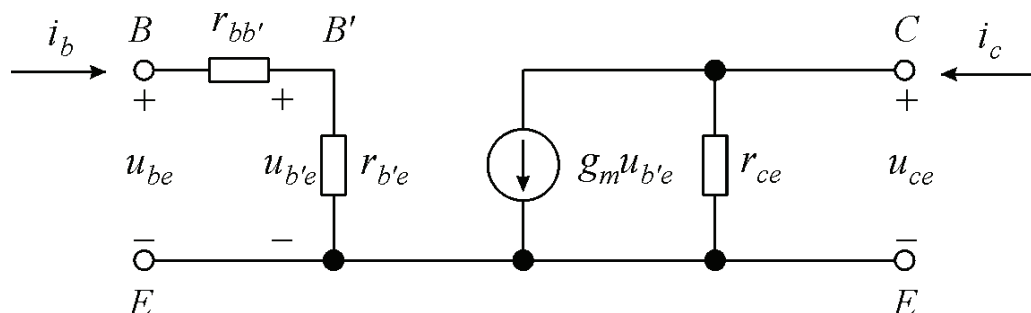Niskofrekvencijski modeli bipolarnog tranzistora



Model sa strminom g_m

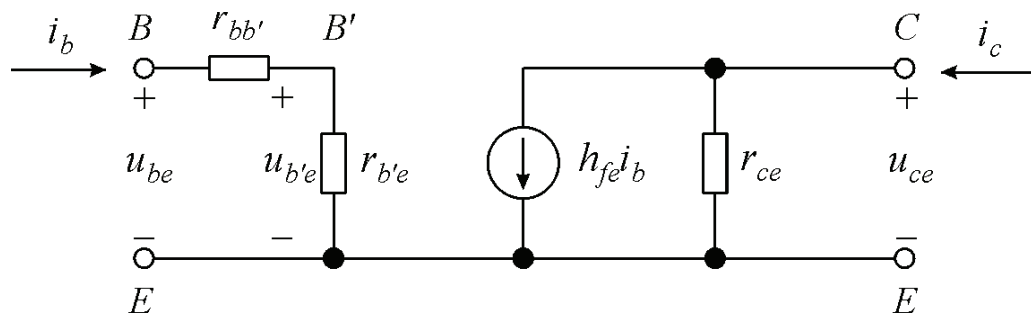


Model s faktorom
strujnog pojačanja h_{fe}

Ulazni dinamički otpor bipolarnog tranzistora

ukupni otpor $r_{be} \rightarrow r_{be} = r_{bb'} + r_{b'e}$

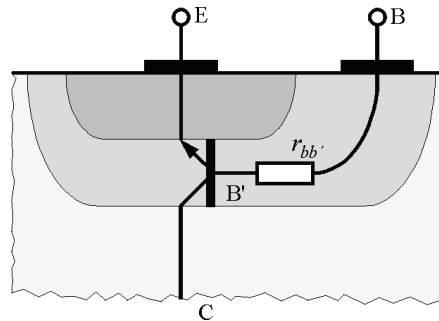□ serijski otpor baze $r_{bb'} \rightarrow$



□ dinamički otpor spoja emiter-baza $r_{b'e}$


$$i_B = i_{PE} + i_R = q S D_{pE} \frac{p_{0E}}{L_{pE}} \exp\left(\frac{u_{B'E}}{U_T}\right) + q S \frac{w_B n_{0B}}{2 \tau_{nB}} \exp\left(\frac{u_{B'E}}{U_T}\right)$$

$$\frac{1}{r_{b'e}} = \frac{di_B}{du_{B'E}} = \frac{i_B}{U_T}$$

u radnoj točki: $r_{b'e} = \frac{U_T}{I_B}$

Izlazni dinamički otpor bipolarnog tranzistora

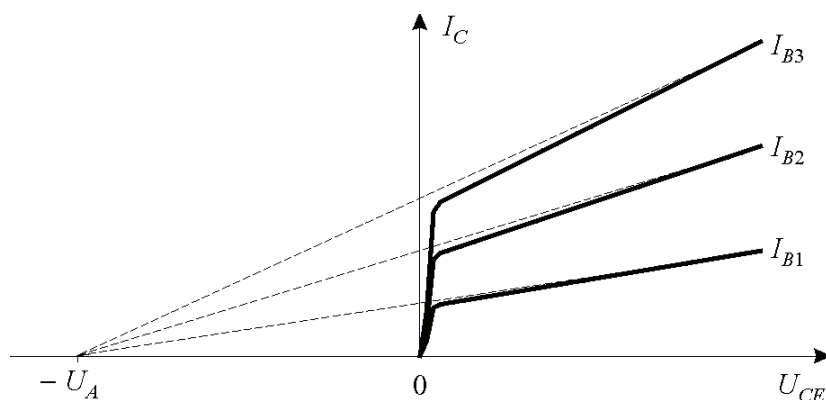model nagiba izlaznih karakteristika u području zasićenja



$U_A \equiv$ Earlyjev napon

$$i_C = \beta i_B \left(1 + \frac{u_{CE}}{U_A} \right)$$

$$\frac{1}{r_{ce}} = \frac{di_C}{du_{CE}} = \frac{i_C}{u_{CE} + U_A}$$

$$r_{ce} = \frac{U_{CE} + U_A}{I_C} \approx \frac{U_A}{I_C}$$


Dinamički faktor strujnog pojačanja u spoju zajedničkog emitera

opisuje pojačanje tranzistora

$$h_{fe} = \left. \frac{di_C}{di_B} \right|_{u_{CE} = \text{konst}} = \left. \frac{i_c}{i_b} \right|_{u_{ce} = 0}$$

$$h_{fe} \approx \beta$$

očitanje iz izlaznih karakteristika

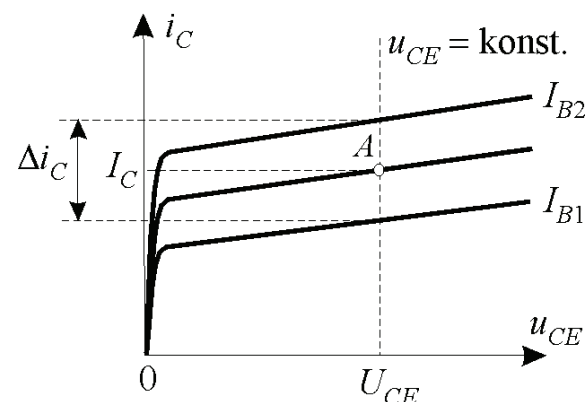

$$h_{fe} = \left. \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B} \right|_{u_{CE} = \text{konst}} = \left. \frac{\Delta i_C}{I_{B2} - I_{B1}} \right|_{u_{CE} = \text{konst}}$$

Strmina bipolarnog tranzistora

drugi parametar koji opisuje pojačanje tranzistora

$$g_m = \left. \frac{di_C}{du_{B'E}} \right|_{u_{CE} = \text{konst}} = \left. \frac{i_c}{u_{b'e}} \right|_{u_{ce} = 0}$$

$$g_m = \frac{di_C}{du_{B'E}} = \frac{di_C}{di_B} \frac{di_B}{du_{B'E}} = \frac{h_{fe}}{r_{b'e}}$$

u radnoj točki: $g_m \approx \frac{\beta}{U_T / I_B} = \frac{I_C}{U_T}$